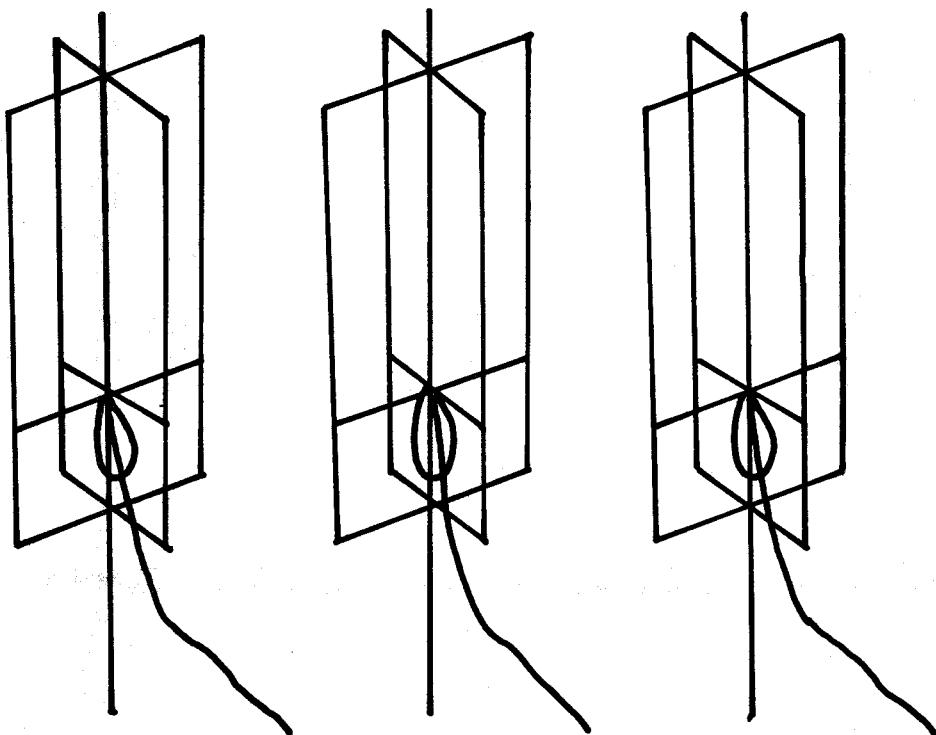


THE

FANCY CRAZY ZIPPY



(A)FCZ研究所発行 1977.10.15 発行
企画発行人 大久保 忠 JH1FCZ ex JA2EP
年間定期料 1,500円(税込) 1冊90円+60円
毎月15日 発行

No. **31**
OCT. 1977


CONTENTS OF THE FANCY CRAZY ZIPPY NO 31

31-1	原卓 もっと簡単なものを作ろう	2
31-2	フェライトトロイダルコア(200/10, 50/10)の特性	3
31-3	SWRメータの製作③ SWR検出部の基礎実験.①	4
31-4	私のヘンテナ 50MHzターン型ヘンテナ JE1GOV 並木 隆 28MHzヘンテナの成果 JR1HVQ 囲林充議	6
31-5	クレージーメモ 高周波アクティブフィルタの実験④ JH1HTK 増沢隆久	7
31-6	寺子屋シリーズ 032 50MHz受信用ローノイズプリアンプ	8
31-7	ABOUT AMH. AMと鹿久に JA1AMH 高田徳男	9
31-8	MIZUHO DX-007 ノーマル, ラジオカウンタ基板キット	10
31-9	読者通信	12
31-10	雑記帖	14

表紙のことば

立体絵画を描く。

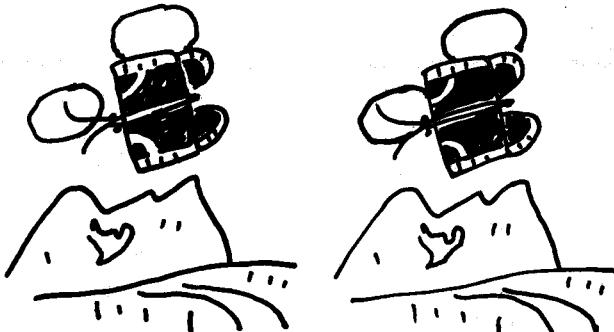35mmのカメラを2台つけて左
右に数センチはなして写真をとる。
これを重ねやきして、左のカメラでと
ったものを左目で、右の写真を右の目で同時に見ると立体写
真が出来ます。



これをスライド写真にして2台のプロジェクタで投影します。ただし、2台のプロジェクタにはそれぞれ直角
する方向の偏光ガラスを入れておきます。このスライドを、やはり偏光面の直交する偏光メガネでみると立体
スライドになります。その昔、「エーザー河の龍騎」というカラーの立体映画がありました。これは西部げきで、イン
ディアンのなげるオノが自分の顔めがけてとんで来たりして思わず首を引いたりしたものです。

朝日新聞社から、板根義夫さんの「塗りの博物誌」という本が出来ました。この中に立体写真なら立体絵画の語がのって
いました。そこで早速試みたのが表紙の絵です。これは末のヘンテナの 並木さんの作られたターン型ヘンテナの模倣
です。なれてくるとそのまま見ることが出来ますが、始めのうちは2枚の絵の間に30cm位のついたてを作り、そ
の上から右目で右の絵を、左目で左の絵を見て、両方の絵がいっしょになるようにくんれんして下さい。なれないと
1枚ずつやっていいと見てございがも知れません。右側の絵ではなるまめ上から、左側のはまめ下から見た絵
になります。本当になれてくると3つの絵を一度に見て両方の絵が一度に見ることができます。

上の絵では蝶が手前でとっています。これはキベリタテハで先日蓼科高原でみかけました。



もっと簡単なものを
作ろう !!

寺子屋シリーズを作るみなさんの
様子が微妙に変化して来ているようです。

例えは、008の50MHz受信機、D24AのVXO、
026の受信機はなるほど組み合わせれば50MHzの
AMトランシーバーになります。

でも、作る人の技術がそこを躊躇していかなかったら、トラブ

ル発生機を作っているのと同じです。まず最初に D08
を作つて調整法をおぼえ、次にVXOをつけて周波
数を可変する。これが「ステップ」というものだ。さきほ
り VXO付きをつづつ発振しないとか、電波が出ないとい
うケースが多い。聞いてみても調整法がまったく判りてい
ない。もっと地道に自分のおかれている立場を踏ま
するのを「進歩の早みちだ」と思うのだが。いずれにし
てももっと簡単なものを数多くつくる必要があるだろう。

フェライト トロイダル コア 50/10 200/10 の特性

30号でちょっと扱いしたフェライトコアについてQメータで測り直しましたので、リポートします。

各巻数のインダクタンスはや2
回の附加容量から、共振の公式を
使って算びいて下さい。



Qを高くとりたいときは200/10
を、巻線を小さくしたいときは、
50/10を使おうと良いでしょう。

用途としては受信杆用コイル
送信杆前段用コイルに最適。

DBM用にはあまり向いていません。

使用線材：
芯EP：0.35 mm EC
無EP：0.4 mm EC

測定器：横河 201 Qメータ No.221
931411
0.17μH

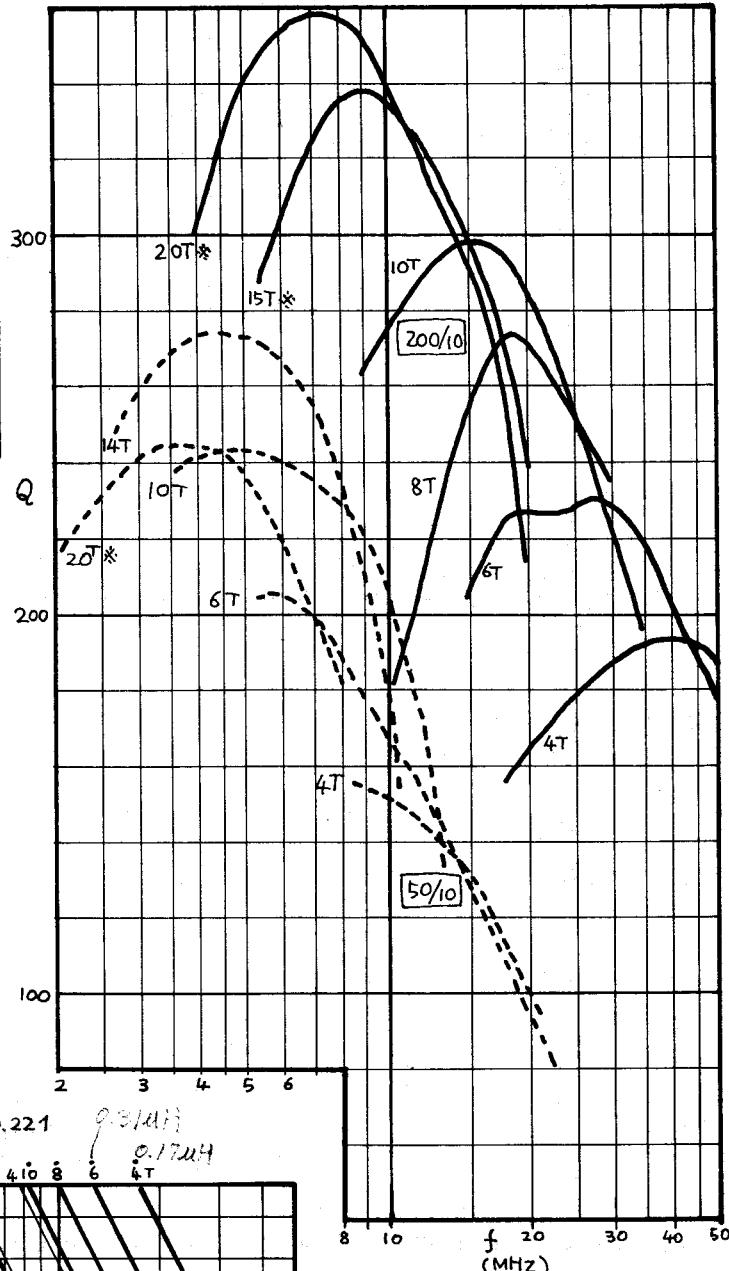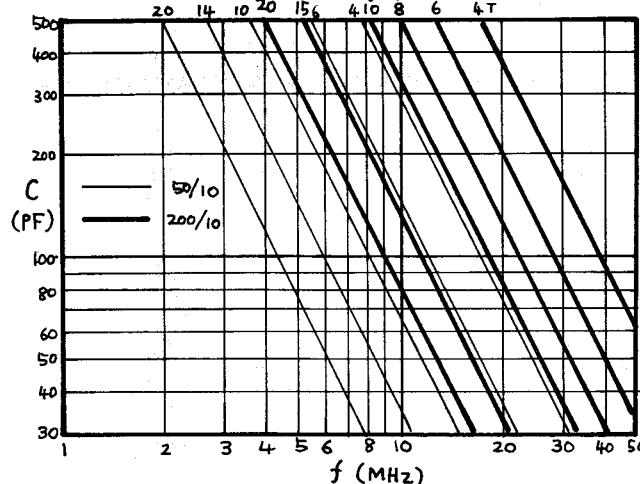

↑第1図. 頻度数対Q. (本値,巻数)

←第2図. 各巻数に於ける附加容量比
周波数の関係.

↓第1表 杆値, 形状.

品名	杆 値	外 直 mm	内 直 mm	厚 さ mm
50/10	日本フェライト VH-50	10	4	3
200/10	日本フェライト VH-200B	10	4	3

SWRメータの製作

③

SWR検出部の基礎実験

前回は、メーター部についてお話ししてきましたが、今月は検出部について実験をしましたのでこれについて話をすめることに致します。

まず検出部にはどんなものがあるでしょうか？

- ① 同軸ケーブルの内側にRF検出用の線を1本しめさせてこれで検出を行う方法。
- ② パイプやチャンネルを使って、同軸ケーブルを構成し、CM結合で検出する方法。
- ③ トロイダルコアを使った電流トラスを使ってSWRを検出する。
- ④ ストリップラインを使用する方法。

大きくなれば上記の4つの方法があると思われます。

今回はこれらの中から④のストリップラインを用いる方法を取り上げることにしました。そして、どうせ自作するなら430MHzを帯域で実用化できるものをと考えました。


430MHzを選んだ理由は ① SWRメータの製作として必ずしも、妥協を許さないのを技術的制約として最も大きいこと。 ② 市販のSWRメータがないので、作ったものが実用品としてすぐ使えることがある。

ストリップライン


まず、ストリップラインという言葉からまず簡単に説明しておきます。

同軸ケーブルの場合、芯線とアミ線の間に電界が発生した形で、RF電力が移動されました。そして、その両者の間にうめるポリエチレンの誘電率と、芯線とアミ線の太さの関係から、誘導インピーダンス(例えば50Ωとか75Ω)とが説明できます(例えば0.6W)といったものが決まって来ました。

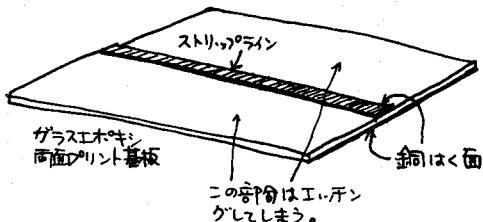次に、ガラスエポキシの両面プリント基板を考えてみてください。基板の下側はそのままです、上面を巾のせまい線状に残して、あとは全部エッチングしてしまいます。このプリント基板状の線をストリップラインと呼びます。



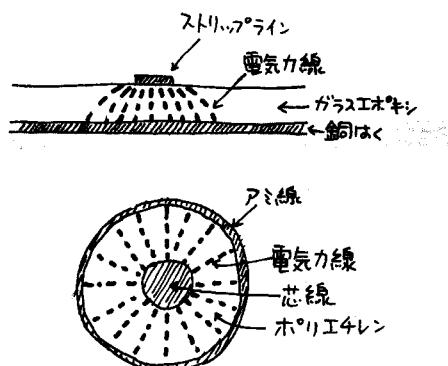このストリップラインにRF電流を流しますとオ2回のよう
に電界を生じます。これは同軸ケーブルの場合(第2回)



を板状に展いたのと同じような場合になります。

そして、この場合、誘導のインピーダンスは 線の太さ(CM)、ガラスエポキシ基板の厚さとその誘電率が決定することになります。

(ここで、特にガラスエポキシといっているのは、ベーカイト等にくらべて諸物性、特に高周波特性が優れているため、他の材料のものよりも出来ないというものはあります。)

ガラスエポキシ基板の厚さや誘電率は大体きまっていてから、この場合、線の太さが誘導インピーダンスを決めることがあります。

以上がストリップラインのアウトライナです。

このストリップラインは、元素、UHFの特器の設計に使われるものですからくわしく知りたい方は UHF周波の文献を参考にされると良いでしょう。

このストリップラインをSWRメータの検出部に使うことができるのです。基本回路としては第3回(a)(b)のようになります。

但し、個々の定数については文庫を113頁めは説明はござわらなくなっています。

ただ、いふることは、VHF、UHFで使えるSWRメータの検出部としてなかなか有望なものらしいということです。

予備実験

いろいろの文献にのつていい定数がマチマチだということは、適当につくっても良いのでは無いか? という解説もまたあります。

論より実験。まずやってみることにしました。

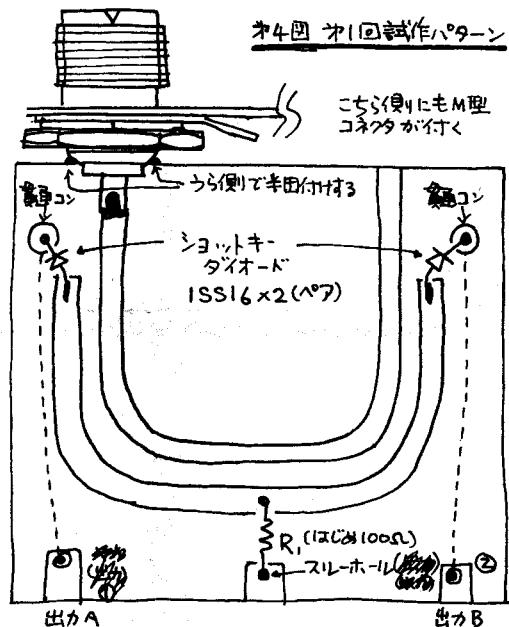


図4 図 オリジナル試作パターン

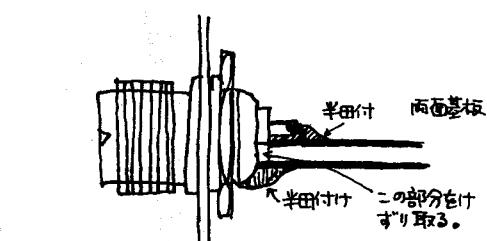


図5 コネクタと基本板の取付け方

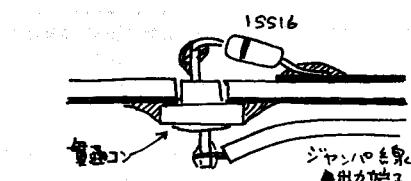


図6 電通コン間の取りつけ方

大体、図4図のようなプリントパターンを作り、これを図5の要領でコネクタに取りつけました。

これに、430MHzの送信線をつなぎ、反対側(即ち51Ωのダミーロード(CMP-7の中にP型抵抗を封じたもの)をつないで送信状態として、出力A、B点の電圧をFET


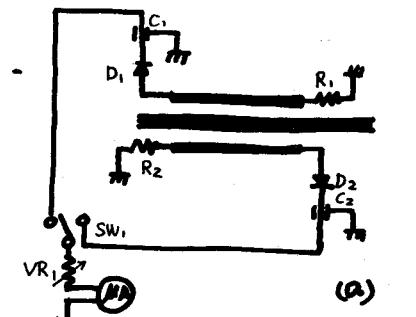


図3 第3回 ストライプラインを
使ったSWRメータの基本
回路

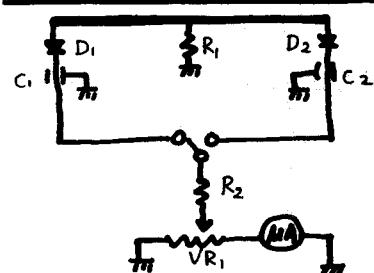

テスター(高入力抵抗 $10\text{M}\Omega$)(サンワ EM-300)で繋いで SWRを計算してみました。

その結果は 51Ωのダミーロード(理論的には±2%の抵抗を使っているので SWR 1.04以下となるが、実際にには 430MHz帯で少くとも 1.2以上であると思われる)の SWRがなんと 3以上という結果になってしまいました。

そこで、 R_1 の値を 100Ωから 68Ωにしてみたところほんの少しだけ SWRが下がりました。しかばばと、この R_1 に 300Ωの半箇定抵抗を入れて抵抗値を可変できるようにしてみると、この抵抗値によって SWRがピクンと下がるところがあることがわかりました。

でも、51Ωのダミーロード使っているわりには SWRは下がってくれません。この要因はどうもラインの巾に向應がありそうです。(検出側の、図4図の下側のライン)

このラインの巾を広くしたりせまくしたり実験する必要が出てきました。そのため何枚も何枚もプリント基板を作るのはたいへんなことです。何が良い方法はないでしょうか?(横着は発明の母である—FCZ—)

ドータイト塗料というのを購入ですか? 导電性のペイントのことです。これでラインの太さを広くしておき、周囲をオーバーで細くするという悪戦苦闘の結果、どうにか、SWR 1.26というところにもちこみました。このときのラインの巾は約 1.5~2mmでした。フフフ

私のヘンテナ

50MHz ターン型ヘンテナ


JE1GOV 並木 隆

しばらくの間、ヘンテナを構っていましたが、ダイポールほどではないのですが、サイドの電波の受け渡りが良くないのと、これをターンスタイルにしてはどうかと思い、実験してみました。

私の場合はFMもAMも両方でたいと想っていたので、約50.9MHzに合わせたヘンテナを2本用意しました。
もちろん1本、1本調整したものです。

それから位相用の75Ωのケーブル($\lambda/4 \times 0.66$ 約97cm)とインピーダンスマッチング用の50Ωの同軸ケーブル $\lambda/4 \times 0.66$ 約97cm)任意長の75Ωの同軸ケーブルです。

組み立て方は第1回、第2回のとあります。(表紙を参考にして下さい。)

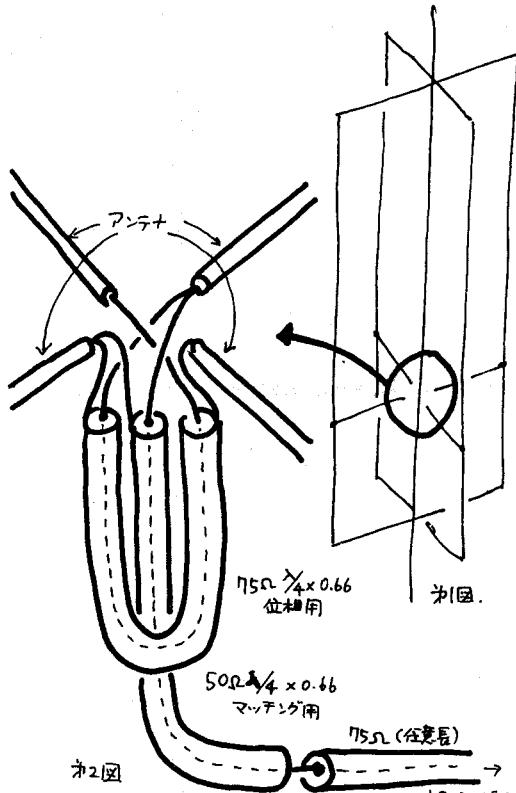

-6-

調整は、2本のヘンテナが1本1本調整されれば別に必要ないと思います。私の場合もしませんでした。

強いて言えば、位相用とマッチング用の同軸の長さは計算と測定値が少しがうのと、やはりデイップメータで測定した長さの方が良いと思います。

SWRはおどろくことに、50~54MHzまでほとんど1.5以下になったということです。

以上のように作ったアンテナですが、結果としては思うようににはなりませんでした。

どういうわけか、90°位相をずらした方向へは電波の受け渡りがあまり良くありませんでした。

もちろん、シングルのものに比べれば良くなりました。

利得も、シングルに比べて少し上がったような気がします。


最後に、ターンスタイルの2作目として、ヘンテナの幅を1.5mにしたものを作りましたが、同じような結果を得られました。

また、上と下のクロスした部分は電気的につながっていませんが、それでもありました。

◆ 不平衡のま、始端すると輻射やターンがけが起きるが、或いはそのことが原因となって完全な振幅性にならないのかかもしれません。一度平衡をとめてみることをお勧めします。

28MHz ヘンテナの成果 JR1HVQ

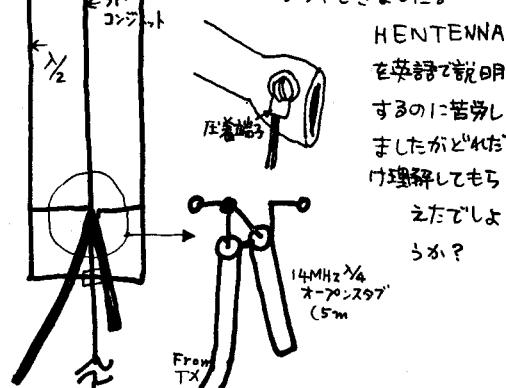図のようなヘンテナを作りました。10WのSSBにてズボのマイクコンプレッサーをつけて、10イルアップの中、UJ8、VK2とコントラクトできました。



クレージーメモ

高周波アクティブ フィルターの実験

(4)

JH1HTK 増沢 隆久

「純オーバートーンはどうだ?」

予想が外れてオーバートーンのときはフィルターの働きをしませんでしたが、ここ引きさがってはいけません。

といってモギリ押しだからうまくいくというものでもありません。頭のすみにとどめて保留しておきました。

そしてしばらくたって、前回の「ふつうのトランジスタ」の実験をしていたときに思い出したのです。


FETを用いたとき、HTKフィルタの出力は非常にきれいな正弦波でした。ところがバイポーラトランジスタの場合、どうも波形に歪があるのです。オシロで見ていてはっきりわかる位です。しかし、選択性はかなりシャープですが、近傍周波数成分は少ないはず、ということは諂調波をかなり含んでいるのではないかと思われました。

そこで、ひょっとしたら前に失敗した27MHz(オーバートーン)の水晶をやってみるだけこうフィルタになってしまいのです。落差10dB以上でFETのときのようにギザギザ特性ではなく、今までの基本波の場合と同じ位でした。さらに4MHz帯の水晶を試してみたら3倍オーバートーンでバッヂリ、5倍オーバートーン(21MHz)でも20dB以上の選択性が得られました。

つまり、HTKフィルタはバイポーラトランジスタを用えば、オーバートーン周波数でもフィルタになるというわけです。ただし、これは第1図のような音場型の方が良いようです。

それでは、FETでは全くダメかというとそうでもありません。FETでも動作させる方法が見つかりました。

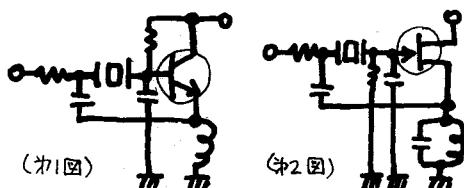それはソースのチョークコイルの代りにオーバートーン周波数に共振するLCを入れることです。(第2図)




そして、ゲートのコンデンサを小さくしてやります。こうすればチャンとしたオーバートーンフィルタとなります。と、いうわけで、信号源の都合で、まだ実験していませんが、もしかしたら50MHzや144MHzのフィルタが作れるかも知れません。


「ニヨキニヨキフィルタ」

さて、HTKフィルタはアクティブフィルタですが、ローパスでもハイパスでもなく、バンドパス、しかも超ナローバンドのフィルタなので、変わったことが出来ます。

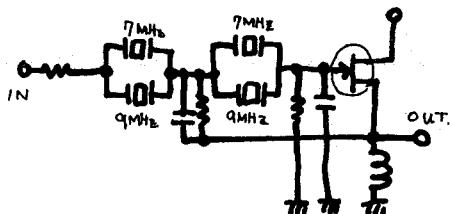それは複数の周波数(帯)を通過させるフィルタが簡単にできることです。やり方は? 第3図のように起動タンク。水晶をパラにすれば良いのです。



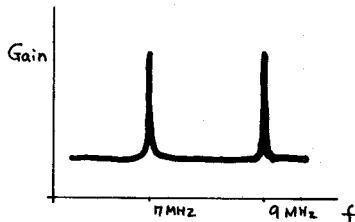図のように7MHzと9MHzの水晶をパラにすれば、出力には第4図のように、7MHzと9MHzが出て来るのです。名付けて「ニヨキニヨキフィルタ」!



何か面白い使いみちはありますか?!

手持ちの周波数で、周波数が複数で指定した場合にどうなるかは試していないのでわかりません。

どうなつか調べてみませんか?

今度の一連のフィルタの実験と特性の測定には、リータのテストオシレータ LSG-16, 岩崎電機のシンクロスコープ SS4200 および、自作の周波数カウンタを用いました。

SS4200は15MHzなので、オーバートーンの実験ではやや誤差があるかもしれません。相対値ですから大きな誤差はないと思いますが

訂正 N030 の記事中、P74、左欄下から5行目、士 700kHz を 700Hz に訂正します。

50MHz 受信用 ロードイズ プリアンプ

受信機の感度をもう少し上げたいと思うことがあります。


プリアンプをつければこの感度は解決するはずですが、あまりいいかげんに作ると雑音増幅器になってしまい、信号が強くなった分だけ雑音も強くなってしまう。ボリュームを下げるなど何のことはないプリアンプをつけなかったときとまったく同じであつたなんていうこともあります。

現在のプリアンプに要求される特性には感度の他、混波調に強いなどもあります。(低雜音)


これらについて個々に追求していくと何が何だか判らなくなってしまいそうですが、使用する部品をうまく選定してやりさえすれば、意外にラフな作り方をしてもけっこう使えるものです。

今回の回路は、シャンクションカスケードFETとして最近よく使われはじめた2SK61を使つてみました。

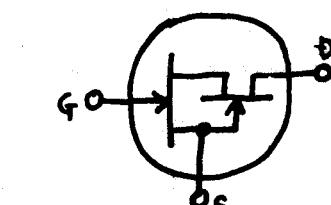
このFETはN0101 P12でちょっと紹介しましたが内部の構造がちょっと変っています。



2SK61の内部接続図。内部でこのようく2つのFETが接続されている。

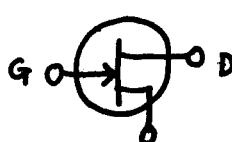

回路図に書くときは下の図のように簡単記入される。

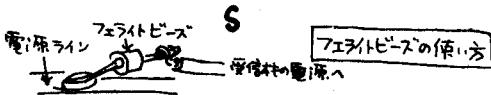

それは、左下の図を示すように、2つのシャンクションFETをカスケード接続したものなのです。(2SK1922といふ)
この結果電気特性としてデュアルゲートMOS FETに近くなり混波音周に強いといわれています。

また内部雑音はMOSよりシャンクションの方が少ないので、まさにプリアンプにはもってこいです。

実際に使った感じでも、MOSのプリアンプと比べると雑音はほんの一少く、信号が大きく書き上がる感じです。



回路的には非常に簡単ですから特に説明の必要もないかも知れませんが、出力回路の共基回路を2段にしてありますからこの部分についてちょっと述べておきましょう。

(1) 使用する帯域巾がせまくて良い場合はL₂, L₃を同一周波数に同調します。

こうすることにより感度が上るとともにプリアンプ出力の信号帯域巾がせまくなるので、混波音抑制効果も有利となります。


(2) 使用する帯域巾が広い場合はL₂とL₃の感度周波数をすこしずらしておきますと出力には比較的広い帯域の信号が出てまいります。

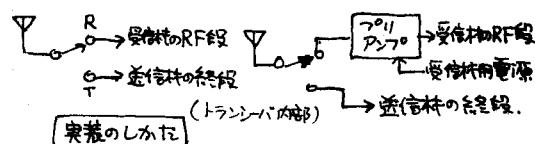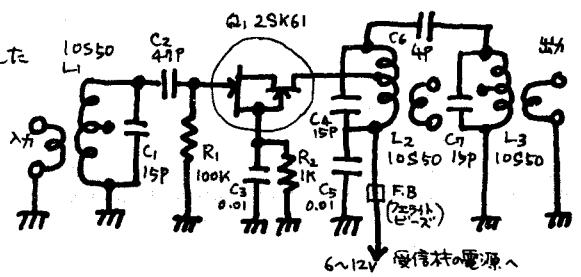(3) 入力段を除め各共基用コンデンサを小型バリコンにおきかえれば、更に良い結果が得られます。



実体図は回路がかなり複雑なので省略します。キットにはFCC基板FP(10P)を入れておきます。

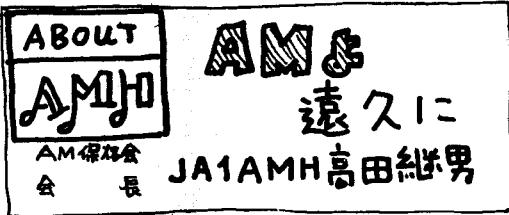コイルと脚のコンデンサを取りかえればもちろん他のバンドのプリアンプになります。O75タイプのコイルに代えれば更に小型化できます。



AMは手づくりの面からも残すべき、すぐれたモードではないかとの話から、それならAM保存会を作ろう。ということになり、FCZラボが事務局となり、会長はその頭文字からAMH（Hは保存会の頭文字）を“という半分性懲やおだてにのって半年前にスタートし、会員は随々に増加し、それに拍車をかけたのが9月23日から3日間にわたりハムフェスティバルの会場にて、この主旨に賛同をいただき、一斉に会員が増えこのまゝ引っ越しこんでいるわけにもゆかず、ひとことございさつを申し上げる次第です。

AMをなつかしさゆゑに自我自賛するのではなくとも、とともにあります。こんな風に考えていました。会員諸兄姉の意見をおきかせ下さい。

(1) AMこそ無線電話の原点である。

何といっても、送信機のシンバルさ、そして迫力があり、かつ人間味のある音質、そこに、現在中波のラジオがAMからSSBへの移行もなく、自然と存在していることからもうなづけるものです。

しかし、私とてSSBやFMがどうのこうのという気はさらさらなく、それも大いに結構、しかし反対にSSBを愛めるからといってAMなんてと見下げるようなことは断じて許せない。それは他人（×カ）に全部作ってもらつたもので、運用しているものと、例え外観は悪くても、自分のAMだとQSOが出来たのとはその春ひは20dB以上のひらきがあります。

(2) SSB全盛におけるAM

すでに、HFバンドからAMは差を消してAMの局を押すことは至難になっています。

確かにSSBの受信状態においてAMのシグナルがとびこむことビートになり、聞く苦しいというふうも知れません。しかし、AM波でも、SSB受信機においてAMのキャリヤとBF0周波数をゼロインすればAM-SSBで立派にコントクトできます。

また、現在のAM局はSSBに適応して从 50MHzに出るだけが、一部の局がCB改造機で28MHzでAMをやうと呼びかけています。

2MHzや21MHzのパイルアップの中には、AMでとびこんでいくのにさもあり抵抗がありますが、すいているときの21MHzや28MHzにももっと出ようでは

ありませんか。そして、貴島の電波はキャリヤがもれています等とレポートをもらはながら楽しんでみませんか。

もう一つAMのきめ手は何といっても自作に向いていることでしょう。球だらうと石（TR）であらうとAMにより簡単なりKはなく、交調度をストップしてキーワーければ、直ちにCWになるなどアマチュアのためにあるような電波モードです。

(3) QRPこそAMを

その昔、AMのDX QSOにおいて相手が弱く、よく判らなくなるとBF0をかけてキャットしたものです。ですから、数10mWのQRPはSSBより有利と思われます。QRPPのパワーならSSBの100W以上のキャリヤサウンドよりも小さいものであり意図なく出されます。

最後に、同様の土にはシャカにセッポウになりますが、手づくり送信機のQSOこそハムのだいご味を味い込むどころです。

買ひ与えられたもので心かよわぬゴム印の如きQSOに、ハムの内戸をたたき、数ヶ月を去ってしまう局を見ることも、このあたりのことを一度味つてみれば、またその人のこれからあゆむ道も花あり草あり、小鳥なく、樂しきるべき道なのにと、ハムから離れて暮らす友にひとこと添えてやるのがこの会の役割でもあるような気がする昨今です。

諸兄のFBな仕活躍と、当会事務局として多忙な中にあせ話いたゞいているFCZラボのすこやかな船運を願う次第です。

037	JH2UUT	松山利彦
038	JF3RFY	福井寛人
039	JR6FIK	森 公博
040	JH7NWS	嘉成良仁
041	JJ1MIX	下村正裕
042	JA2GFE	福田謙治
043	JG1SZH	武田 博
044	J11TVH	阿部賀永
045	JJ1SRO	柏谷智紀
046	J11KYE	鈴木宗良
047	JJ1UHC	階有良
048	JJ1RGJ	小金哲
049	申請中	小島義克
050	JK1GGJ	笠子秀紀
051	JJ1KEA	猪瀬義行
052	JJ1NVW	岩瀬和敏
053	JJ1MTY	和久雅宣
054	JK1FKU	志田裕幸
055	JF1KKT	柳田勝彦
056	JH1EMH	高橋良郎
057	JR1GFR	白石和夫
058	JF1SPJ	鶴木英明

059	JJ1MAI	榎本清志
060	JA1TGW	岩本和夫
061	JG1KYE	牧野良三
062	JJ1PWN	山田博子
063	JG1RUK	高橋 浩
064	JH2KMK/	田中秀司
065	J11KPZ	鬼頭徳美
066	JJ1ROH	井田毛紀三郎
067	JA8BV1	若井繁和
068	JG1FTH	石塚英男
069	JJ1LAE	魂辺 萬
070	JK1GOU	陰星寿郎
071	JR1ASW	稻葉文藏
072	JH7CQP/	阿部信彦
073	JH1AFF	篠田隆生
074	J11CQA	伊藤則之
075	J11NQS	菊池 誠
076	JK1EYZ	中山昭彦

AM保存会会員。

1. 本会はAM保存会といふ
2. 本会はアマチュアバンド内にAM波を保存せることを目的とする
3. 本会の会員はAMの保存及び普及に努力すること
4. 本会の活動は会員が自主的に行うものとする
5. 本会は会費をちょうどよい
6. 本会に入会を希望するものは事務局(FCZ LAB内)にハガキで申込のこと
7. 会員への広報は F.C.Z誌上で行う

の会に入り、AMを守りたいと思います。

AMを守る-AMH

MIZUHO DX-007
ノーマル ラジオ カウンタ 基板キット

30号のかわら版で、ミズホ通信(株)からノーマルカウンタ(普通の周波数カウンタ)とラジオカウンタ(ラジオの周波数選択用カウンタ)兼用の基板キットが発売されたことをお知らせしたが、これについてお問い合わせが何件ありましたので、回路図並びに基板上の部品配置図をお見

015 村上龍さん 下地のようなスタンプを作つてQSLカードに押しています。

043 武田浩さん ただ今私は 28MHz:AMでON the Air する計画で、先日 27MHz CB用(23ch)の基板を入手しました。しかし、その基板は PLLのためどうも良くわかりません。どなたか 11.806MHzの水晶交換だけで 28MHzに出る方法をおしえて下さいませんか?

039 森公博さん コンニチワ、当局を国宝級のAM保存会に入会させていただき誠にありがとうございます。えへ～ 当局は 6mで荒尾市よりAMを主に(ESではAM Only)でございます。現在 7MHz AM基板製作中。ローカルの JR6DCM(026)と 7MHz AM爱好者会をつくって人跡未踏の荒尾市で大活躍中です。が、目標は 7MHz AM(4人以上)を兩個ことです。ステジュールお待ちします。それではまた!

040 嘉成良仁さん 主に 50MHz AMを機って活動したいと思ってます。使用機器、FT-101ES(AMが出る) R7X-601(AMが出る), TR1300(AM出る)、…残念)

041 下村正裕さん 今迄ローカル局 4~5までしばらく交調爱好者会なるものをつくり、カードにAMを守ろうなんて書いてやつてましたが、The F.C. とのバックナンバーでこのような会があることを知り入会しようと思った次第です。中西君、このまゝではAMがなくなってしまうような気がしてなりません。小学生AMをやりたく思ひ、こ

にかけましょう。

図をさらになればもう一目りょう然ですが、この原寸大の基板一枚で、表示回路を含めて 30MHzまでのカウンタが完成するのです。しかも、SW₂をラジオカウンタの方にしますと、IIL(M154821)は、内部で 455kHz の引き算をやってくれるのであります。

すなはち、IF 455kHz のシングルレスペースの周波数につなぐと、あなたのラジオは デジタル直読ラジオに大ハエンします。

ダブルレスペースの場合は、オ1、オ2局線を混合してやらないといけませんからちょっとめんどくさになりますが、各種によっては可能でしょう。

これをつけてラジオを聞くと大へん楽しいものです。

寺子屋シリーズのBC-Lラジオに付けて7MHz帯をきくとちゃんとアナログ録音の信号が入って来ます。

それからもう一つ大発見をしました。再生検波ラジオです。23号で紹介した再生検波の2SK19のソースにこのカウンターをつないで、モードをノーマルカウントになるとナント、デジタル式再生検波ラジオがたん生するのです。


若干カウンタからのノイズが入りますが、ちゃんと7.022 MHzでJ3R3...のCWが入って来ました。

再生検波とは結構すみしないかのさうい目ににするのだと、いう話を昔から信じていたのですが、CWを聞くときはちゃんと解説していないとビートが出来るのははないのですが、らもっと早く気がつくべきでした。それにしても大へんなぞ見ました。


DX-007の開封として、この他、一般的なカウンタとして使えますから測定機としてもいいほど便利だと思いま


す。また、オールバンドのホモダイヤンRXを作つておこと測定、マーカの両方

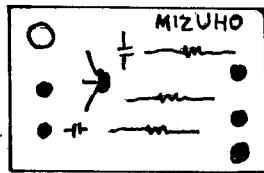として使えると思います。
（FCZ LABでこのキットを接っています）
（15PのADを接続下さい）



アリアンプ部基板↑ DX-007の全回路図↓ 本体部基板↑(原寸大)

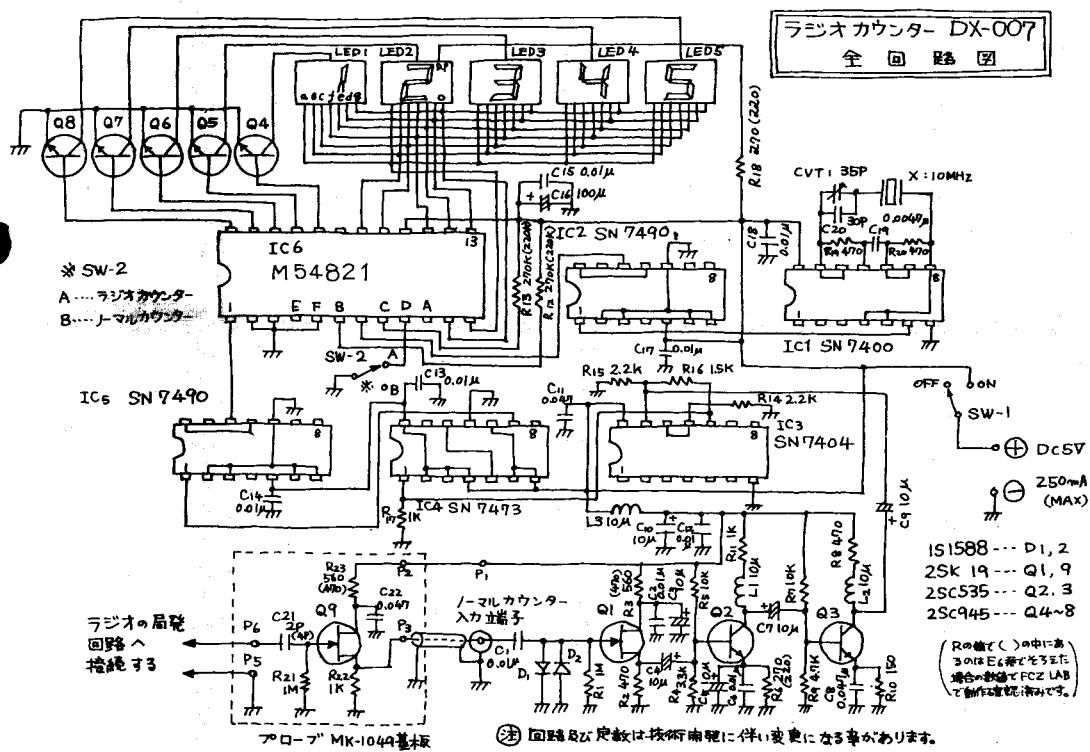

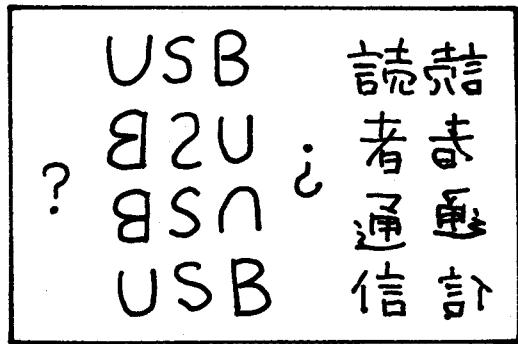

* JJ1LZW 大野さん 本誌30号の読賣通信にかかれた USB(T)→USB(R)→LSB(T)→USB受信の実験を9月24日の文化祭会場で行いました。

FT101ESをタミーで21MHz USBで送信し TS-820Xで LSB受信。→7オーン/パックOutからもう一台のFT101ESのパックインへ、そして28MHz LSBで送信、そしてFRG-1でUSB受信という系統で行いました。結果は、音質の変化はほとんどなく、FBI:復調できました。たゞ、フィルタを4つも通ったためか、少し音が悪くなりプロセッサを入れたような音になりました。周波数合わせにUSBだけでやったんですが、TS-820はUSBからLSBにかえると、受信できなくなったりして(PLLを使ってフィルタを2つ使ったのと同じ効果を出している?)苦労しましたが、USBからスイッチをLSBにしておなじような音が出て来たときは感激しました。ダミーロードが1つもなくアンテナにのせたり、キャリヤリークでRXのRFATT.を入れてもS7.5.れたりでしたがそんなことは無視してやりました。無線部の持込み実験等で協力してくれたJK1FBR, JK1FY, JA1-22509, 申請中の竹内君各位に感謝します。文化祭の方は、一般の人々にTVゲームがバカウケでした。

* JH4V1J 萩原さん 30号のこの欄でJJ1LZW大野さんが USB→LSB→USB→LSBについて書かれていましたが、ローカル(JH4SXX, JH4TGS, JH4V1J)で裏のさかりにやったことがあります。

21MHz USBで送信、LSBで受信、テレコで録音、再生、LSBで送信、USBで受信とやってみました。するとみごとな音でM5で受信できました。

それからもうひとつ、USBで送信、すこしずらして受信、録音、再生、USBで送信ずらして受信。これも、高音が低音がけしかれる前のM5で受信できました。

N029のHTKフィルタで、2段目の820.5はとってしまうが、LCの直列共振回路におきかえられるのではないか


かと思うのですがいかが? 当方も、Xtalを買ひこんで、HTKフィルタやそれを金欠型(文字不鮮明ため良くわかりません)にしたものなどやってみたいと思います。

* JH1AFF 佐田さん 我がアパートの上のGPも属りたおれ、友人(誘人)JJ1NJXからのたってのすめめ、ヘンテナを上げました。受信感度も上がり、GWものびました。出力300mW A3 50MHz+ヘンテナ、FCZを地でゆく運用で、8月14日: JA1ETL/9白馬岳と横浜より52でつながりました。これもひとえにヘンテナ様のおかげだと思ひます。そのあと群馬とも2回やっています。ほんとにこななかほそい身元もそうですがのどこに魔力がひそんでいるのやら。それに気をよくして現在30mWにアタックしています。

* JE1UWE 松永さん 当局は、2mでTR7500を使用しておりますが、受信のみのCHも合わせて350CH内をう可能になりました。改造方法もかんたんで、はんだごて一本でできます。知りたい方は SASE にて当局迄一報下さい。〒210、川崎市川崎区舟町2-14-17
松永修。

* JH2MLW 加藤さん 知っている方もあると想りますが、私にとってはショット大発見をしたので紹介します。ラジカセ(ステレオ)にステレオアンプ基板をワニグチで接続して使っていました。ところがある日、鳴き出したテープのボーカルが消えてカラオケになったのです。よくみるとスピーカのコモン(アース)が外れていたのです。このワニグチを見付ける迄、

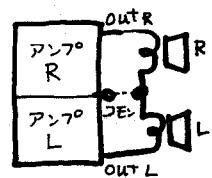いや見付けてからも、FOXにつままれたようでしたが、良く考えればオペアンプのようであたり前田のクラシカルだと思いました。Hi: この回路の欠点は完全にモニタリになります。



* ハムフェスティバルの会場で---

ハムフェスティバルの会場で沢山の読者の方々とアイボリQS0できました。

会場に読者のサイン用のパネルを用意しましたところ、パネル一杯にサインが集まり、最後には書くところがなくなつて棒からはずれてしまいました。

パネルの下で、初回版の方達のラグチューブを始まったり変にぎやかでした。

The FANCY CRAZY ZIPPY の記者のみなさん

JJ1RMU 当局の Hennema
島津和也君が死んでおひさし
Time member JJJ Clegg (GMB)

1 ンして下さい。

史上初のおみえ。

1+
讀
者
通
信

JJ1SMJ

JJ1NSY

9月23日(金) 木日 K.C. ゲル-7°

(JJ1REGI・JE1ZSN; JJ1MLR)

で P24-2P 開始

フェスティバルにやっていた JA1RKK

KAWASAKI・CRAZY-CULB

コールサインをとる!

頑張れ! FCZ. JF3JFV

JAI5WL

JJ1NQD

50 MHz SSB. JJ1VHA

初御見えて下さい! JJ1ATR よく
JJ1OML よくありますか?

JE1HPT 時々 21MHz SSB? よろしく

JJ1VCH 6m FM FT3

JF1BV8. ORU

JCRIC JJA1JNL 1EVK

JG1JPL JG1UNE JA9FGL JA0WNL

JA4KQP JE1ZL4 JG1GWU

JTICKY JJJMNC

松戸栗中 1年 佐とう

田中義明・福田裕史

支那大陸を走らせて FCZ の
AM 会員会 JJJ INTX

JE1ARM ワロシガ
FCZ 共和国

AMH 批判。 横暴会は下へ立たせ

JG1ETE 先日 電車(京成東北線)でお会い

致しました佐藤です。宜しく。

JJ1LKK 303 お望め! FCZ

JJA2V1J/JA1RKK

今年はもうなまけ者! FCZ の健闘

を祈る! JA1BSN

TR2NVP またたご

PKD FCZ バイ! JF3XMH

JAIAYO JA1PIPI VIVA FCZ

JK1EFFI 6m only JA8BVI

JP7E30A 1233 不人気アマチュア

静岡 40 Member 元気ですか? カカの

有名な FCZ すそ! JH1ZTE

JAIJND 今日は FCZ と一緒に

OSO しておやすとおはせ。

よろしく! JA1UPK 1A

JJ1MTI. IDC 500部

JJA1SS 本物の良書!

JH1JEL JAPR 1000部

JH1P8M 大人気! JAPR

JA1TXM 11JR1SSO


UG1FTM HF ARC

2MHz 3MHz 4MHz 5MHz

JA1AMH 高田

019 JJJLJEN 9-23.

雜記帖

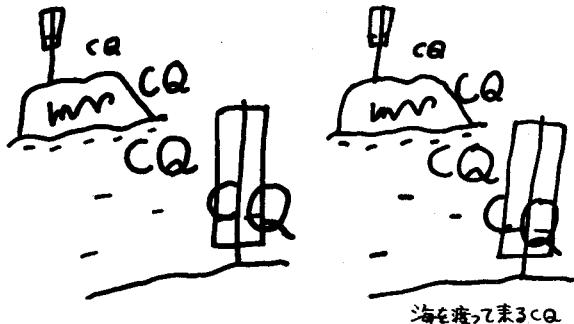

とと思う。

更に、「世界からの少年達に至ってはか
かる人は少くなるだるう。」

これは The VOICE FROM THE
WORLD の私の発音である。

英語のにが手を読者翻訳。なぐこ
とはない、こんな英語を使って一人でア
メリカ会社の出張で行ったこともある
のだ。そしてちゃんと仕事をして帰
って来たのだから…

ことは、話す意思さえあれば通じる
ものです。

*夜逃げ

9月23, 24, 25日に晴海で行わ
れたわいばんフェスティバルに当社も参加しました。
その内、座廟の店の方は閉め放して、朝早く出て行き
夜おそく帰って来ました。

おかげ様で寺子屋シリーズの人気も上々で用意した
商品が底をつく様な盛況でした。(もっとも、もともと、
1.8mの店ですからいたることもないでしょうが)

それから何日かして、「とうとう大久保さんも夜逃げ
をしたらしい」といううわさが流れていることがわざりました。
いつも、あまり豪華らしい商売をしていないことを知っていたのでしょうか?
何回も何日も店をしめて、自動車がないことからそんなあくそくが生まれたのでしょうか。
もう少し商売気を出さなくっちゃと反省しています。?

*初めての外人の読者

エスティバルの会場で、何人かの外人さんが The F.C.Z を
ながめつて、どうやら判るのは表紙だけの中身は
さっぱり判らないといった顔で立ち去るのでした。

そんな中で、WA9F1Y のバッジをつけた方が本誌を
2冊お買上げていたいいた。「あなたは外人の初めての
読者で非常にうれしい」と心をうきよ話をしたところ、相
手も「これはお前が作った本か」算と聞き、名刺を交換
することに成功!! しました。彼は Jerry. D. Meyertoff
といい、MOTOROLA の Electronic design Engineer
ということでした。もう少し英語がはなせたら良かったの
にと今でも考ります。

*窓と共に去りぬ

私の英語の発音もひ
どいもので、この前も娘にからかわれてしまつた。
「おとうちゃん、窓と共に去りぬってなに?」
けんぬ! なる雜記帖の発音者ならもう吹き出しているこ

*丹沢

うちの栗の品種名である。今年の夏は
長雨が続いていたので、今年の栗はたいしたことないだ
ろうと思っていたが、意外と成りが良かつた。

9月15日の350kgを皮切りに、10月2日の60kgを合計
928kgの収穫でした。一番多かった日は一日で
9kgとれました。

*音節と見舞

9月10日(30号で8月10日と
あるがまちがい)に車にはねられたシユローダモ、どうやら
命をとりとめ、若干のビンコはありましたがどうやら元の
元気に戻りました。

(音節から)
電話や、お手紙あるいは店頭で「見舞いたい」と
がとうございました。シユローダに代っておれ申し上げ
ます。

*最近の腰は弱い

先日、テレビで琴を作った
話をやっていた。手づくりで琴を作り行く行程にも現代
を超越した日本の伝統工芸を認識させられたが、その中で、
名人が「最近の腰は弱くなつた」というのがあった。

どうも原因は、腰筋をつくるカイコの食べる桑の葉が化学
肥料で育てていることらしい。

そういうばら5年ばかり前、長野県の大工さんが「最近の腰
は弱くなつた」という話をされてびっくりしたことがあった。
これも化学肥料が原因で早く大きくなるためらしい。

「最近の干し椎茸は床りが早くなつた」というのはうちの M
HN。この原因は椎茸の乾燥を「熱風」でやっているのが
原因らしい。音ナックル一杯とった天然椎茸を人工乾燥
したときも床りが早かつた。太陽で乾燥するとその紫外線で
ビタミンDが豊富になるというが、最近の干し椎茸のビタ
ミンDの量はどうなつてゐるのだろう。

創刊 30 号、定期読者 500 部 記念大特賣。（特価品の販売本）
すべて 100 円

トランジスタ特価。（2SC1242A, 2N5945 は数が少しあります。Tetra が先で予約して下さい）

	V _{ceo}	I _c	P _c	hFE	f _T	用 途	算	価格	お買上限度
2SC152H	60	100	750		120	RF用 / 50MHz のアモリドライバー QRP P.A.	10本 100 円	20本	
2SC473H	70	100	200	80	180	SW用 / 汎用として使えます	15本 100 円	30本	
2SC907H	40	100	200	200	240	RF SW AF用 / 汎用	15本 100 円	30本	
2SC1242A	40	3A	20W	>10	350	P.A.用 / 144MHz P.A. 10W.	1本 1,000 円	1本	
2N5945 モロ-3	36					400~960MHz P.A. 12.5V 470MHz 入力 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 FM用 出力 3.0 3.8 4.4 5.0 5.6 6.1 2.4W	1本 1,000 円	1本	

水晶フィルタ特価。東京電波 FEE-322-2 3.395 ± 1.2KHz 8段構成（トヨタ TS-511 TS-520 用 YG-3395S SSB用と全く同一品）高周波プロセッサ（CARA方式）に最適。
本体 12号参照 15箇限り 1箇 6,000 円（要予約）

アマチュア無線50周年記念切手 初日カバー 本誌30号の表紙に記念切手を張り
京橋郵便局の初日（9.24）印（No30 の 2ページにあるものの東京の文字が京橋となる）EP封押したもの。
表紙だけ取りかえると特別記念号になります。送料とも 150 円（切手付）（50周年には相当の）

DX-550 ミズホのキットの通販もやってます。

DX-007		30号 P10 参照
① 基板キット	1,400 円	①+②+③ 合計
② I ² L	4,500 円	11,000 円
FCZ LAB で集めた DX-007 用		送料 200 円
③ ハーネスキット	5,100 円	

マイコン

ワンボードマイコン

MC-1

マイコンユニット

VD-1

DX-555 + ガウナー + マーカー

¥ 24,800 テサービス

220MHz 70W ステレオ

DX-5P ¥ 7,200 テ 200

-括弧の場合組込みサービスは付

会員料料サービス。

MK-610

50MHz A1, A3 TRX

¥ 29,800 テサービス

寺子屋シリーズ 032


50MHz 無信用
ロードインアンテナキット
¥ 1,000 テ 100.

このキットはコイルとコンデンサを代えるだけで
他のバンドのものに変換できます。

バンドを指定していただければ各バンドのもの
をお送りします。（同価格）発送のさいは
何MHz用と明記して下さい（要らないときは50MHz）

訂正

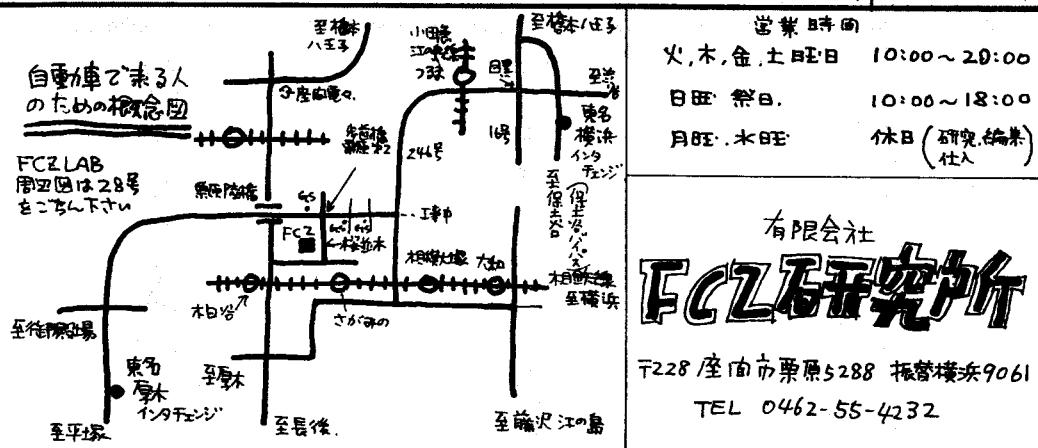29号寺子屋 025
の通常 200 は 300
円に訂正します。
マクマニピュレータ
(D17) の価格 ¥ 400.



SSBを作ろう!!

21MHz SSB・CWトランシーバ

本格的
ローズキット **SB-21P**

SB-21P ¥29,800 C-21 ¥18,800 CW-1 ¥3,900



高音質、高性能で評判の
良いマイコンユニットを内蔵
することができます。DXには
ぜひほしいアクセサリーです。

SB-21P: SB21の本体部分。
プリント基板の上のパーソー式

C-21: ケース、パネル、メータ、ボ
リューム、スイッチ、ソマミ、コネク
タ、マイク、ビスに至るまでのケー
ス構成キット

CW-1: CW用キャリヤポイント水晶
サイドトーン、ブレークイン回路の
キット

定格: 21.00~21.45MHz
たゞし2バンド切換、Mode Adj

(USB) A1(オッシュン)出力 (W. PEP)
SSB,CW出力インピーダンス 50Ω、キャリアサッ
フレーション 40dB以上、測定帯域サウフレーション
40dB以上、感度: 平衡空調、感度 0.5μV S/N 10dB

SB-21に内蔵できる10Wリニアアンプ新発売(LA-21)

SB-21の電池部に内蔵でき、
現在使っている電池 UM-1をU
M-2に取換えるからポータブル
のときは今までと同じように野外で
使用できます。リニアアンプを使うと
ときは外部電源を使用して下さい。

LA-21

定格: 入力: 20W(0.3W)
V₂出力: 10W PEP(入力:
1.5W時) 電波型式: A3J,
A1, 周波数範囲: 21.0~
21.45MHz, 不要輻射:
-40dB以下, 空中線インピーダンス: 50Ω.

DX-007

自作のためのカウンター
のプリント基板と I²L

プリント基板キット ¥1400, I²L ¥4,500

ラジオカウンター機能を持つニュータイプ。スイッチひとつでカウントし
ている周波数から 455kHz を引き算ができる → あなたのラジオをデジ
タル直読式にダイヘンシン!! 上限 30MHz

コンパクト I²L (IIL) を使用しているので使用パーツも少くコンパ
クトに出来あがります。感度もバツグンです。

★ 詳しくは ¥70円 封筒の上、下記住所、FCZ係へカタログご請求下さい。



三ズ市通信(株)

事務センター 東京都町田市森町28-6 TEL 0427(23)1049
販賣センター 東京都町田市高ヶ坂1265