

THE

FANCY CRAZY ZIPPY



1978年10月15日

(有)FCZ研究所発行

〒228 座間市栗原5288 Tel. 0462-55-4232

編集発行人 大久保 忠 JH1FCZ ex JA2EP

印刷 上條印刷所

年間購読料 2,000円(平共)1冊 120円 60円

毎月15日(1回)発行

No. **43**

OCT・1978

CONTENTS OF THE FANCY CRAZY ZIPPY NO.43

1. 原卓	ハムフェスティバルに寄せて	43-2
2. 寺子屋シリーズ⑤2	トロイターレコアを使ったSWR計	43-3
3	3エレメントとスーパー・デイビング・ヘンテナの実験	43-5
4.	50MHz ダイレクトコンバージョン受信機の製作	43-7
5.	50MHz DSBセネレータの実験	43-9
6.	21MHz エクスペンドード・ダブル・リップルという名のANTを作つてみました。JANAKPI/加藤忠義	43-11
7.	The QRP NEWS	43-12
8.	読者通信	43-13
9.	雑記帖	43-14

表紙のことば

ことしも秋がやって來ました。
木々では収穫のお祭りです。
田舎でもお祭りをやっています。
東京の晴海でハムフェスティバル。
いろいろな出店がでています。
ここには素人放送局が出て全口にお祭りのPRをしています。
楽しいですか?
ヘンテナなんて変な名前のハイアと金金も売っていました。
つかれたら茶店でお茶でものんびいらっしゃい。
まあ一年に一度、あなたもお祭り野郎になつて飛んでみませんか?

ハムフェスティバル に寄せて


10月27, 28, 29の3日間、東京の晴海(いいは)で第2回ハムフェスティバルが開かれられます。ハムフェスティバルの名の示すとおりこれはハムの祭典です。

お祭りの概念は昔と少しすつ变ってはいましたが、本邦は人間の最大の楽しみの一つで、その期間人達は馬鹿にならうことによって祭りがなりたつて来たのです。

四国の阿波おどり、リオのカーニバル等はその良い例でしょう。

ところで、ハムフェスティバルはどうでしょうか? 疑問なことに昨年の例から見ればお祭りにはまだ遅れ存在というべきでしょう。その原因の一つは「主さい者の権威」にあると思います。第1回ということで「失敗をしてはいけない」とか「お客様はどのくらい来るだろうか?」といった心配も大きかったのでしょう。

もう一つはお客様の方にも原因があったと思います。

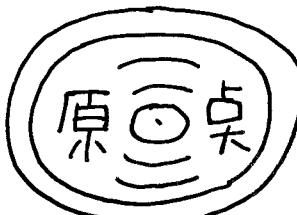

それはハムフェスティバルに「参加」あるのではなく「見せてもらひに来よ」からです。

主さい者がおせん立てをして、それを見に行くというのは「博覧会」又は「見聞会」である、「フェスティバル」ではないのです。

幸なことに今年は、主さい者側も反省して「フェスティバル」としての色彩を強めてきました。そのあらわれとして会場の一部を個人またはグループでの参加者に開放したのです。

この開放された広場で何が行われるかは参加者に課せられた課題となるのです。


29日には、相模原のハム少年団はこの広場で、ヘンテナを組んだりバラしたりするそうです。商売抜きでヘンテナの良さを述べた人達に語りかけます。この行為で、「一人でも多くの人がオンエアできれば幸だ」と締め付けています。

この会場に集った人達が、こういう「お祭り野郎」をいかに充実させよかによって祭りに活気がでてくるのです。

ぜひみなさま、「お祭り野郎」に野次の一つもかけてあなたもお祭りを構成する一員になつて下さい。



寺子屋シリーズ 052

トロイダルコアを使った SWR計の製作

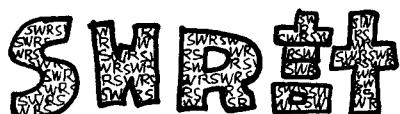

の製作

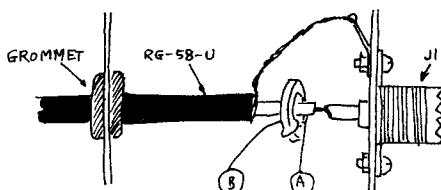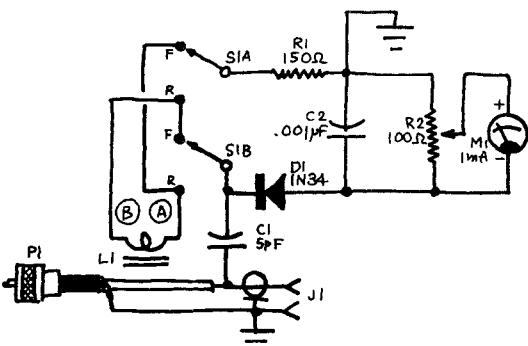Popular Electronics 1977. Oct. P.59 に High Sensitivity SWR Meter for Low-Power Communications Equipment. という記事がありました。筆者は William Vancura という方です。



その回路は上記のようなもので（上記の F, R セクション SW のないものもあるこの場合は CB 用つまり出力一定で、リードスのみ測定する形式のものである）回路そのものは簡単なのですが、L1 に使っているフェライトコアが、Fair-Rite Products Corp 638 MT-L (No 5963000301) ferrite troid. というものです。これに N026 のエナメル線を 2 回まけとかつてあるのですが、このコアの特性はまったくわからず、どうしようもありませんでした。

（このコア入手するには William Vancura 4115-35th AVe, Moline IL 61265 に SASE を \$1.00 送れば送ってくれるそうです）

しかし、回路を見たかぎりではコアが効いた場合の調

整所も大したことなさうなので、野次馬的に作ってみることにしました。


IN34 を IN60 にしたほかは元の回路と同じものをつけてから、種々のコアについて実験してみました。

まずは最初は DBM に使う T314 という $M_o = 1000$ というコアを使つたのですが、51Ω のダミーロードをつけても一向に SWR の値が下がってくれませんでした。

次にためしたのは VH-50 というコアで、このコアを使うと大方下がって来ました。 R_1 と C_1 の値をかえると、SWR の値が変化することがわかりました。

そこで、75Ω, 51Ω, 20Ω のダミーロードを用意して（これらのダミーロードは 50Ω ではほぼ満足のいくインピーダンスを示している。実験は 50MHz で行った）それらの SWR をかりながら R_1, R_2, C_1 等の値を変えてみました。

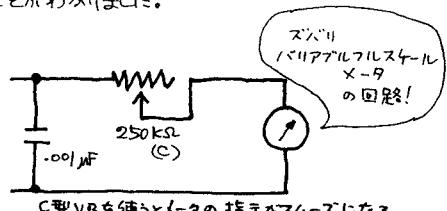その結果 R_2 と M_1 の關係は第 3 図のようにした方が感度が良いことがわかりました。



C型 VR を使うとメータの指示がスマーズになる。

R_1 の 150Ω についてはまあこの位の値が良いのではとひうていどで、 C_1 の値を変えると SWR の値は変化します。

しかし、総合的に見ると、SWR の値は理想的な値 ($75\Omega = 1.5$, $51\Omega = 1.0$, $20\Omega = 2.5$) を示してくれませんでした。

そこで、今度は VH-200 (FCZ LABZ 200/10 として売っているコア) にコイルを 3 回まいてみました。 C_1 にはトリマをつけ可変にしています。このトリマをまわして、20Ω を 2.3 位に、51Ω を 1.0 に合わせることができました。この位の誤差なら使えるだろとう 75Ω をつないだところ示した SWR はなんと 1.1 !!

どうやら、回路全体が 60Ω 附近に合っている本気配です。

コイルの巻き数を 4 回にふやしてみるとメータ感度はすいぶん景気良くかかるのですが SWR の値の方は悪い方へ移動してしまいました。


それではと、コイルを 2 回にしてみたところ、感度は大分上がりましたが、 C_1 を調整することによつて SWR はたゞ良いところへ来ました。 $75\Omega = 1.3$, $51\Omega = 1.0$, $20\Omega = 2.3$ でも出端での値が少しずつだけ甘いようです。

この原因はじきにわからました。

送信電力が弱すぎたのです。


ダミーロードの容量が2Wだったので、なるべく小電力ではあるだろうと思ふ。出力を0.5W位にいぢっていたため、ダイオードの非直線部分に寄り倒して検出電圧が下がってしまったというのです。

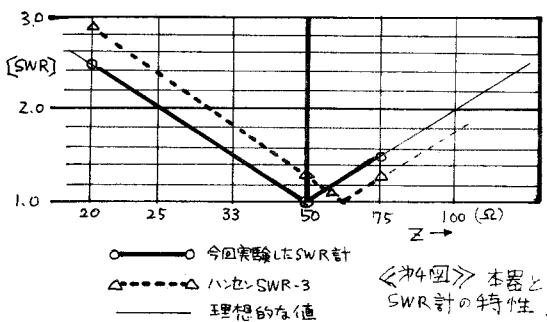事実、出力を10Wにしてみたところ、 $R_{50} = 1.5$, $S_1 = 1.0$, $S_2 = 2.5$ という理想的な値を示してくれました。このときの R_1 は 150Ω , C_1 は 20pF のトリアマと 2pF のセラミックコンデンサをシリーズにしたものでした。



第4図にこのときの測定グラフと、もう10年以上使ってい
るハンセンのSWR-3のカーブをのせておきます。

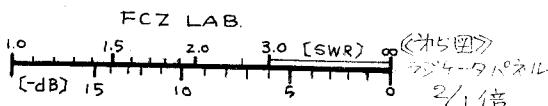このSWR-3といふSWR計は当時発売されていたSWR計の中でも最も安かったもので、「 50Ω 、 75Ω 兼用」というものでした。こうして実測してみるとなるほどと改めて感心しました。(現在のハンセンの製品がこのような



ものであるということではない。むしろSWR-3は430MHzでもほぼ使えるといふもので、小学生としては現在でもそれなりに愛用している)

メータはレクセル社の MODEL S-330 200μA というものを使用しました。スケールは第4図のようなものを縮尺してケント紙に書き両面テープを使ってはりつけました。(30号PS参照)

スケールの引張りかきをやってみると、メータそのものが生き生きとして来ます。メータを作るのもなかなか楽しいものです。

感度調整用のボリュームは250kΩのCタイプを使いましたが、このボリュームは一般に市販されていないのでアルファスに特注したものです。

MBR(コネクタ)同士をつなぐ線は 0.6×7 ステンレス線を使い、コアにまいた線はジャンパ用の 0.5mm^2 ビニル線を使いました。



トリマーは 20pF を使いましたが、出来れば $4\sim 5\text{pF}$ のものを使う方が良いでしょう。或は固定にしてしまってもそんなに大きな誤差はないと思います。

ケースはジムテックの折り曲げケース(クリエートシリーズ)のNo.1を使い、裏面が表面になるようにして使用しました。

他のバンドでどの程度使えるかまだ調べてあります。
JA1VCC 大矢さんに調べてもらったところでは100W入力
でもフルスケール迄メータがぶれなかつたそうです。

この辺の条件については時をあらためて実験したいと思いま
す。(50MHzでは 0.5W OK)(コイルの巻数をふやせば
この感度は上昇するが、確度が下がってしまう)

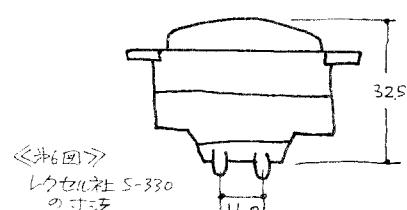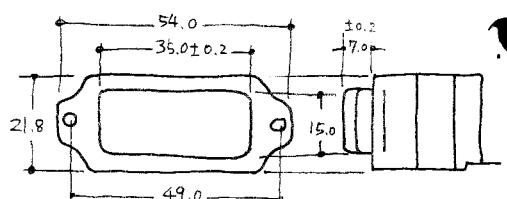寺子屋シリーズのキットにはメータ用スケールを別刷りで
つけます。トリマーは固定にします。これはダーマーのない人に調
整が不能になるからです。その他は上記記事と同じもの
です。



「第4図」本器の実体図。

3エレ ヘンテナと スーパーローティング ヘンテナ の実験

3エレメントヘンテナ。


本誌92号で紹介した3エレメントヘンテナを移動用ヘンテナ用として50MHzで実験してみました。

実験の目的としては①ハイゲイン化、②ビームの発生。

③コンパクトでポータブルな構造等を考えました。

結論から申しますと、①のハイゲイン化については、感度スレスレの信号に対しては2~3dB(実測はしていない)の信号強度の増加がみられました。②ビームはたしかに発生しています。特に偏波面が合っていて、直接收波に近い局の場合の大体ビームアンテナらしい像がきをしますが、強い局の場合は、どちらを向いても大差ない状態でした。実測していませんから數字的にはなんとも云えませんがFB比は10dB以上ではないでしょうか。これらについては、まだ実験の途中でもありますから、更に変化することも考慮されます。

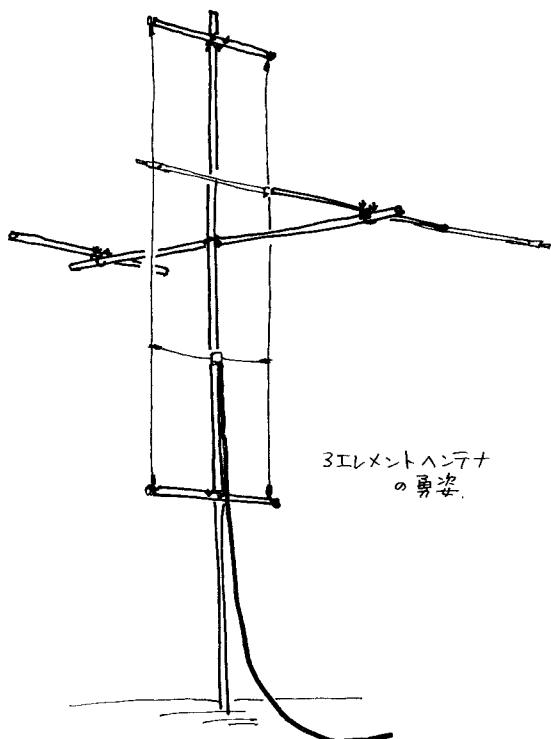
③コンパクトにということで大努力しました結果、重量的にも、組立て分解作業という面からも大分コンパクトにつくことができましたが、せまい、オリジナルのヘンテナとくらべると、大分自慢もまして、ハピタもなつたりして、屋外で一人での運用には若干難点があると思われます。



リフレクタ

リフレクタの長さは八木宇田ビームアンテナの場合と同じ長さで良いようです。Raとの距離は1.6倍(6mの場所75cm)位のところがFB比、ゲイン共良いようでした。

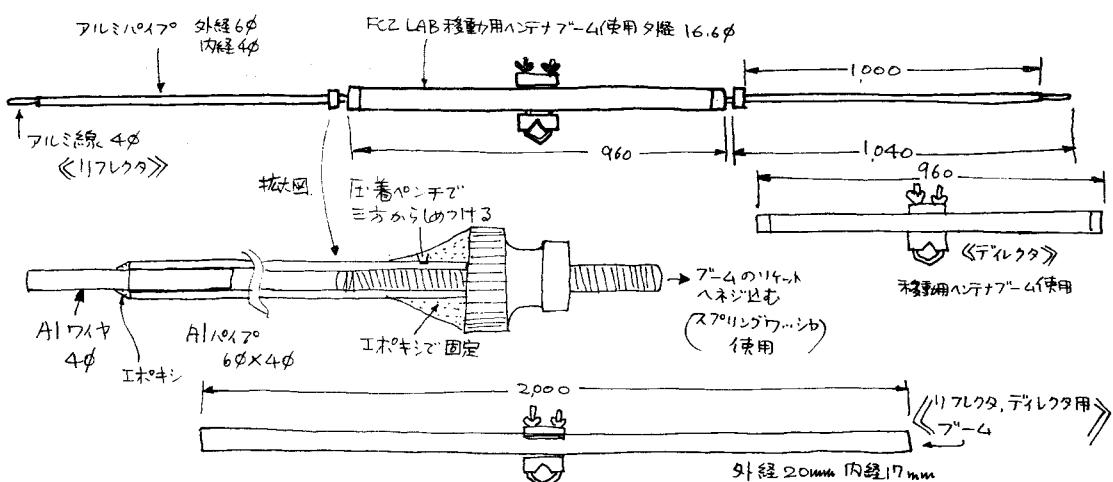ヘンテナは面輻射アンテナなので、リフレクター一本だけ一本だけ細いと思ひ、リフレクタを2本用意してクロスさせてみたのですが、FB比、ゲイン共目立った変化はなく、一方重量的な問題臭からも移動用としてはあまり良いとは思はれま



せんでした。

ディレクタの長さ

ディレクタの長さは、今までの実験でもハム用アンテナの場合より相当短い方が良いというデータがでていましたので最初、0.4入位から実験を始めましたが、ビームの発生がちゃんとしくなく。次いで0.25入としましたが、それでも変化がほとんどありません。

そこでめんどうと、ヘンテナ用アルミに何もつけないで取付けたところ、ビームが出て来ました。（約16入）

こんなに短いディレクタが交かっているなんてオフシギな気になり、取り戻ってみたのですが、再びビームはみだれてしましました。やっぱりこんなものでも交かっているのですね。

ラジエタとディレクタの位置はリフレクタと同じ16入位で良いようです。

ビームパターン

ビームパターンについてはまだ実測していませんが、オーディナルヘンテナと大きく異る点はサイドの切れが全然せりへなくなつたことです。

理由ははっきりしませんが、とにかくサイドからもけっこ入感じて来ます。このことは、リフレクタ、ディレクタのいいかけんものをつけるとほぼ無指向性（ヘンテナよりずらーっと）アンテナが出現しますから、まさにヘンタエメントヘンテナということになります。

SWR調整

SWRは給電端の変更でほぼOKになりましたが、今回は愛信に力を入れたので直い込んだ実験を行っています。

オーディナルの場合より、大体上の方に給電端が移動することとはたしかです。

みなさんの追試を!!


これらの実験は、すべてFCZ LAB前の道路で行ったもので、まわりにはアパートの家があり、電波が回折、反射してしまい、真反対の方向から電波がとんでくることもありました。したがって、今後、ビームパターン、ゲイン等を測定するときは、もつと開けたところ又は、もつと高いところにあげて実験する必要があると思います。

リフレクタの作り方をはじめ、3エメントヘンテナそのものも、今後実用化が進めるアンテナだと思います。特に144, 430MHz等での追試をお願いします。

ヘンテナはゲインがあつて良いのだが、田舎に住んでいるので大きすぎても見えないという言葉を良く耳にします。

ヘンテナをローディングすれば小型にすることもわかつています。でも、コイルを巻くということは角現性という点からあまり感心しません。

なくとも、コイルを使わないで小さくすることはできないものでしょうか？

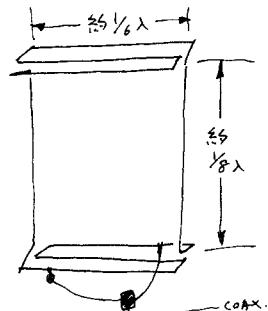


いろいろ考えた結果、上図のようなヘンテナを作つてみました。やっぱヨリヘンテナですね。これでも立派に電波がのったのです。

でも給電端は、下の折りかえし部分に来てしまい、折りかえし部の線と線(ペイパ)の間隔がせますます狭くなるとSWRが下がりにくいくらいになりました。

実際には下図のようなセパレータをアクリル板で作つて実験しました。この図のヘンテナでSWRは1.5近く下がるといつ成功しましたが、シュペルトッ파の先で分岐させたフィードラインの長さをもう少し短くすればSWRはまだ下がりそうですが。(線を長かげたら悪化したので)

ゲインは残念ながらヘンテナにくらべて大幅下がっています。まあ、ダイオードと同じ位でしょうか？でも大きさが大きすぎから別のメリットが出てくるのではないか？例えれば7MHzをフルサイズヘンテナをあれば人は極く多くなるでしょうが、このスーパーローディングヘンテナなら6.5m x 5m位の大きさですから回転させることも出来ます。

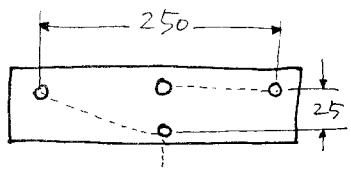東にこの方法でクラッドを作ればもっと小型になることでしょう。オックスハンティング用アンテナにもこの位なら置れます。2m用ならまんとにハンティです。サイドのセカンドはバッテリです。



50MHz

D · C

ダイレクト コンバージョン
受信機の製作

FET MIXERによるD.C.

ダイレクトコンバージョン受信機は、簡単な構成でありながらかなりの感度を有しています。

このことは、複雑なCW送信機やDSB送信機と組合わせて使う受信機の回路としてもっていいのです。

そこで今月はダイレクトコンバージョン受信機について13回実験してみようと考えました。

ダイレクトコンバージョン受信機を7MHzで使ってみるとアマチュアバンド内や、すぐに外國の放送局があつて、それが通り抜けてしまいすごい混信を受けることがあります。

これをさけるためには、DBMまたはSBMの検波回路を設けることです。外来的信号がバランスしていれば、通り抜け信号は互に消し合ってしまいますからAF信号に現れなくなるからです。

この対策のためにICが使われるようになり、大分高級なダイレクトコンバージョン受信機が出現してまいりました。

ところで、50MHzにおいては、近くの電波数にそれはど強いコマーシャル局もないのですが、ひょっとすると、DBM ICを使わなくとも良いかも知れません。

そこで先1回のような回路のダイレクトコンバージョン受信機を作ってみました。

結果は、こんなものでも良くてえますね。

半径5~10kmは楽にカバーし、山岳移動局はガンガン入って来ます。

でも、耳をこらして良く聞くと何やらNHKのような声が聞こえて来ます。また、御岳山に移動した局が出てくると、同調がとれていなくてもかわらずモガモガが聞こえたりバサバサいい始あたりの次末です。

どうやら、7MHzのときと同じような現象がおきているようです。やっぱりバランスをとらないといけないようです。

バランスをとる

ダイレクトコンバージョン受信機でバランスをとる方法としては次のようないものが考えられます。

① ダイオードを使ったDBMをつくる

② バイポーラトランジスタ(普通)を2つ使う

③ J.FETを2つ使う

④ MOS FETを2つ使う。

⑤ IC(CA-3028A, SN76514, MC-1496etc.)を使う
今回の実験では比較的簡単で、性能もあるので其用等で


きる③の方針を採用することにしました。

考えてみれば簡単そうな回路なのに、JFETを2つ使ったアロダクト検波回路というのはあまりお目にかかれないものしかし、参考となる回路はありませんでした。

でも、MIXER回路を2つつくってバランスさせれば良いはずですから先1回の回路をアッシュホール回路にしてみました。(オ2回)

しかし、この回路で本当に良いのでしょうか? どう考えても、ローカル発振の回路はバランスしてますが入力信号の方はバランスしていないのではないかでしょうか。

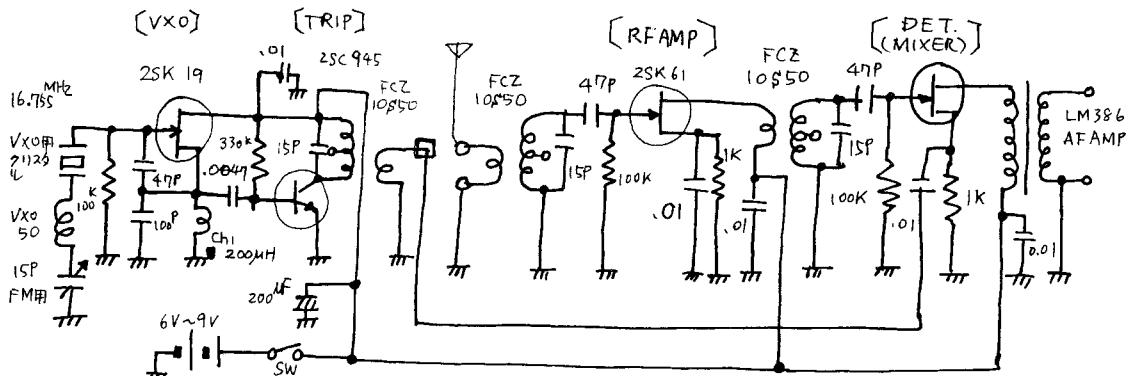でも、聞いてみると、周波数のはずれた信号がモガモガ入って来たり、ガサガサという音が聞こえるようなことはありません。もちろんNHKも入ってこないので。



すぐそばでオンエアしてみても、混交調のおきる寸前(相当大きな音になる)でも一ヶ所しか信号は受かりません。

それでも精神衛生上面自ないと第3回のような回路として入力信号、ローカル信号共にバランスさせようと考ふたのですが、配線がバラックだったため乾燥気味となり感度もガックリ下ってしまいました。ちゃんと出来れば良いはずでしたがその前の回路でも実用上何の問題もないのに回路は第2回のものとしました。

AFの初段には最初2SK19を、後に2SK30A(AGC、低音用)を使いましたが、両者の間にそれほど大きな差はないように見えます。

ダイレクトコンバージョンというとすぐにオーディオフィルタを急いで出しが多いようですが、今回の実験では特にオーディオフィルタをほしいということはありませんでした。これは50MHzがそんなに混み合っていないからだと思います。

必要あれば 88mH のコイルを使ったピーカフィルタを LM

-386 の前に入れると良いでしょう。


感度は一応 1MV の信号を聞きとることはできますから、それほど悪いとは思えません。

しかし、AGCはかかっていないので、あくまでも、近くの局は近く、遠くの局は遠く聞こえます。

この問題を解決するためには、常識的には AGC を RF段にかけることになりますが、もうひとひねりして ミズホのマイクコンプレッサーユニットの VD-1 を入れてみました。2SK30A のあとに VD-1 を入れると何となく不安定になってしまったので、トランジストのすぐあとに入れてみたところ、今度自局でオンエアするとすごく大きな声が出て来たのですが、これがほどほどの大さになりました。遠くの弱い信号はリミッティングレベル以下ざすので普通のアンプと同じように働きます。

以上を総合してみると、このDC受信機は簡易型受信機としては充分すぎるほどの性能を得ました。これを本格的受信機にグレードアップするには、① RFアンプをもう一段つけること


② AFフィルタをつけること ③ AGCをつけること 等でしょう

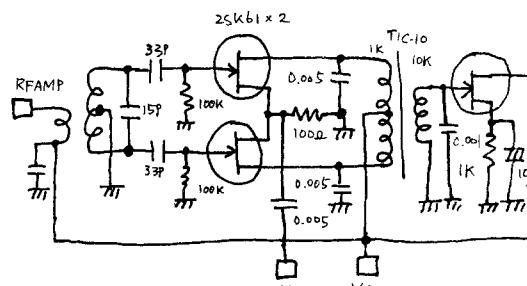

《第2回》 検波回路をアシュフリにしたら通り抜け

も混交調もなくなった。この理由は?


RF AMPの混交調対策は P-P AMPはいかが?

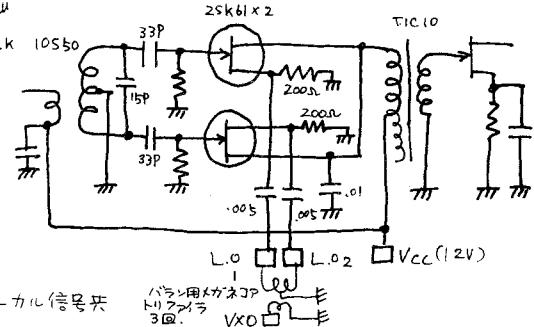

《第3回》 入力信号、ローカル信号共


にバランスさせたのですが……

何故か N.G.

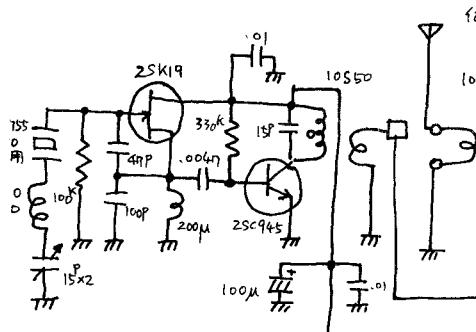


《第4回》 最終実験回路

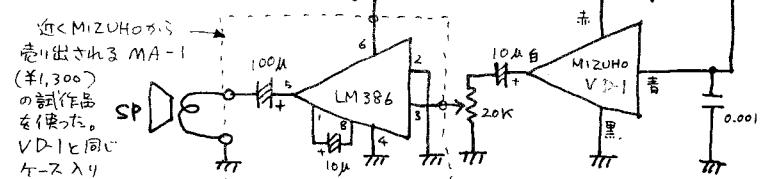寺子屋シリーズ 052 として本
MIZUHO VD-1 の代わりに第2
回の 2SK30A によろしくおがわつ
きます



50MHz

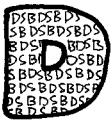

ゼネレータの実験.

50MHzのダイレクトコンバージョン受信機が一応完成したので次の段階は当然「DSB送信機を作ろう」ということになりました。

基本的にはDSBゼネレータとして、出力10mWあたりを目指しました。

DSBの変調法は、ICを使ったり、トランジスタ、FET、ダイオードを使ったりいろいろな方法があります。


ICでやれば簡単でしょうが、ディスクリート(色々の部品で組み立てる)でやった方が勉強になりますし、あとでICを使ったときもICのありがた味がわかるというものです。

と、いうわけで今回はダイオードを使って平衡変調器を作り增幅器にFETとトランジスタを使いました。マイクアンプはインバーテッドダーリントン回路です。

それでは真を追って説明します。

低周波増幅回路

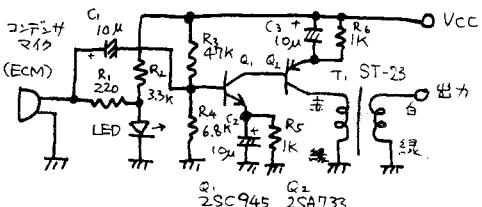マイクロホンの出力を平衡変調に必要なレベルに近づけるための回路です。マイクロホンは最近使われて来たコンデンサマイクを使いました。



《第1回》 低周波増幅部

コンデンサマイクの電源として1.5~4.5Vの電源が必要ですが、この電圧はいつもの例でLEDを使って取り出すことにしました。

$$(R_2 = 1\text{ k}\Omega)$$

ところで、LEDに流す電流は約7mAで、電源電圧を12Vとすると実に84mWを消費することになります。

そこで、LEDに流す電流を少くしていったらどうなるかという実験をしました。

今迄の標準回路として電源からLEDに直列に入っている R_2 の値は約1kΩ位がてきとうだと思っていましたが、この値をずんずん下げていったところ、何と100KΩ位でもちゃんと働くことがわかりました。でもLEDはもう光りません。LEDを光らせたにはせいぜい3.3kΩ位になると良いでしょう。この位置で、コンデンサマイク発振の電力(標示としても見えますが)は1/3になります。

この回路のQRPを画るのならXtalマイクカダイナミックマイクを使うべきでしょう。

アンプの回路は初めて普通のアンプ回路を2段設計したのですが、回路部品が多くたので、のちに1回のインバーテッドダーリントン回路(並立ダーリントン)に変更して部品の数を節約しました。

インバーテッドダーリントン回路はそれを強制発振回路として寺子屋シリーズ18A, 38, 36等に登場したものと基本的に同じですが、以前のものがハルス動作させていたのにに対し今回はAクラス動作させているところがちがいます。

この回路はNPNとPNPトランジスタをたくさん使っています。部品数も少なく、一度僕の方をおぼえておくと実際に便利な回路です。

C_3 のバイパスコンデンサは+側に入りますので、その極性には充分注意して下さい。


VXO回路

VXO回路は寺子屋シリーズ024Aと同じ回路をそのまま使いました。水晶は、同シリーズ026の50MHzシングルスーパー用の16.755MHzを使いました。


この水晶はVXO専用なので変化巾もとれ、50.220~50.100又は50.200~50.100の間をカバーすることができます。

もし、カバーする範囲がどうしても広がらないようだったら、径3mm巻数3~5回の空芯コイルをVXOコイルとハンコインの間に4切入れてやると変化巾を広げることができます。

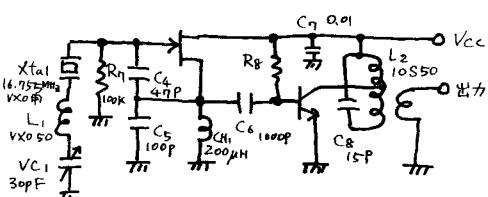D.C受信棒の場合はこのまま局発出力としても良いのですが、DSBを作ると出力がたりないので1段2SC945によるアンプが必要になってきます。



《第2回》 VXO回路。

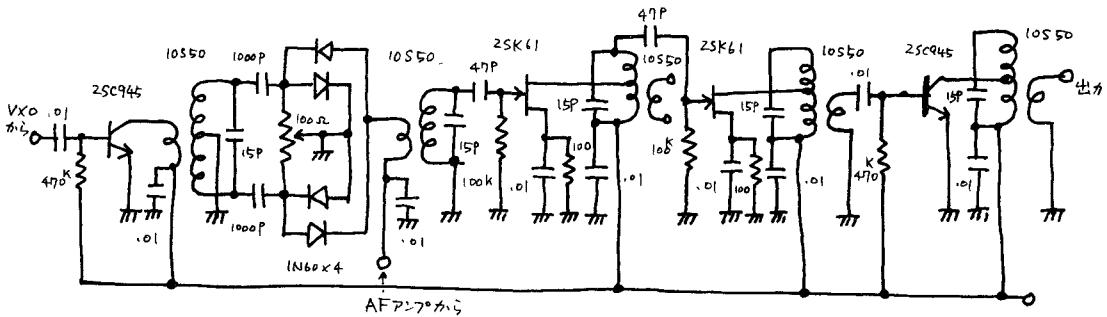

《オ3図》DSBセネレータ部回路図

このアンプは、どうといふことのないものですが、次段にバラモジが来ますからタンクコイルの使い方がいつもと並になりました。

B M.

ここで、いまはやりのDBMをついたいところですが、回路を省略化するためFCZ ~~一台~~ バンドコイルを使ってBMを組みました。

FCZコイルのバランスは、ダイオードの二極に入れた100Ωの半固定抵抗でなんとか保てるようです。

この辺は部品の置き方！って性能が変って来ますから楽しいところです。

またSSBの場合と異り、フィルタを使っていませんので、その分キャリア漏れが気になって来ますからバランスには注意して下さい。

キャリアを能率良く抜くにはキャリアレベルはほどほどにして、AF信号を強くしてやった方が良さそうです。

RFアンプ

BMの出力は非常に低レベルなので、何段か増幅してやらなければなりません。

始めの2段をFET 2SK61、3段目を2SC945を使いました。

当初、2SK197を使ったのですが、負荷をかるくすると自己発振をおこしてしまったので、2SK61に換えてみたところ発振はしなくなりました。価格的に見ても今後2SK61の汎用化をすすめるべきだと思ひます。

2段目も2SK61で、この出力が約2mWというところでした。

3段目は2SC945を使いました。

この段の出力が約10mWです。

各段の調整をやるとときは必ずターミロードをかけておいて下さい。

電力が小さいからといってオーバンのまい試験をやると自己発振に悩まされる破目に合います。

リニアアンプ

ジエネレータとしては10mWあれば充分ですし、ローカルラグチューナーならこれでも完全交信も可能です。

しかし、もう少し遠くの局と交信したいとなるとリニアアンプをつける必要が出来ます。


今回はリニアアンプの実験台は手がまわりませんでしたが、次の機会には、2SC1973 - 2SC1567のラインアップで実験してみたいと考えています。

このDSBジエネレータには先にも書いたようにフィルタを内蔵していませんからどうしても若干のキャリアが抜けてしまいます。ICを使ってどこ迄キャリアを抜くことができるか？ FMを使ったらどこ迄抜けむか、意味あるところですが、パワー的には1W以下で使った方が無難だと思ひます。

送受切換

ここ迄おつきあいしてくださった皆さんだったら、当然ダイレクトコンバージョン受信機のVXOと、DSBセネレータのVXOが同一回路であることは気がつかれていると思います。また、このVXOを普通のものとしてトランシーバ化したいと考えて下さい。

このVXOの切換はダイオードを使ってやってみました。

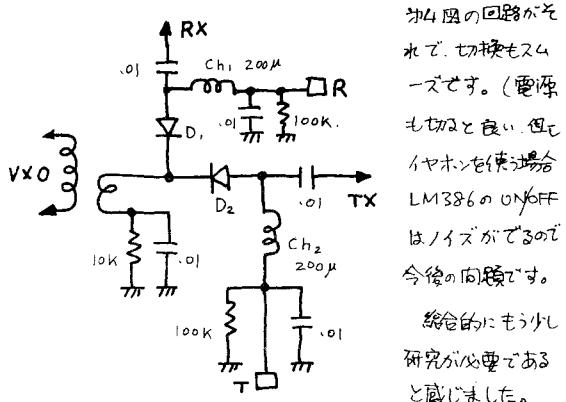

4つの回路がそれで、切換もスムーズです。(電源も切ると良い。但しイヤホンを使う場合LM386のON/OFFはノイズがあるので今後の問題です。総合的にもう少し研究が必要であると感じました。

21MHz用

**E エクスピンドット D ダブル
Z バイエップ。というAntを作てみました**





JA7KPI/1 加藤忠美

#028

なんのことはない、7MHz DPをちょっと変形させただけなのだ

エレメント寸法は別図のとあります。

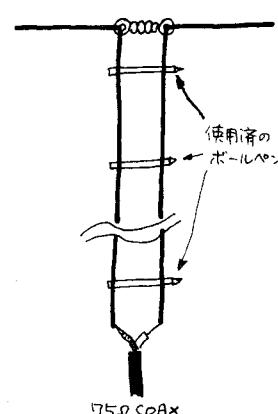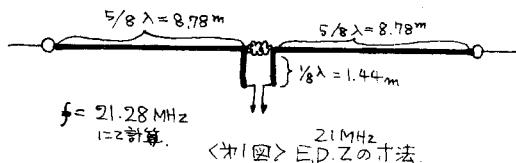水平エレメントは縮率なしの $\frac{5}{8}\lambda$ 入です。この水平部の長さは一対にしておくべき共振周波数の調整等は平行(ハシゴ)フーダの $\frac{1}{8}\lambda$ 入のところぞやるのがFBです。



このANTのインピーダンスはたぶん75Ωよりは高いはずなので「逆V」の形にしてなんとかマッチングらしきものをとったつもりになっています。

とにかく、つくって地上高9mにあげてみました。(この時

までSWR調整はかなりいいかげんです) まずはTVをつけて電波を出してみましたが TV1, BC1は全く出ません。SWRをみると 21.4MHzあたりで最低の1.7を示しました。カーブはグロードでしたので、1/8入部の調整で Null(卓)をもっと下のほうにもってこれると思います。

ANTは大体第3回のような方向に張りました。いわゆる傾斜逆Vという感じです。

4D88UTとQSO

これをつかってバンド内をさがしてみると例の「4D88UT」がきこえたので 3~4回コールして QSOに成功しました。59のRPTでした。

また、ローカル QSOで約6km離れた JA7XKQのRPTによりますと、JA7XARよりもがせん強いとのことでした。(註: JA7XARは KPIのスーパーローカルで 400m位離れた局。アンテナは地上高15m の D.P.) なんせ、XAR局はSがふらないのにに対して KPIの信号は出力5W位でも Sが1~2.3そうなのです。

や、やった!! 15m の D.P.に勝ったのだ。(ちなみに XKQ, XARともに 4D88UTにはラジオテレ(=Hi)

また国内 QSOでは特に JA3方面によくとんでいます。これはエレメントの方向からもうなづけますが、JA8と1局も QSOできていないのはどういうことかわかりません。もしかすると、「傾斜逆V」にて双方向性のパターンが乱れて FB比がでてきているのかも知れません。(CONDAのせいといわれればそれまで)

7MHz用…

さて、このANTは当然7MHzにも使えます。SWRも 1.5 とFBです。といいつてもなぜか ON AIRすると TV1が出来てしまい深夜のQRVしきできませんでしたが、ついで DPと比べても特に劣っているとは思われません。

21MHzではビームがシャープなため、東南アジアと北米しかきこません。(あとは UAぐらい) このアンテナをまわしてみたいところですがスペースの関係でこの方向にしか張れないのが現状です。とにかく国内 QSOには VYFBTのアンテナでした。

なお、このアンテナの実験はホーム QTH の秋田県能代市で行いました。

この夏はいよいよアンテナの実験をやると大ミスを切ったのですが、結局このEDZしか実験できませんでした。年にせつフィールドデータの準備やら、JA中への登山等とヒマのヒれる日が少なかったのです。

JARL QRP CLUB

OF THE
QRP NEWS

Vol. 10 No 7

OCT. 1978

SINCE JUN 1956

8月の豊島、9月の長雨と天候の方はすいぶんかたよっていますが、21, 28MHzは大分にぎやかなようです。先日は50MHzでもP29なんて聞きなれないコレサインが飛びこんで来てビックリしました。

今月も#015 JJ1INO井上さんのQRVはすばらしく確実に記録をのばしております。もうじき5Band QRP A JDが完成しそうです。

◆ 015 JJ1INO 井上さん

AJD	1.9MHz	CW	D Class	完成
3.5	"	"	"	
7	"	"	"	
14	"	"	"	9 / 9
21	"	"	"	9 / 9
WAJA	1.9	"	"	39 / 41
	3.5	"	"	29 / 37
	7	"	"	完成
	14	"	"	19 / 22
	21	"	"	18 / 25
JCC	1.9	"	"	77 / -
	3.5	"	"	42 / -
	7	"	"	313 / -
	14	"	"	25 / -
	21	"	"	17 / -

先日受取ったQSLに次のようなことが書いてありました。「QRPの局とは始めてです。QRPなんてすごいですね。いつも私もQRPのRIGをつくろうと思っています。でも、QRPの信号もう聞きたくないです。」QRPでのQSOは、QRP局より相手局の方が苦労します。常に感動の気持ちを忘れずにQSOすることを心がけています。

◆ 007 JA0KOH 譲吉さん

JCC	7MHz	CW	C Class	33 / 37
	"	"	D Class	45 / 49
JCG	"	"	C Class	6 / 6

WAJA 7MHz CW C Class 26 / 28

" " " D 30 / 30

TXは入力可変のため入力500mW以下にて交信したものについて報告します。(クラスC) すべてのQSO(最大入力、600mW)をクラスDで報告し以後はクラスCについての報告を中心にする予定です。


P.S 現在、入会当時のVFO + 2SC372×1で入力150mW運用です。

◆ QRPのPR. 10月27, 28, 29日に東京晴海で行われる第2回ハムフェスティバルの会場にQRP CLUBも参加することになりました。展示スペースは3.3m²です。壁面のかぎりつけのために会員のみなさんからポスター(のようなり)ポートのようなどんなRIGでやっているとかWAJAは今いくつとか…自局のPR兼QRPのPRのうちのものをつくり下さい。大きさはB4片版(FCB2ページ分)色彩自由)を募集します。このポスターを壁に貼り、QRPをたいにPRしたいと思います。また当日、RIGの展示が可能の方も1号一報下さい。QRPのアーカイドのコピーもかん迎します。(QRP用QSLカードも)

◆ REPORTS 今月は、QRP活動のものさしともいえるkm/Wの報告書様式を示しました。みなさんの報告をお待ちしています。

会則の4には「会員は活動状況を会報で報告すること」という項目があります。まだリポートをしていない会員は今日こそがんばって下さい。

QRP	km/Watt REPORT	会員名	氏名	EP			
品名	住 所	年	月	日	時	JST / UT	MHz Mode
自局運用地	相手局	(A)	W, (B)	W, (C)	W, (D)	W, (E)	km
相手局運用地	相手局	W, (A)	W, (B)	W, (C)	W, (D)	W, (E)	km
QSL CARD							
QHRS.							

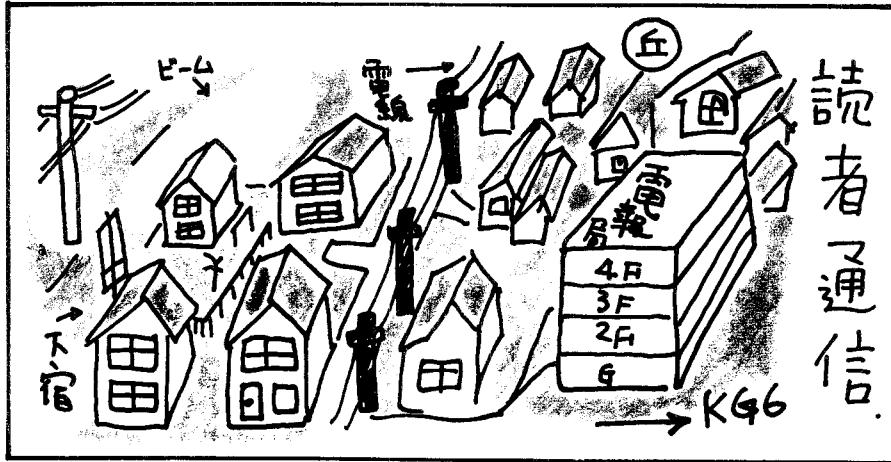

* JHIRNZ JA4A#003 中島さん 下記の QSOに成功しましたのでお知らせします。

1978年9月18日
17:15 JST JHIRNZ(伊勢原市) ⇄ KG6J1H(父島)
約2600km 50.110MHz 2WAY SSB RS 59/59
RIG FT-620(Pt 20W), his 2000W input.
ANT. 地上高 6m ヘンテナ + JJ1AMY式アンテナバラン
(本誌4号) コメント: ローカル局は、電線より低い当局
の下宿の屋根からちょいと出たヘンテナを見て「あれで本当に
KG6まで飛んだの!!」と絶句。やったで～え。
(10年前 AM(ペナ6)でなんとか VK4ZRW と QSOして
以来のFB DX。こんなにロケーションが悪くともヘンテナな
ら飛ぶんす!! (上記カット参照)

エリアの希望を持って
いただく。
このポケットブックは先日徹夜して
250部完成した。
当日(10/29)に会場
において希望者にお
分けします。
1部 300円で、
2mヘンテナ実験
キット(3D2V 2m
スズメバキ線 3m,
同軸コネクタ 1コ付)

がおみやげにつきます。ぜひひやかしによって下さい。
話は変わりますが、井上、オ...ト今まで ICOM の IC-502
をいじつついで気がついたのですが、マイク端子に直流が出て
いたので何でなくコンデンサマイクをつなぎました。それだと
音質がかかってびっくりしました。

寺子屋の屋上マイクもヘッドマイクも直接(中身なし)つな
げるのです。


* JA1AMH 高田さん ダイレクトコンバージョンの
ローカル信号をセッティングすると感度はまるっきりなくなってしま
います。ローカル信号を入れると常に感度があがる。といふこ
とは、ローカル信号をだんだん弱くしていくと AM 受信がで
きるのではないか? もしもうなったら、ダイレクトコン
バージョンと再生検波のちがいはますますわからなくなってしま
います。

* JJ1AMY #上さん 9月23, 24 日学校の文化
祭で(神奈川県立座間高校, JR1ZDJ) で 3度目の 7MHz ヘン
テナの実験を行いました。メンバーも新しくなったりして順
番手順どり、あまりに朝からの雨で SWR を上ってしまい。
どうしようかと考えたのですが、42号のガムマッチを思い出
してバリコンを入れたところバッチャリ! SWR はさがりました。
運用の結果はやはり JA4, 5 に強いアンテナでした。
先生もやる気になってくれますのでまた機会があったら実験し
てみたいと思います。

* JE1EHS 宮川さん 晴海のオフ会ハムフェステ
イバルに、相模原ハム少年団として参加します。
何をやるかというと、移動用ヘンテナを組み立てたり、バラ
したり。晴海の会場に「サーサお立会い」も用意とお急ぎでな
な方はごゆーるりとおろうじろーーーでな具合にやおらポケッ
トから「ヘンテナポケットブック(B6, P24)」を取り出し
てヘンテナの宣伝をはじめる。ヘンテナがいかに簡単で、
性能の良いアンテナであるかをPRし、世の少年ハム達にオ

2m UA6! 山ゆりメンバーの JK1EMQ
浜さんは、9/12, 22:56 ~ 23:04 JST 144.275
MHzで UA6 VLQ (SSB) の信号を 57 ~ 51 dB
入感したのをワッчиしました。すぐ呼んでみたのでは
がフェードアウトてしまい NGでした。JAで他に
又~3局が同局を呼んだようですが、皆だめだった
様です。(山ゆりメンバー会報より)

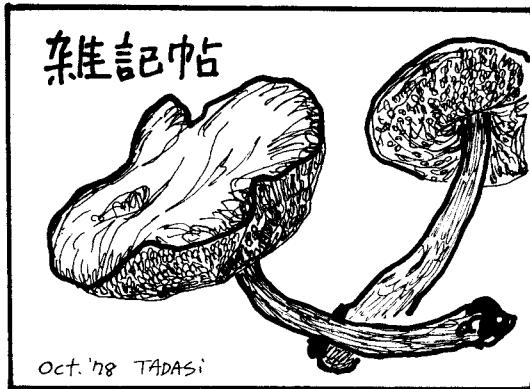MIZUHO * LM386 は便利な IC です。
この度、この IC アンプを VD-1 のケースに入れた。
MINI AMP MA-1 が発売されました。電池とスピーカーと入力をつなげばよいのですから FB です。￥1300
* ハムフェスティバルの会場で、7MHz の CW IW.
QRP 送信機の実験基板を販売します! 謝謝待ります。



雑記帖

Oct. '78 TADASI

***アミタケ** MHN植物園(何のことない裏庭のことであるが)の栗の木の下に、今年はめずらしくアミタケが出て来た。山の中では良く見かけるが、こんなところに出てくるとは思ってもみなかつたので、気がついたときはちょっと時期あくれになってしまったので食べなかつたが、胞子も落ちたことだらうから来年はアミタケのバターいためを楽しむかも知れない。

***ジャパンニーズドレッシング** 先日、久し振りにセロリを食べた。セロリは西洋野菜だが私は生みをつけて食べるのが好きです。ところで、食卓の上にイタリアンドレッシングがあったので、このドレッシングで生みをとかしてみたところ、セロリにもびつたり合いました。

ショウ、酢、油、食塩、みその合体した味はFANCYそのものの酢みそともちがうし、イタリアンドレッシングとも全然ちがつた味で、いわば「ジャパンニーズドレッシング」。あなたもためしてみませんか?

***クラブ4チャンネル** 「このチャンネル使ってますか?」「さっきから使ってるのにワカンネーカ。」といつた調子で最近(山崎からも?)の2mはすさまじい感じ。「クラブで話し合った結果430MHzに移ろうかと考えている」という人達。「もうやーめた」という人達。

話はかわるが、「2mでヘンテナを作ったのですが、せんせーダメですな」という話を最近聞いた。その原因は水平偏波で使ったみたいたつたのです。「2mのヘンテナは横長にしないといけないのでもちと使いにくいですね」というのが今迄の私の意見。

世の中が不景気のどん必要るのが「癡想の転換」上の2つの話を水平思考して考えてみよう。

「そうです。クラブのラグビーは水平偏波でやるのです。そうすれば混信は約半分になるでしょう。」

ヘンテナはこんな要求にピッタリのアンテナです。

この文を読んだみなさま、ぜひあなたのクラブでも検討してみて下さい。2mバンドを水平偏波でよみがえらせようではありませんか。

こんな物の考え方を「水平志向」とか「水平嗜好」というのをどうぞ。!

もうひとつ。水平偏波では「マイクコントローラ」はおこどわりしたいものです。

***國** 原稿を書いていて、何気なく「國」という字を多くべきところを「國」とかいてしまった。もちろんすぐかきなおしだが、何となく國民学校を思い出して「イヤー」な気になった。

ときは今。「元号法制定」とか「有事立法」とか、何かそんな小さかつた頃を思い出させるような言葉でにぎわっている新聞の記事。いまや交通の発展で、東西的な地球の大きさがずんずん小さくなっている現代。インチやマイルを使って世界の孤児になってしまったアメリカ、同じアメリカでこの秋から「有事立法」がなくなるという話。「明治5年は西」「(の前に同じように)何年ですか?」あと何年かすると「昭和53年はエート、昭和元年が1926年だから、これに53たして1引くと1978年かなんて計算をやらなくなってしまう。世界の人妻と友達になる少くとも各人一人一人が外国に一人以上の友達を持っていたら争奪なんでおきないようにあこらなう。あこうが、もし外国からせめられたらどうするか」というハニーワークを作つてお金も受けをしようと考えていゝ人達。有事立法になつたら、当然軍需保持、情報統制」というたてまえから当然、アメリカ無線は禁止。その次は……。アメリカ無線技士のライセンスを持つ人は軍隊兵士に……。農林水産大臣がいつのまにか防衛省長官になつたりする我が国の内閣。そして、いろいろの軍の頭の中を安倍川の川原で逃げたあの日。あと5mはずれていたら今の私は存在していないかったであろう土手の上に落ちたしきりの弾と土手の下に居た私。次の日、一面の焼け跡が原で、木が家のやけあとからでて来たじやが芋のやけ残りの様。新しい憲法では戦争しない日本を作つたため、いつさいの軍備を持たないことにになりました。という先生の話に「外国からせめてこられたらどうするの?」と聞いた私達。「戦争はしないのです」といわれた先生の声。

11月11日の話が頭の中をさすめていく。結論、「やっぱヨリ軍備廢止はいけない」持つては使いたくなる人が必ずいる。〔娛樂アクション映画「皇帝のいない八月」のように〕世界平和のためにアメリカ無線をもっとやって「有事立法」や「元号法制定」にはご遠慮願うことにしておこう。

***ハムフェスティバル** 今年もFBなアイホールを。現在別冊ヘンテナ(60P)の編集、AMH等の各種の整理、部品の調達等スーパーへ急かしい毎日です。

ハムのお祭りを成功させましょう。

祝 第2回ハムフェスティバル 1978年10月27, 28, 29日 東京晴海

手作りの味 寺子屋シリーズ

NO.	級	品名	定価	元
035	6	ビックリ箱	850	150
036	5	AF/RF ナイズゼネレータ	690	150
037	5	アンテナインピーダンスブリッジ	-	-
038	6	バリアブルフルスケールメータ	880	250
039	5	LM386アンプ	740	150
040	6	039用コンデンサマイク	450	150
041	6	ドアチャイム	1500	250
042	4	デスク型コンデンサマイク	1380	250
043	4	モービル用フレキシブルマイク	1380	250
044	5	マイクロ放送局(送信機)	1450	250
045	4	" (ミキサ,マイク)	2850	7共
046	6	88mH コイルをまく (コアのみ)	250	100
047	6	シグナルワインカ	400	100
048	6	認定用アンテナバラン	350	100
049	6	BCL用アンテナバラン	150	SASE
050	5	50MHz 移動用ヘンテナ	8000	#ビス
051	5	ヘッドマイク	550	100
052	3	トロイダルコアを使ったSWR計	1,850	250
053	2	50MHz ダイレクトコンバージョンRX	5800	300
054	3	042用マイクコンポーネント	3000	250
055	5	052用ダミーロードキット	850	200
020	3	QRPP, 50MHz 入力 2mW CW	650	100
021	4	50→23MHz クリコン	2060	140
022	4	50→5 MHz クリコン	2,660	140
023	4	7 ↔ 50MHz クリコン	2,660	140
024	2	50MHz VXO	1150	100
025	3	BCL用 短波受信机	3600	200
026	2	50MHz シングルスピーカー(AM用)	5900	300
027	6	コイル調整棒	60	50
028	5	アメハット	1000	200
029	5	FMワイヤレスマイク	800	140
030	6	1mm中電気ドリル	-	-
031	4	50↔2MHz クリコン	2660	140
032	4	ローバスRFアモリアンプ(各バンド有)	1000	100
033	6	ピカッピカッ	250	100
034	5	ロジックテスト	250	100

田立ラジオ用IC

HA12402

¥800 100
MFH-50K ¥380 100

有限
会社

FCZ研究所

月・水・旺日・休日。

〒228 府中市稲原5288

TEL. 0462-55-4232 振替帳番9061

The FANCY CRAZY ZIPPY 別冊付
英文によるナビゲーション
47ページ

↖ ハシテナ HENTENNA

全60頁。予定価格 600円. 〒200 or 10 IRC

ヘンテナの開発の歴史(ヘンテナの動作原理の解説)書下ろし。他、FCZ部
バックナンバーより再録集したヘンテナのバイブル。

移動用アンテナでこれに勝るものなし!! ONLY BY FCZ LAB

50MHz 移動用ヘンテナキット

¥8,000 送料 1979年3月31日迄

スキー場で、冬山で"50MHz QRV"はいかがですか? どうぞ? どうぞ?
も日当たりの丘で? 春季のコンテスト会場で使い馴れておきましょう。

近日発売

ローカルラグチューブ水平偏波
ORM解消!!

2m用ヘンテナキット

フーム、フック、エレメント シュペルトップ シャンクションボックス
エホキシ接着剤付(ケーブルホールなし) 予価 2,300円

QTC!! JARL認定登録機!!

ミズホ通信のキットがJARL認定登録機種となりました。

従来JARL認定登録機はすべて完成品でしたが、このたびキットで初の登録機としての認定がありました。また、HFで1W機というのも類のないものです。

これはキットとQRPの普及に大きな役割を果すものと期待されます。

登録番号 **MK1** 144MHz SSB/CW ハンディトランシーバー
周波数直読 VFO 採用

SB-2M


周波数 144.10 ~ 144.30 (実装4CH) 出力 1W PEP以上 平衡変調 不要
輻射 -50dB以下 受信方式 シングルレスポンス

完成品	SB-2M	¥42,600	〒800
プリント板完成キット	SB-2MK	¥39,600	〒800

安定度 SW ON 30分後 30分

あたな 200Hz以内 感度

0.5μV S/N 20dB以上
上 電源 12~13.8V

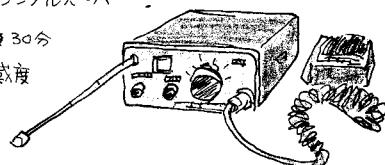


登録番号 **MK2** 21MHz SSB/CW QRP トランシーバー

SB-21

周波数 21.0 ~ 21.45 (2バンド切換) モード A3J(CUSB), A1(オプション), CW-1
¥3,900) 出力 1W PEP, Zo 50Ω 平衡変調 キャリアサップレスジョン 40dB以上
受信感度 0.5μV S/N 10dB以上 安定度 SW ON 30分後 200Hz以内 電源 13.5V

SB-21HDX 10W 完成品	¥68,000	〒1,000 (MK2+MK3B)
SB-21K プリント板完成キット	¥48,600	〒1,000
SB-21P プリント板完成ユニット無	¥29,800	〒 800

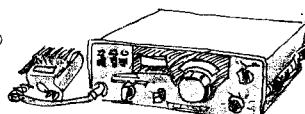

登録番号 **MK3B** SB-21に内蔵できる10W リニアアンプ

LA-21

¥9,800 〒700

SB-21の電池部に内蔵できます。現在使っている電池 UM-1を UM-2に取り換えてお使いください。ポータブルのときは今迄と同じように野外で運用することができます。リニアアンプを使うときは外部電源を使用して下さい。

ショックに1台手作りを
— ミズホの願いです。 —

IZUHO ミズホ通信(株)

事務センター 東京都町田市森野2-8-6 〒194
電子開発センター 東京都町田市高ヶ坂1818-1
TEL 0427(23)1049