

THE Fancy Crazy Zippy AUG 1995

発行者 千228 神奈川県座間市栗原5288 大久保 宏 JH1FCZ Tel. 0462-52-1288

CONTENTS

- ① 風変りなアンテナ オリジナルヘンテナハット
- ② ハムス通信へのまわり道
- ③ ナイズキャレセルマイク
- ④ 5メートルアンテナのビームパターンを描こう
- ⑤ 難記中古

風変りなアンテナ オリジナル ヘンテナハット

先回はヘンテナフォークを作りましたが、今月はまたまた変なヘンテナハットの登場です。

ヘンテナをオ1図のように横長にすると、垂直偏波によることは前にも書きましたが、横にしたヘンテナをオヌ図のようにまことにしました。

ところで、この図のAとBという部分は今後の現象を考察するとどうも同位相のようです。もし、本当に同位相ならくっつけてしまっても働くはずです。

そこでオ3図のようなヘンテナを作ってみました。これでやっぱり電波は出るのです。

山高帽に似ているのでヘンテナハットと名をつけました。

ゲインはありません。

指向性はありません。

性能はまずターボールと同じ位です。ですからすればいいアンテナとはいえないかも知れません。

しかし、このアンテナの実現で、アンテナを分類して考えると奥から非常に面白い現象をしました。

すなから、フルサイズのヘンテナを横方向に2つに切ると、ヘンテナフォークになります。まるめるとヘンテナハットになります。ヘンテナフォークを今度はたてに半分に切り接地形とし、これをまるめると………。


これがたんと DDRR フラフーフアレテナです。(オ4図)。それなら、ヘンテナをたてに半分に切って接地形としてもアンテナになりますのです。(オ5図)

更に、DDRR フラフーフアレテナはこれをのばしてしまってオ6図のようにしてしまっても良いのです。これなら、3.5mも 20m の敷地でいけます。最後の2つのアンテナはまだ実験していませんが、インピーダンスの問題を解決すればまず電波は出せるでしょう。


こんな普通が出来るのは、とりもなさず、ヘンテナが分布定数型の同調回路の一種だからであるといえます。

— フジイ —


(次号予告の矩形アンテナはもう少し先いのれます)。

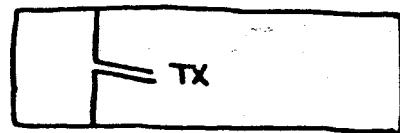


オ1図 横長(垂直偏波)ヘンテナ。

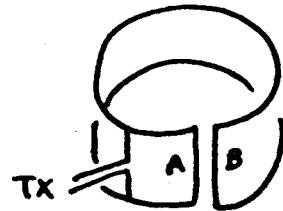


オ2図 ヘンテナをまるめてみる。


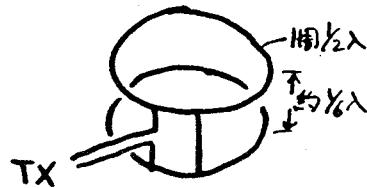


オ3図 オ4図のA真とB真を共通にする

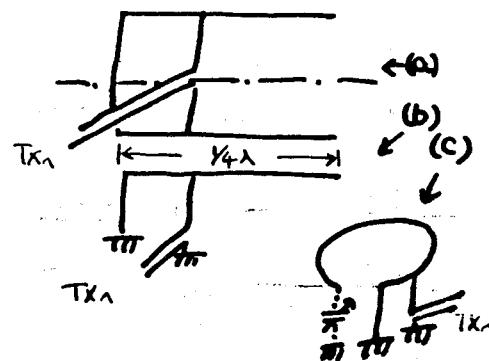

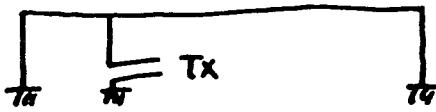λ_2 

第5回 接地型ハンテナ。

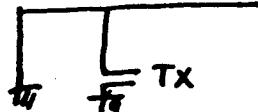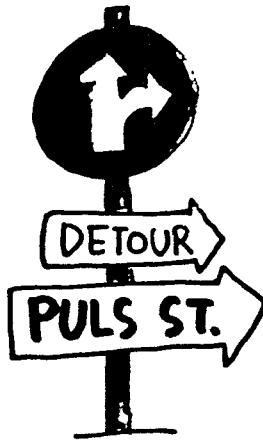 $\lambda/4$ 第6回 $\lambda/4$ 接地型ハンテナ。

JH1FCZ OMの提案された“パルス化 A1”は OME そのシリーズの中でも並んでよいにトレンジングとカーデミストレーション用としてはともかく実用的見地(?)からよく理解ができます。そこで、まだ P-10-アランですが新しい(?)変調(というか符号化といふべきか)方式を提案したいと思います。もちろんこの方式(?)は多歴なく何かいり名前でもあればと思います。(RKK MOD などでつけますか!?) Hi!!)

用語(本題)、本論に入ります。Fig-1-a のような “A” の符号を Fig-1-b のように微分すると(?) = “FC2 方式” と同様です。

これを適当な LPF (D-102 フィルタ) を通し Fig-1-c のような波形(レイズドコサイン波形が最も良い)を得ます。

この波形を送信し、受信し、復調するのです。



(a) Fig. 1.

変調側波形



(b)



(c)

復調回路が述べて行きます“FC2 方式”的欠点のうち最大のものは、パルス性雜音で反転が起きる事(?)あります。しかも、復帰が自動的に行なわれない所も問題(?)です。

パルス性雜音の対策としては理想的 微分波を使用せず、なまらせたパルス(レイズドコサイン波)を使用し適当な フィルタとか、遅延回路を使用することで、電極率の劣化はあるもののかなり良い結果が期待出来ます。

自己復帰に対しても(オトリセット) FC2 方式の 2 過輪理による T 型フィルタ(以下 T-FF と略す)を使用せず、3 過輪理とし、セントリセットフィルタ(?) (R-S-FF.) を使用することによって解決出来ると考えられます。

Fig.2.12 そのフローワンタクマを示して 各部波形を Fig.3 に示します。

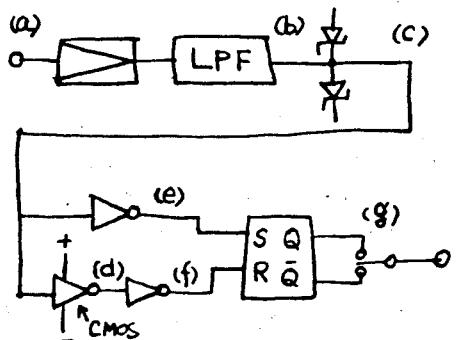


Fig. 2 “ローワンタクマ”

(a) のようなパルス性ノイズを含んだ入力があったとしますと、LPF を通して (b) のような波形になります。さらにリミッタを通じてロジックレベル附近へビック値をもつて (c) のような波形を得ます。CMOS のインバータ(でなくとも良いが)により逆相性(逆位相といった方が正確!?)の出力も得ます。

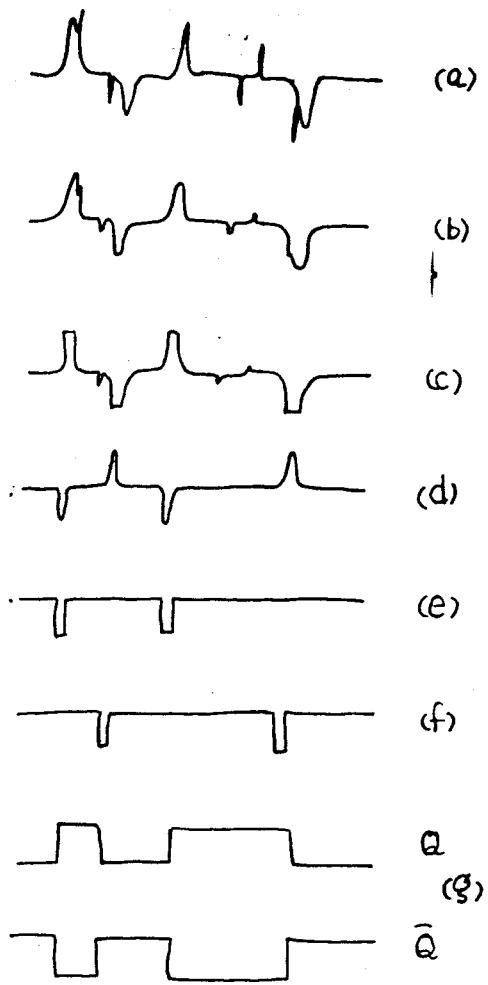


Fig. 3 各部波形

さらに、正論理のバイオーラによりインバータによりそれを
れ、(e), (f)の出力を得ます。

それらの出力をS-RFFへ入れると (g)のような出力
が得られます。

ここで、Fig. 1 のもとの波形へもどるということになります。

ここでもしパルス性の「強」「弱」エラーを起
こしても、セットとリセットの2相でドライブし
ているので、符号全体が反転してしまうこと
はありません。

さらに「1ズ」に進むには次に述べる2回微
分(本当は2次微分)方式が有望です。

2次微分方式とは、既に述べたとく、2回微分を行
式です。(アタマエカナ!) Fig. 4 はその波形を

けをスラスラと書きます。

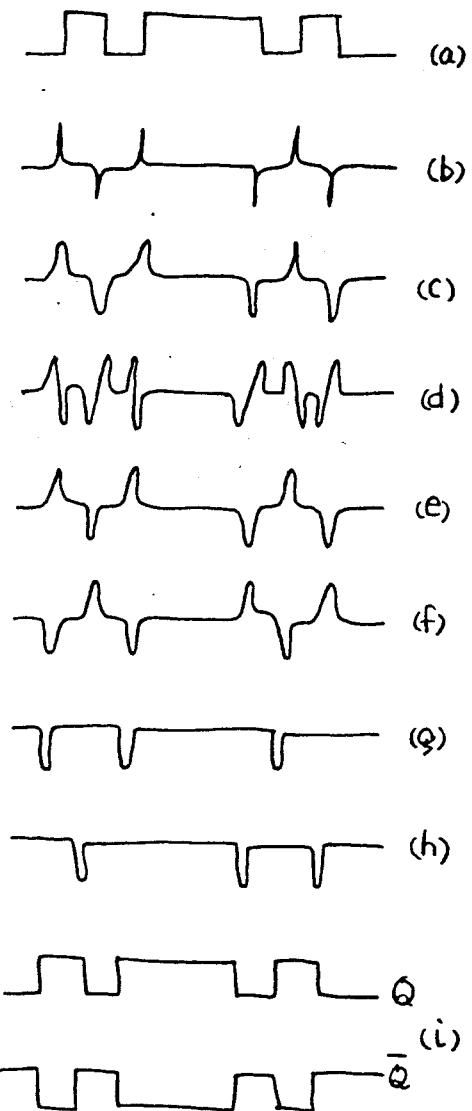


Fig. 4. 2次微分方式の各部波形

どんな回路でこんな波形にしたら良いか考えて下さい。
ここではRKKの“R”です!

(a)～(c)は前述と同じです。(c)をもう1回微分して(d)を得ます。(ここがミソ!!)

これを伝送して、復調回路には(d)にノイズが乗
った波形が入ります。これを積分回路
を通して(e)の波形を得ます。

「なんだ(c)と同じじゃないか」と言われそうです
ね。

その通り、微分したのを積分しても同じです。

です。

ここで、この積分回路というのは本体的に LPF と同じ性質を持ち、ノイズ（特にパルス性ノイズ）に非常に強い回路です。

以下、直転波形の (f) 各極性検別後の (g)(h) S-R-FF 出力 (i) は前述のとあります。

A₁ を選択回路を使用して QRP を上げる方法は、

以前、トランジスタ技術 12 のつていましたが、あの方達も本変調方式を使用するとさらに光るようになりますか HW?

さて、かんじんの伝送時の波形ですが、この方式の特徴としての 低消費電力ということと、復調のことを考えると、キャリヤの少し残った SSB (DSB) でも良いが、(b) は変調波形として Fig 4-c か d を入れたもののが良いように思えます。

完全な位相検波が出来ればさらに低消費電力化が考えられますが、参照信号のは重要なこと、又、参照信号なしで行うときの装置の複雑化を考えると A_{3α} のブリッジ回路として実現するのか、一番良いと思えます。（結局もれたキャリヤを参照信号としているのです。H: !!)

その時の波形を Fig 5 に示しますが、簡単にするため SSB (A_{3J}) の変調として書いてあります。(a) は変調用の信号、(b) はその時周波数をねじしたもの、(c) はその変調波形、(c) の i と ii は同じ

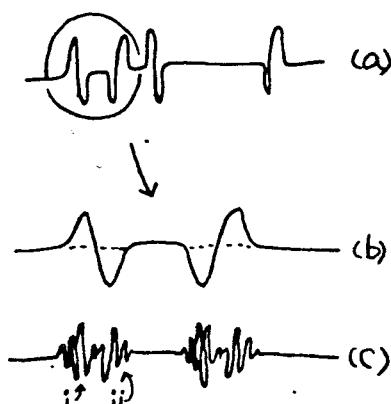


Fig 5. 伝送時の変調波形。

T₁ のエンベロープ（包絡線）を持っていますが、その中のキャリヤの位相が反転しています。

この復調は、今話題（!？）のレシプロケーディング テクノロジーが良いと思います。

その他の復調方式を Fig 6 に示します。

又、又 参照周波数をねじしてあります。

(a) が変調信号 (b) が基準信号です。

二つの参照信号は前述の二つと A_{3α} のキャリヤそれ（正確にはもれたキャリヤ）成分ということになります。

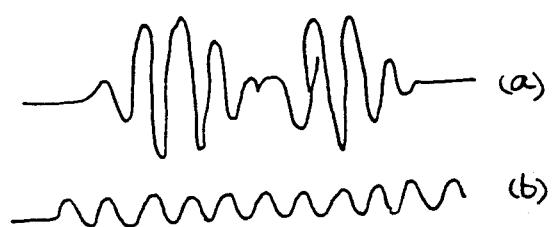


Fig 6 信号波と参照信号

これをアロタクト検波してその後もう一度復調回路を通して A₁ 波形を得てオシレータなりなんなりにより耳で聞く（これもあたりまえ）ことになります。

二つの信号を電位で差すとしたら電波形式は何になりますか？

A₁ は？

A₂ は？

それとも、信号位相成分が入っているから……？

パルス的処理がしてあるし……

とにかくどなたか申請してみませんか？


私の提案したものは今から 4,5 年前には 50MHz で A₁ で申請したところ東電波監理局で P₁ の判定をしました。

「A₁ たって一種のパルス波じゃないか。A₁ と P₁ はどうか、どうかがどうのびすか？」

と何回もめたのですが、係官も

「お云われればおこづかー困りましたなーでも、これは P₁ ですよ。パルス外れ処理をしてしまえば…… 50MHz ではパルスは結構出ませんね」

という二ヒコ NG になってしまった経験があります。
(JHFCC)

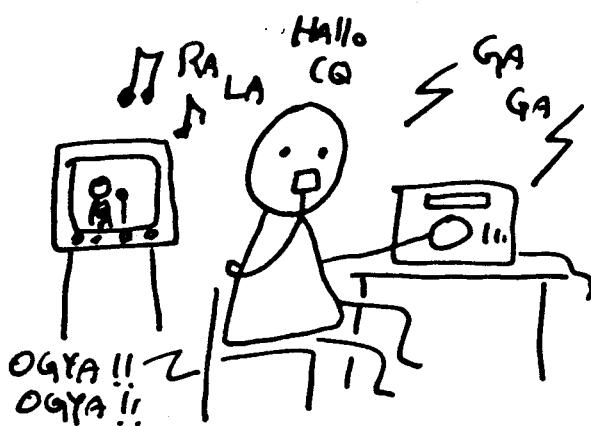

ノイズキャンセルマイク

SSBでトーカパワー増すためにマイコンフーレッサを使っていい局は多いと思う。


相當きつこうコンフーレッサをかけても、更にリミタのような波形になってしまふ。人の耳は良くでききていてオペレタの意志は他の人に通ずるものです。

でもネー 電源ハムやバックノイズ送信信号と同じレベルで同じ局も中にはあるようだ。

いくら良い耳をもっていても S/N比の悪いのはどうしようもない。

このコンフーレッサという代物、弱い信号は引き伸ばし強い信号は押しちぢめる作用があるからバックノイズはグリヒ音を上がってくるのだ。

そこで あすすめしたいのがノイズキャンセル型マイクロフォン。

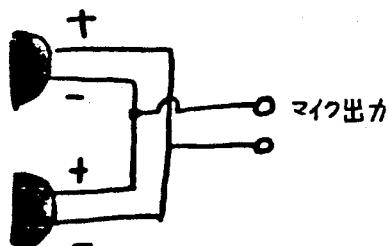

第1図 ノイズキャンセルマイクの原理図

数年前はなれたところ12 2つのマイクネットを置き、直角位相で接続する。(第1図)

マイクロフォンからある程度はなれたところの音は

ふたつのマイクに同位相で入るが電気的には逆位相で繋がるので出力が出てこない。

バックノイズがたとえ100dB位あつたとしてもこのS/N比は変わらない。

ところがオペレータがAのマイクに向って極く近くのらしゃべると、Aのマイクの出力はBのマイクの出力よりも3分の1大きく、AとBが“逆位相接続”されても“12もかりかねらす”出力端子にはほんのAの出力が出てく。


結局、信号は出てくるがバックノイズは出でないので構造になつてゐる。したがつて S/N比はバックノイズとなる。

実際の系統では、原理圖のまゝだと負荷のかけ方として若干問題が残る。



むしろアンプの初段を差動アンプにして、その2つのインピーダンスでマイクを各々つけるといった方法の方が良い結果が得られるかも知れない。

電源ハムの方はこのマイクを使っても解決出来ないから、コンデンサでも小みはつしておけばいい下さい。

とにかく コンフーレッサを使ったら S/N比ももっと良くなるといいものです。以上

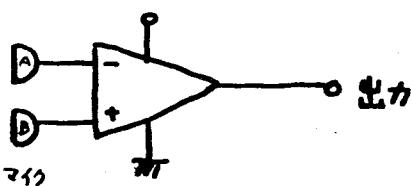

第2図 差動アンプでキャンセルする

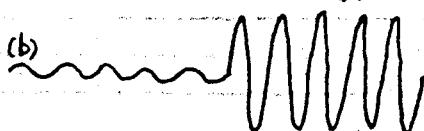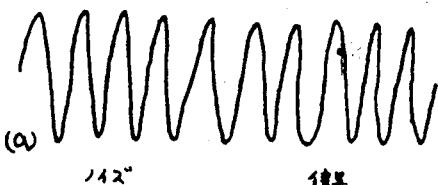

第3図 ノイズと信号レベル：(a)はバックノイズの大きいもの、(b)はノイズキャンセルした時の

SX-7でアンテナのビームパターンを描こう。

「うちのアンテナは切れが良い」とか「悪くて困る」とか
いった話を良く聞きますが、これらの大部分は多分に観
念的に物を云つて「ケースが多い」と云ふのです。

先号でせっかくSX-1を校正したのですから、あなたの手で自分のアンティケイビームパターントを描いてみようではありますか。

ビーマハガーンといつても、そんなにむずかしいものではあります。その方法は次のよう�습니다。

- (1) スーパーローカルの局に わけをはなしてキャリアを出
してもらおうか。ラグゲーニーに花をさかして113局のキ
ャリアを基準にします。

(2) 測定角度は15° これは完全ですが、30°
でも特に支障ありません。
方位角は東半わりに 360° の目盛で見てるので
後に相手局のパラーナを測定するときのことを考
えと 北を0時、東を3時、南を6時、西を9時
と時計の目盛で読むと相手局にわかりやす
いようです。

(3) 基準信号を出してくれるらへきましたら 自分のアン
テナを各時角の方向に向こし 図に 基準信号に対
するSX-タの読みを第1表に示すデータシートに記
入します。
記入の方方は測定値の欄に、S9+40dBを
0dBとした時のSX-タの読みを記入します。
④の欄には ③で観測した最大の数値を
全部記入します。 ⑤欄では ③の数値
から④の数値を ~~差す~~^{引く}た数値を計算して記
入します。 例えは、一番強く来ている方向を
-3dBとし、今、3hの方向の信号が-18dB
あったとしたら ③に -18 を入れ、④に -3
を書き入れます。そして -18 と -3 をプラスした
-15 を ⑤の欄に記入します。

(4) 次にいよいよビームホーナーの作用ですが
その前に ハンガーニー記入用のグラフ用紙を作らな

「これはいけません。」

作り方はまずOdBとして半径100mmの円をかき
 その内側に-6dBの線をなめらかに50mmの円
 をかきます。更に25mm(-12dB) 12.5mm(-
 18dB) 6.3mm(-24dB), 3.1mm(-30dB)
 1.6mm(-36dB)と4重時前の半径の半分に相当
 する半径の円を引いていきます。

簡便法として第1回→に各dBの円をかく場合の半径は相当する長さを描けておきますからコンパスをこの長さに合わせて円をかいていただければ簡単に作ることができます。

方位角に7度では 10° から 15° までは分度器を使
て見て下さい。

相手局の方向と、アンテナの方向を良く考えてみますとケララの方位角は半時計方向に自盛をふらすが高くて電室です。(これはクイズのよなもぐ。よくねど良く考えてみると理解するがたいへんです。)

- (5) グラフ用紙が出来たら先程のデータ用紙の(5)の横の数字をグラフに移して行きます。
そして各点を直線で繋ぎ引けば完成です。
バックの方向に金属のシルバーが出ることがあれば
それがそんな時は一寸入りでデータをとってみて
下さい。

どうですか? カッコイイパートンが出来ましたか?
今度は、あなたの作ったワイルドパートンからいろいろアドバイスを貰みたしてしましよう。

- (1) FB比
すなわちホワードバック比は、アンテナの前へ
飛び出すエネルギーとうしろへ飛び出すエネルギーの
比ですが、このグラフからは、バック方向へ
強く出ている事がそのままFB比の數値になります。

第1表. ピーアルゴニン作用アーティシート

電力半減角とは一番強く副波でさ木でいる方角からどれだけはなれると強度(電力)が半分にならかというものがこの数値がセミーハビームが鋭いということになります。

これは-3dB(電力が半分)の線上にあれば、このビームの広がりをそのまま読めばOKです。

(3) 平衡。

ステータンテナの平衡が悪いとパターンが完全な8の字にならず、軸がずれることがあります。こんな時は平衡に気をつけてみて下さい。

相手局のパターン


自分のパターンが出来れば同じ操作方法で相手局のアンテナのビームパターンも作図出来ます。

その方法は送信側でアンテナを各方向に廻してキャリアを出し、それを空に倒して記録してやれば、あとの操作は自分の場合とまったく同じです。

この時、先程書いたように方向を示すの12時刻で矢印をとれりやすいようです。

一回自分でパターンを描いてみると、アンテナの記録に出てるデータを読むかもつてきます。ぜひ一回トライしてみて下さい。

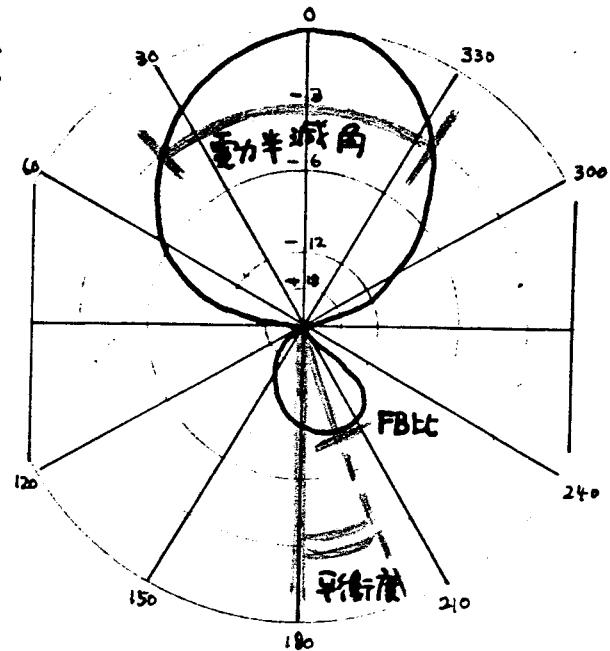この記事の実験は今から4,5年前に行なったもので、ご参考ください。JA1VCC大谷OMに感謝の意を表します。



第2図 ビームパターンの一例。

電力半減角 75°

FB比 9dB.

平衡度、あまり良くない。

雑記帖



雑記蝶

Aug/75
TADASI

* いつもがしくっていつもがしくってとうとう7号は7月に出すぞ。いつもがしい「時雨が無い」という言葉に対して「時雨は作り出すものだ」という言葉がある。出来るだけ努力します。

* 初めて読者から原稿をいただいた。JA1RKK/2 中山OMIはテレコ等のヘッドの専門家。現在、浜名湖の近くに住んでいますが、TVの受信強度の弱いところとてもHAMビームではないとのこと。

* ほどの読者のみなさんもぜひお便り、原稿等をお送り下さい。ただし原稿料無料です。

* 新駅開業。小生の家からゆっくり歩1125分のところに相模線の新駅が誕生した。名前はさがみ野。

今度12~15分位

かかっていたのが

大分短縮された。

又、500m位

うちの方(北)には

口益246のバ

バスも通っていい

車も電車とも

便利になつた。

せひ、一度お寄

り下さい。


特に春の桜

の季節は桜並

木がFBです。

さがみ野の

駅から当局のヘンテナを見ることができます。

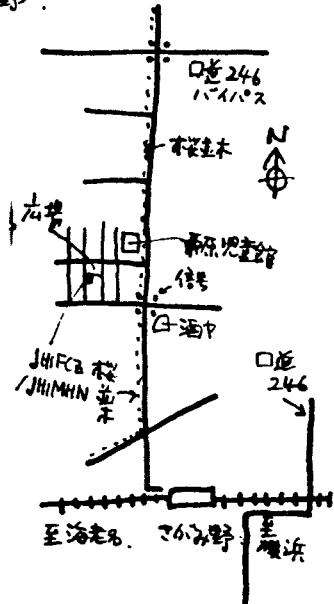

* この夏はTシャツにカットのような縫を12枚縫った。

アクリル糸の具といふ縫の具を買って来て、水で少しのはし筆で描くだけ、縫ても字でもOKで洗たくしても全然なんともない。

みなさんもひとつコールサインでもかいとみてはいかがですか?

来年あたりからホームメードTシャツは流行しますからせひ今年トライしておいで下さい。

* 信越電材は10Hz~130kHzの10HzスピーカーのCR OSCを見つけ、半4Kで入手した。行くかどうかまだ迷ってない。

* うどん。秋葉原デパートの一階にうどん屋が出来た。かいはんの手打風といるのは、目の前で平らにのしたうどんの板をくし型ローラーを通してうどんを作り、すぐにはじめる。

もり、かけは半150だが、内豆うどん半250は特に珍味。

どくな味が説明は必ずしも味のある方は行ってたべてみて下さい。

* そば。静岡の駿河道4、駿河神社の向

い(奥412、石子谷といふそば屋あり)。

二二のしづはたといふのは豪傑である。1辺が40cm、厚さが2cm位あるしづはた焼(静機焼、静焼の北、静岡山(浅間山)のふもとにある民芸がま)の角皿に、もりをはがいて、あがめの数の数をしたそば蕎麦?にたまごを割り、そばつゆを入れ、唐葉ではない葉ねずみの葉までたべる時は、「そば」とはこんなにコクのあるものか」と思われる。これが300円だからまた樂しくなる。

* 台風6号のえいきよごで空港でも大分風が吹いた。屋根の上にねた50MHz 5エレハムが風でおあられで落ちかけた。それでもヘンテナの方は異常に、フラフラと電柱の上にくつついでいる。

* 今年のFDテストは、大山の山腹にあるマイクロウェーブ中継所の二三へ移動した。クラフ局 JH1YST で運用したが、時々強烈な鳥が出て来た時、入力7.5μWのキギヤで呼んでみたが、6m & DOWNはつづり、ビニモ応答してくれなかつた。

* CMOSはアナログIC。

CMOSのICも大分安くなつて来た。

このIC 特にパッケージとか、インパータは、もちろんロジック用には廃盤されたものだが、これにオガ"47"フィードバックをうまくかけたところアナログ用アンプとして使える。

もちろん歪率がどうのという用途には向かないが、このICで発振器、PA、ModとQRP送信機位出来ないものでしょうか?

* 始めて1年ばかり英語をやつていなか、意図、日常会話では全くみなわなくなつてしまつた。そのため、外人さんのお客さんが多くなり、こちらをあやしける英語をしゃべる瞬間にたまつたが、「お父さんの聲音はおかしい」なんて云われて何ともNG。やつぱり外口音は子供のうちになくなつすべさです。

* あくまでもながら残暑おみまい申し上げます。