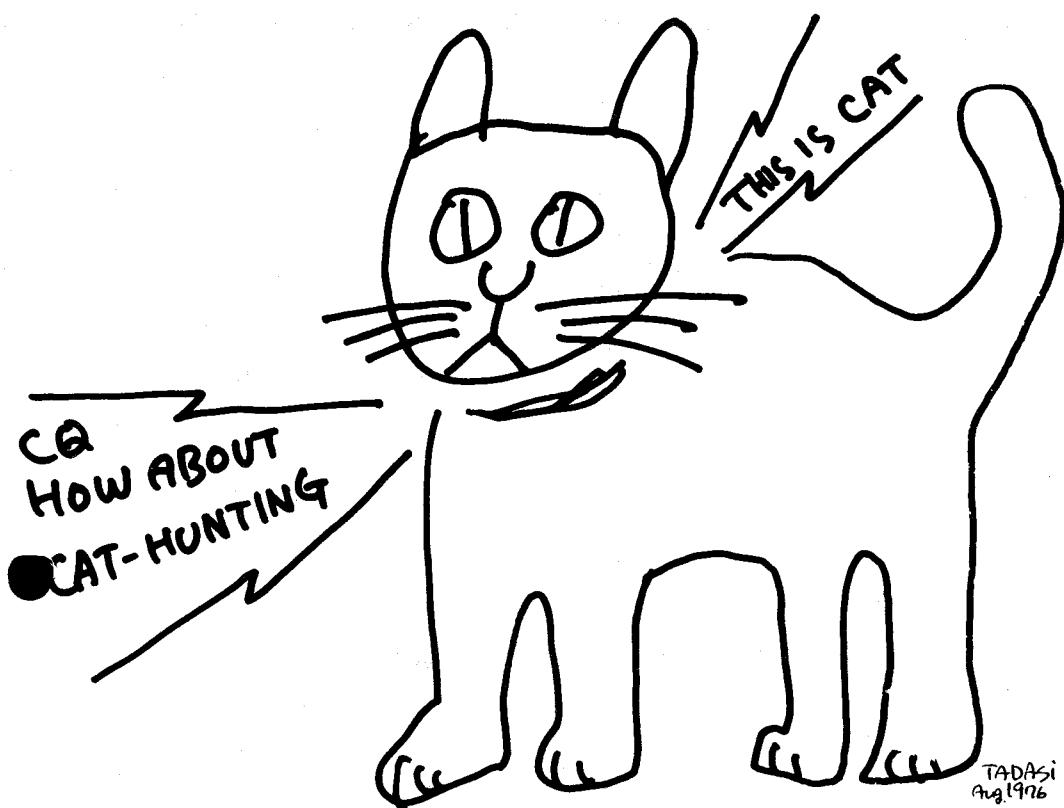


THE

FANCY CRAZY ZIPPY



No. 17
AUG. 1976

(有)FCZ研究所発行 1976.8.15
編集者 大久保忠 JMF CZ ex JA2EP
年額会員料 1,500円(税込) 189.90円(税込)
毎月15日発行

CONTENTS OF THE FANCY CRAZY ZIPPY NO17

17-1 原東「AM保存会」	2
17-2 新しいキーイング方式 ①	3
17-3 パルス通信への道 8 P36について、マルチバイブレータによるA4変調について	5
17-4 ノイズキャンセルマイクを自作してみました	7
17-5 キヤットハンティング なんといふがですか	7
17-6 寺小屋シリーズ 004. ピカピカ、005 CWモード	8
17-7 魔のトライアンブル ——JE1EHS——	10
17-8 トラの巻。エライトピースの効用、RF用リレー、SWRが下がらないとき。	11
17-9 7月の太陽黒点 ——JR1VJR——	11
17-10 たちよみとしょかん。VHF RX用フリアンプ三題	12
17-11 読書通信	13
17-12 雜記帳	14

表紙のことば。

FOX-HUNTINGといつのはあるが、電波を使ったHUNTING! その他動物はあまり出でこない。

JH11AA田宮OMは、愛猫の首環にTXを仕込んでみた。この猫のビーコンを指向性アンテナで追いかける。なれてくると走っている、歩いている、ねている、どの位の距離の所に居る等がわかるそうだ。最後の武器はフリ竿にいはつけたかつを節? KPM

AM保存会

SSBの進歩はものすごく、少なくとも今のうちに50,400~51,000をAM優先バンドと決定しておく必要があると考えた。

7MHzで今、AMを出すと「キャリヤが大分もれていますよ」と注意をいただけますと「私ののはハイシング変調です」なんて云っても相手は丁アシカンなのが大部分だそうである。

ところが、AM4ユアの原義は「創る」ことである。「創る」ことが必ずしめければ「作る」ことから始めようとは前号でも述べたが、物語めて送信機を作ろうといふ人が、SSBの配線図を見て作る気がするであろうか?

我々の集の技術と、使っている構成の持つ技術レベルはあまりにもかけはなれた性能になってしまった。この不満をのりこさるために、本部はいまこそ、AM波を保護しなければならない。

それは、初めて送信機を作る人にもなんとか形になるからである。

50MHzは、いまやAMが残る唯一のバンドになってしまった。

しかし、このバンドもSSB化は遠んでいる。



出されれば、7MHzの中にもスポットで良いからAM専用周波数を設置したいものである。

この決定が、10年後、20年後、いや50年後のニューカマーにどうなれば

らしい贈り物になることだ"ううか。

自分で作った送信機で交信できるという原義は立って始めアマチュア無線はキングオブホビーとなるのではないか。

こんな運動を始めました。

会長は JA1AMH (AM保存会) 高田さん

会費は いいません

会員としての任務はこの趣旨を他の人にアピールすることだけです。

会員への趣旨は、この趣旨に賛同していただける御読者を通じて行います。

申込みは往復ハガキで「AM保存会に入会したい」旨記入して〒228 府中市幸町5288 大久保忠一はAM保存会へどうぞ。

新しい キーリング方式

1

最近、CWが静かなゲームになりつつあるようです。 CWは、元々無線の原点といわれているものですから、どんな方に時計が進んでも、アマチュア無線からCWをやりはなすことには出来ないのではないかと思います。

このCWを打ち出すキーヤの方も、エレクトロニクス技術が日々進歩し、素っ気なくツタ式のキーからパレグキーまで今やエレクトロニックキーの人気が高いものになりました。

その回路も最近では神々こったものも出て来て、ICなどで、エレクトロニックキーが出来る迄になつてきました。

そこで、今月と来月の2月、CWの作り方について新しい方法はないかと考へることについてお話ししてみたいと思います。

従来の方法

本論に入る前に、現在使われているキーリング方式について簡単に説明しておきましょう。

(1) 素っ気ない式 (水車で糸をつくときのバッタに似ている)(複式キー) 一番シンプルな方法でありCWの基本です。

始めて電信機、または第2級に受験される方は世間にの方まで練習しておいてください。

しかししながら、この方法は、手首を非常に多く使用するため、長時間運用すると手、うで、肩等がくたびれ易いものです。

(2) 複式キー そこで改善? なん人が改良したのがこの複式キーで、キーを複数式にして、ペドル(指をよく板状のつまみ)を左右どちらに動かしても信号が出来るようになつました。

この方法だと、ペドルを、リズム的には異るが、只、左右に動かしていくれば信号が出来ますから(1)に比べると相当効率的には變りました。

(3) バッグキー 特に、(1)で効力が多いのは、複式の多い、V, H, 4, 5, 6, B等でしょう。

そこで、鍵盤だけでも、自動的に早く差り出しが出来たらどんだけCWが楽になるか知りません。

そこで、またまた鍵盤のいい人が、スプリングを使って自動的に鍵盤を差し出す装置を開発しました。

このキーの出現で、CWがずいぶん早くなつたようです。

でも欲を言えばさりがありません。

長良も自動的に差し出せるキーヤが欲しくなるのが人情といふものです。

(4) エレクトロニックキー。 そこではなぜかに登場したのがエレクトロニックキーです。

基本的に1つキーそのものは複式キーを用い、ペドルを左へ押すと短音がパラパラと出。左へ押すと長音がツーッツーと出で来るものです。(別に右と左はどちらがどちらともかまいません)

これを改良したのに、メモリーフィスキー(エレクトロニックキー)があります。このメモリーをつけると、早いタイミングパルスの中で長良、短良の組み合わせに相当予約が出来ます。

(5) ファイブフィンガーキー。(ファインガーファイブとは一括り) 操作ペドルが、鍵盤、長良のほかに、短良2つ、・、ー、ー。といった信号を組み合わせ、ピアノの鍵盤のようなキーをつけて信号を合成するという方法がアメリカで発表されたことがあります。ソフトウェア(使い方)の方が思いつかず、これが発表されたアメリカでもあまりはやらなかったようです。

(6) タイプライタ式。 (4)のエレクトロニックキーを完全自動化したもので、タイプライタ式のキー(コード)を押すと、押した文字の信号が自動的に出て来ます。

ここ迄来ると、電信も自動的にタイピュアを打たせなくなつてしまふね。

(7) スクイズキー エレクトロニックキーの場合、キーは複式キーを用いました。

このことは、長良を打つていいときは鍵盤は打てないといふ、極く極くあたりまえの構造になつています。

そういう準備は打ち破るためにはあると、鍵盤用のキーと長良用のキーが別々に操作できるキーが開発されました。これをつづくと、両方のキーを同時にONする事が出来るのは当然です。

されどは、「エレクトロニックキーの鍵盤と長良を同時にONしたらどんな信号になりますか?」といひquizはいかがですか? この質は、キーヤの回路により各々異つてまいります。

この時、鍵盤のキーをほんの一瞬だけ早く押したとする

と・ー・ー・ー・ーの信号が出、長窓のキーをほんの一瞬だけ早くあすとー・ー・ー・ーの信号が出るよう12つくらいのキーをスクイズキーと呼びます。

このスクイズキーは便利だといふ説もありますが、実際に打ってみると標準型のエレクトロニックキーの打ち方と大分異り相当地きずがでることがわかります。

しかし、何とかして常にCWを打ちたいと考えるのは人類共通の願いです。

このLASyな思想にピッタシのキーリング法はないものでしょうか。

新しいキーリング方式


次のような方法はいかがですか？

例えば長窓のキーをONにするとキーは長窓のみを信してします。


このまま短窓のキーを押すと短窓がひとつだけ長窓の間に割込みができるキーです。

そして両方のキーを両方ONした場合は、その順序短窓が先にONになればー・ー・ー・ー長窓が先にONになればー・ー・ー・ーという具合に出てキーを考えみます。

このキーでCWを打つときを例にとってみますと、下

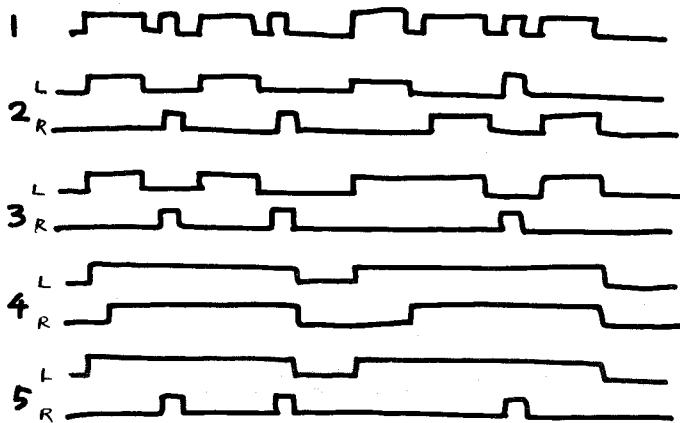

図のようになります。

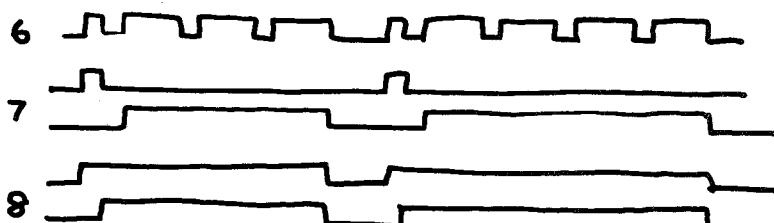

①は米つきバック方式、②は複式キー、③は標準型エレクトロニックキー、④はスクイズキー、⑤は新方式です。CQという符号については④が一番簡単そうですが、③とくらべると指の動きが少しがち重たく感じられます。その点⑤は③と似た指の動きであることに気付かれると思います。

更に丁1の符号について考えてみましょう。⑥は米つきバック、⑦がスクイズキー、⑧が本法です。今度は本法の方がスクイズキーより指の動きは簡単です。

しかも図では半川口にくいのですが、実際は指を動かしてみると③の普通のキーの場合と非常に似た指の動きであることがお判りいただけます。(ほんの少し短窓用の指が横着している感じです)

このことは標準型のエレキー操作にもスムーズに変換し得るものといえましょう。(スクイズキーの場合には大部分に変換がスムーズでいくとは思われません)

ハードウェアは？

ところで、今迷路して来たことは、いわばキーリングのソフトウェアについてです。ソフトウェアだけ勝手に考えてもハードウェア供給はなければ何にもなりません。

末尾は、このハードウェアについてお話ししましょう。

尚、今日お話ししたソフトウェアは現に、CWを日常オペアされていける方はまずい分野ににくい感じがすると感じます。


これは習慣の問題ですがどうせがないことだと思います。

まあ、いろいろヘソ曲りの好きな方は、口の中で、ツートツートツーツーツーとやりながら指先を動かしてみて下さい。

このキーリング方式はJA2J SFから教わりました。

V.Y.TNX

パルス通信への道

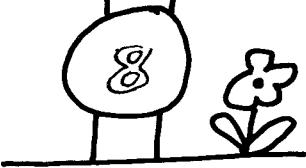

先月に引き続きマルチバイナリーレータを用いた通信法についてお話ししよう。

P3e (PNM) (= 7112)

マルチバイナリーレータとPFMが出来ることは別稿で述べたが、PFMを微分することにより PNMを作ることが出来る。

最後にモーステーブルマルチバイナリーレータにより波形を整列して 1200MHz を発振器をスイッチングする。

パルス定数は次のとおり。




パルス巾 5~10μsec

パルスくり返し時間 30~50μsec (無変調時)
復調。

優含したPNMは、モーステートマッチを通し、パルス巾をパルス繰り返し時間の約20%位調整し、Dクラスアンにより音声とする。


備考。

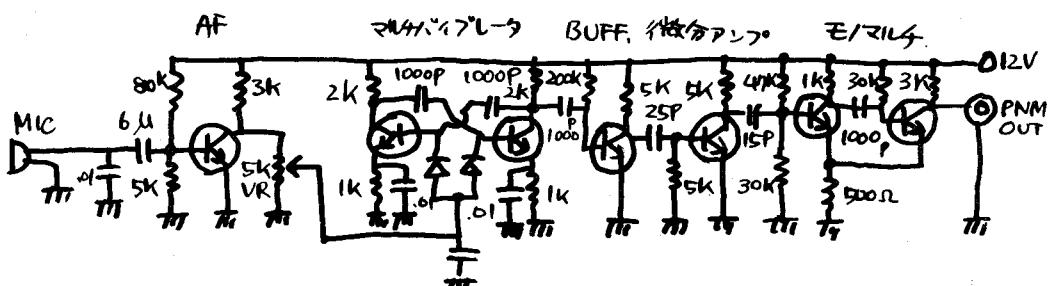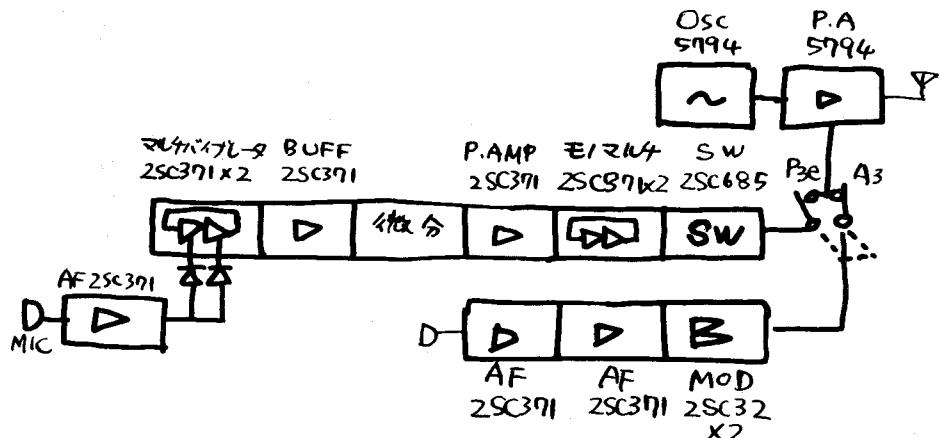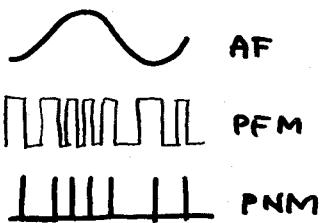この波形は、P.D.M. (P. DENSITY. M)とも呼ばれるようだ。一般に云うPNM、すなわちPWMを更にパルス巾のせまいパルスごとに分割したものとは異った波形であるが、学習時間内におけるパルス数が変化するという意味からPNMとした。



マルチバイブルエータによるA4変調について

- A4変調回路は图1に示すとあります。

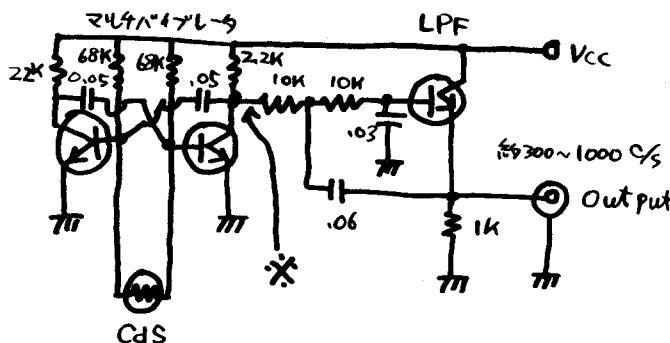

※これ以降の回路は一括りです。トレスするときは気をつけて下さい。

- 変調原理。マルチバイブルエータに上図のように12bit D/Sを入れると電流はCDSで出力される光の量で変化します。

そこで、CDSで伝送する画面上を走査してやると、走査線上の明るさの変化を周波数の変化としてとり出すことが出来ます。すなはち音声周波数帯域でのFMです。それを更にAM変調などでAM変調して電波として伝送します(FM-AM方式)

- 特徴。マルチバイブルエータは複数波を発振しますのでそのままでは帯域が広がりますが、それをあります。そこで、上図後半の約2.5kcのローパスフィルタ(アクティブフィルタ)をとおして、不用意に帯域が広がらない様になります

- 参考。この回路は市販FAXを目指したものですが、発生段階により帯域の広がることもなく、FAX回路を含んでいないことを除けば全くA3と同じに考えて良いものと思われます。

前号から、DEW44、10.1に提出した変更申請書に附す説明書を複数いたが、今になってみると誤謬の至りともいふべき箇所がいくつかあります。

また、この回路電子素子の発熱はめざましく、これらの回路はことごとくICと置き換える可能となりました。この辺の実事も考慮に入れて本文をお読みいただければ幸です。

パルス通信をやってみようという方々に幾つかのヒントを差し上げましょう。

- 免許がある者は光線通信がゆかいです。

特に、赤外線のLEDを使うと光が目に見えず、無線といふことにばらん一層親しみを感じさせてくれます。パルス周期(周波数)は1MHzあたりで実用になるのが相手ないいたずらが可能です。

(2) いまより1200MHzをスイッチングしなくても50MHz附近でパルス変調をして60度位しても変調とのものは全く同じ条件にあり、A3、F3などと異る大きな違いです。このことは、良く考えてみればあたり前のことがですが、ちょっと気がつかないことです。

(3) はじめにパルス通信をやる時は、PWM、PNM(PDM含む)を実験すると良いと思ひます。理由は、タイオード検波してローパスフィルタ(積分器)を通過せばそのまま音になります。

これはDクラスアンプの原理と同じですから、すぐ効率が良く、2SC372等でも1W近くの10Wを得ることができます。

(4) タイマーIC 555、ファンクションシセネレータ用の8038等を使用すれば簡単にはパルス変調波を出することができます。



(5) あらかじめ周波数を異なったパルス波(矩形波)を2つ以上用意しておき、これをAND回路に通してからDクラスアンプで聞くとサイン波が得られる。

この技術は、デジタル回路からサイン波をほしい時は特別に有効である。(例を挙げると、エレクトロニックキー等の場合、音質の向上が期待できる。)



The F.C.Z. No.7 でお譲りしたノイズキャンセルマイクを作つてみました。

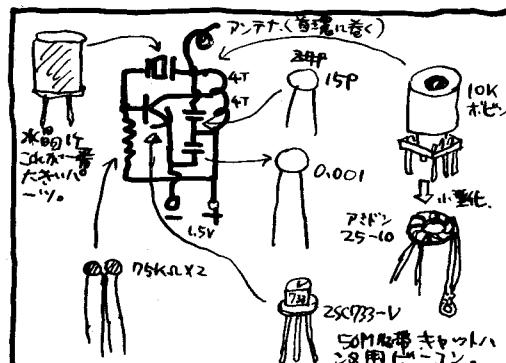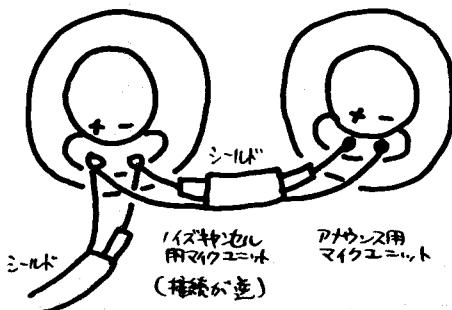STANDARDのマークの入ったマイクロホン(600Ω)2台を下図のように配線しました。



結果はどうでしたでしょうか。

- (1) マイクロホンの出力が約1/2になりました。
マイクロホンを直接リバースしないところ、「ア」という声にたつとして、1つの時は-45dBm!ノイズキャンセルした場合は-50dBm位になりました。
- (2) バックグラウンドノイズは、ノイズキャンセルマイクを手元に持つたときとくらべて約1/2になります。この程度で「ものすごく良く聞く」にはほど遠い感じですが、ノイズキャンセルの感覚だけはつかめます。
- (3) ノイズキャンセルマイクとして名のりあげるのでしたら、バックグラウンドノイズサップレーション(SN)10dB位ほんといいところのようです。
- (4) 二つのマイクを直接つなげず、コンデンサで直結的には接続してみました結果は同じようなものでした。
- (5) コンデンサマイクの小さいエレクトロードが出来つつあります。実物アンプと組み合わせる方法を実験してみると面白いと思います。この場合ゲインコントローラを調整してバックグラウンドノイズの出方が出ないようになります。このアイデアについてまだ後日報告したいと思ひます。

キヤット/ハンティング なんていかがですか?

電波法の適用除外となる位の電力送信機を猫の首につける。これをアンテナを通して送りかける。

オックスハンティングという遊びもあるから、さしつけ、これはキヤットハンティング。

ひとつ猫の生態について研究してみよう。

通信手段ON。猫を放つ。受信機からのビートが少しずつ弱くなる。周期的。QSB。彼女は今歩いている。あ、走り出した。少し北の方へ行ったらしいな。あ、止まった。ビート音だけでもけっこう豊富な情報である。あ、又走り出した。ビートがすこしづつ強くなる。59+? 「ミャーオ」なんだ自分のすぐうしろに背中をためて座っている。

或る時、方様のアンテナで猫の追跡をやめた。ある所遠ざると急に方向探知が出来なくなつた。どうしてか? 猫は頭の上、もう一度机の上にいたのだ。

この言葉は JH11AA 田密 OM からいただきました。
VFTWKA.

てらこやしりーす 2

004 ヒ・カヒ・カ


¥360 (340)

LEDを使った電界強度計で、430MHzのアンテナとの組み合わせで、アンテナの電波の飛び方、ピー・ム・ハーン、ケーブルからの不要輻射、ゲインの規定等、いろいろ便利に使えます。




アンテナを少し長くしてやれば、144MHzでも使えます。

また、暗い部屋で、電気球と組み合わせてテストすると電波の飛び具合を写真にすることが出来ます。
詳細はモービルハム 5月号(1976)よりの「FCZのアンテナ実験室」を参照してください。

1 回路図

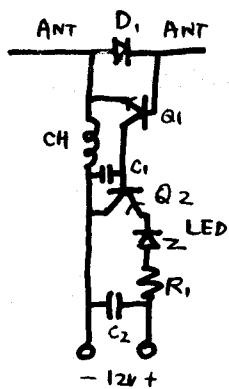

2 作り方

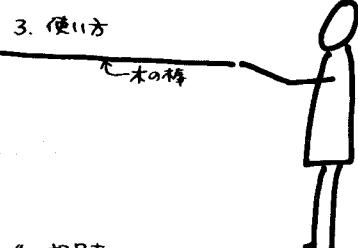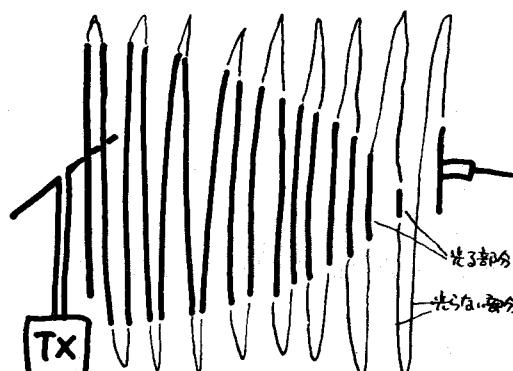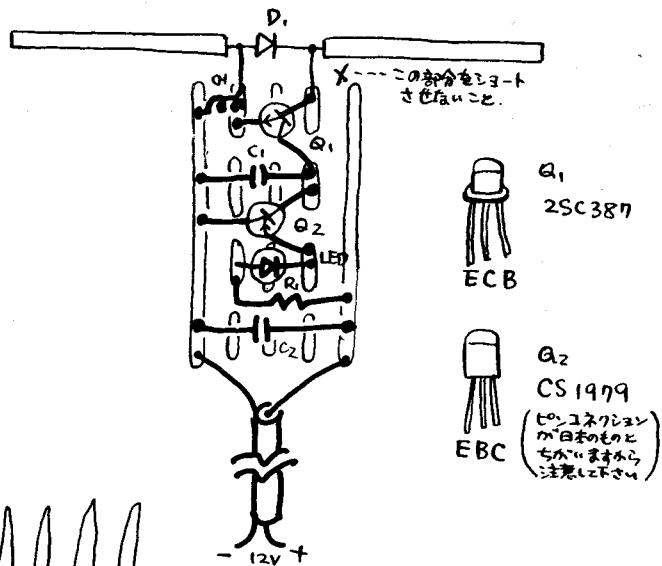


4 部品表

品名		品名	
ANT.	1.2φヒニル管(長さは感度を調べて適当な長さ)	CH	RFC
D ₁	ITT.シリコンスイッチングダイオード	R ₁	390Ω(470Ω)
Q ₁	2SC387(UHF用)	LED	発光ダイオード(赤)
Q ₂	CS1979(PNP)	基板	FCZ TR万能基板. 4P
C ₁	0.02μF	シールドワイヤ	シールドワイヤ 2m.
C ₂	"		

004のセカンドは、113113パリエーションを組むことが出来ます。これもそのひとつ、TXにCWモニターがついてない特種のキーイングモニタです。

1 回路図

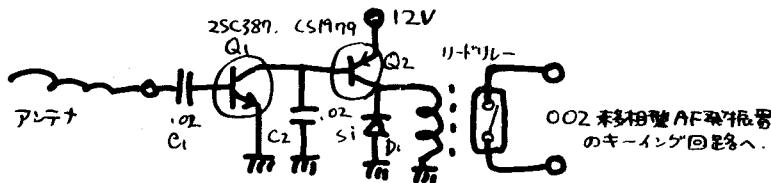


2. 使用方. ① リードリレー回路12. 002, 003から3 CW練習用を接続する。
② 本器のアンテナをTXの同軸ケーブルのとはへ置く
③ オンエアして 感度を調整する。強すぎるとトーンがうごり、弱すぎればキーイングされない。
④ TXの中へ組み込む場合はインピーダンスのコンデンサの容量をカットアンドトライして調整する。
3. その他. ① 002, 003は標準のままだとアンプを巻けやすいためなるべくベースの中へ入れて下さい。
② それでもアンプが発生(サイド波以外の音が画面に現る)した場合は、0.02位のパスコを113 113の場所につけたまご。
③ リレーにペラ入って3タイオートはインシクタス負荷の場合のサージ吸収用です。

	品名		品名
C1	0.02μF セラミック	D1	ITT S1 SWタイオート
C2	"	リレー	NEC 1-トーリ SRF-2
Q1	2SC3871 (UHF用)		FCZ TR 効能基板. 6P
Q2	CS1979 (PNP)		

正誤表

1. No15. P10


HPFのFB回路に抵抗が抜けけていました。

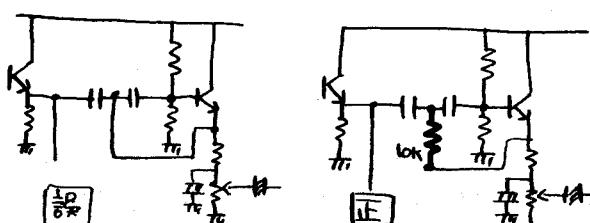

2. No16 P10

位相整型AF発振器を移相型AF発振器に修正致しました。


3. 全上回路のキーイング回路のアースがちがっていました

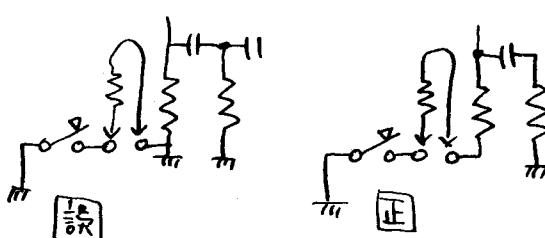

魔のトライアングル

NO2

JE1EHS 宮川直丈 (6M SSB クラブ)

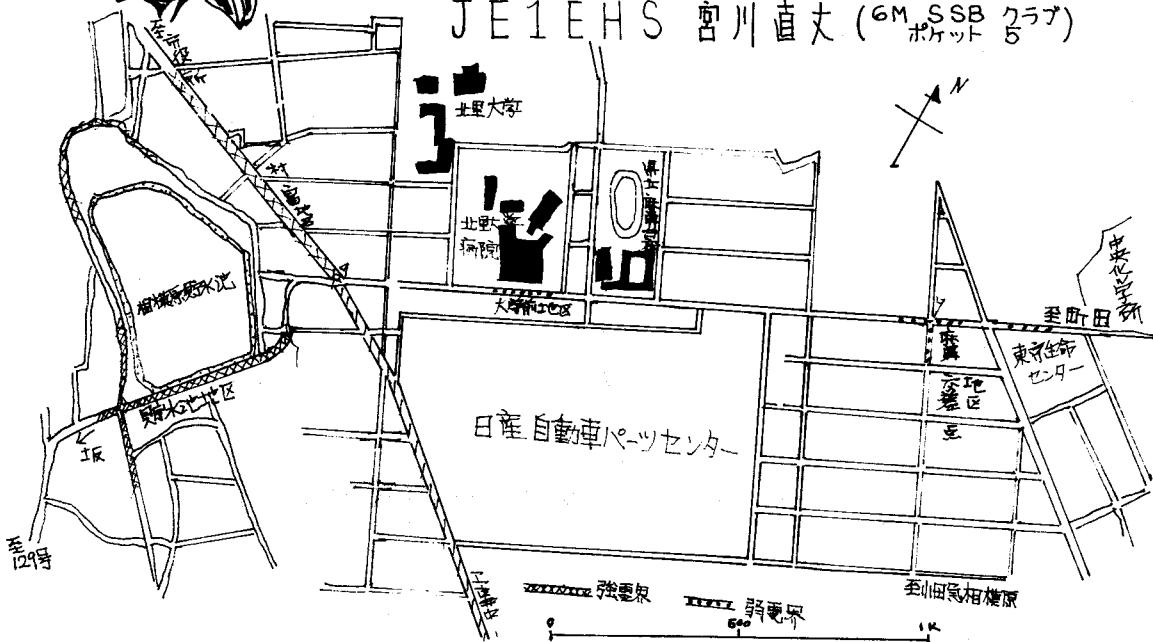

◆弱電界と強電界◆

このシリーズでのトレース実験を開始した6月号(15号)から私の住む相模原市内を毎日カー・ラジオ友開きながら、データー集めをしてみました。そしてそのデーターの中で弱電界地区と強電界地区が接続しており、また地形的に同様な形をさがしてみました。

弱電界地区としては「大学前地区」「麻溝交差点地区」
強電界地区としては「鳴水池地区」と「村崎地区」とが良いということになりました。

地図の上ではあまり明確ではありませんが、県内のえ々で北里大学病院にこられた方は知つておられると思います。

大学そのものが、原野の中に作られたようなものですから、どちらを見てても野原と云う感じがします。

鳴水池は上段のはじになり、西方面にはがけになります。
こここの地形はほとんど西側面はカケ下野原、東北南とも野原です。村崎地区、ここも北里大学とパーツセンターがみえる以外ほとんど野原です。また大学前地区を

200Mぐらいは右山の大前駅とパーツセンターの間を走るようですが、やはり野原の中と云う表現がぴたりでしょう。麻溝交差点地区は大学方面からするとむしろ林があり、これが林は東京生命センターまで続いているので、最初三ヶ所と並んで、林の中をぬけるような感じがする所です。

データー 8月4日AM10:00~3:00

麻溝交差点地区

放送局	メリット	備考
北里直波	0	危きばんい
東北直波	0	
RK5毎日	/	
ラジオ関東	/	云いはんい

大学前地区

放送局	メリット	備考
北里直波	3	せまい
東北直波	2	せまい
RK5毎日	3	せまい
ラジオ関東	5	ほどくと変化なし

村崎地区

放送局	メリット	備考
北里直波	5+	
東北直波	5	
RK5毎日	5	
ラジオ関東	5+	

鳴水池地区

放送局	メリット	備考
北里直波	5+	
東北直波	5+	
RK5毎日	5+	
ラジオ関東	5+	

参考

直波の所では北里直波、RK5毎日、ラジオ関東はメリット5、東北直波4であった。直波波ではラララジオ関東では周囲からの影響を考慮しているが、反射でくる他の放送局ほど良い所と悪い所が到達したことは影響とはいいえないと思う。次回はこの数ヶ所でオンエアしてみる。

TO RA NO MAK I

フェライトビーズの効用。

VHF用のキューピカルクワッドを作るときにダブレットでも良いがループを若干短めにして、その電流腹部にフェライトビーズを入れておく。SWR X-Tを見ながらペインテビーズを割っていくとかんたんに周波数合わせが出来ます。


アミドンのフェライトビーズ、FB-101は12コ入1袋で1000円です。

TNX JAIA TE.

RF用リレー

TXの出力をON/OFFするリレーが意外にパワーを吸しているという経験はありませんか？

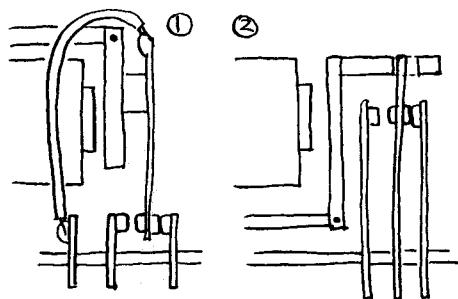一般的に使われているリレーの内部配線は図1,2のようないわゆる多点接続の構造で、これが原因で多くの電力が消費されることがあります。





いずれにしても小さなりレーの割にはリード線が長いものだ。

いくらアンテナのSWRを小さくしても、リレーの中でSWRが大きくなってしまう可能性も大きいわけです。

しかばね同軸リレーをいいたいところですが、こちらの方は TORA NO KO の方が遙かに安価です。

そこでおすすめするのが図3,4の方法です。

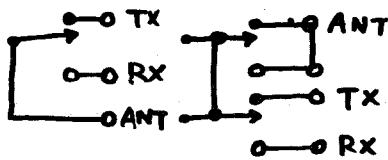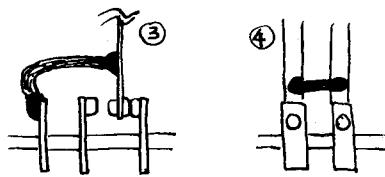

③

リード線とターミナルを結ぶシャント線はなるべくやわらかい線を用いるべきです。（いくらやわらかな線をつぶつぶもハンダがしみ込むと硬くなりますからこれにも注意下さい。）その裏、④は1回路専用に費りますが製作は簡単です。④は日本マランシのPATになっていましたから営業上は特に注意下さい。

SWRが下がらないとき

アンテナの調整をしてもSWRがどうしても下がらないとき、リニアアンプをつけるとSWRが下がると、TXのスプリアスを調べてみましょう。高調波歪(特に第2)うまくのるアンテナはまれです。リニアアンプのローパスフィルタがかかるとSWRが下がることも本当にあるのです。

7月の太陽黒点 JRIVJR 中溝政考

観測日数 15日 相対数平均 3.5 (北16南1.9)		
日	群	数
1	1	2
2	1	2
5	1	4
10	0	0
14	0	0
17	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	1	4
3	0	0

7月はESもずいぶん発生して、VHFのDXも大分出来たようですが、太陽黒点の方はサッパリです。


こうしてみると太陽黒点数とESの発生とは直接の関係はないとしても良さそうです。

● 7月は前線が行ったり来たりしていまして、こうしてみると、あらためてキンケソロモンの法則を意識せざるを得ません。

● これから、夏のシーズンに入ります。夏季の電対策は万全ですか？ 落ちこらではおきます。


● 10/23にオーストラリアで日食があります。現在その観測ペディションのための準備を行っています。HAM用のリグは遠征費12万円でお願いしました。

たちよみとじょかん

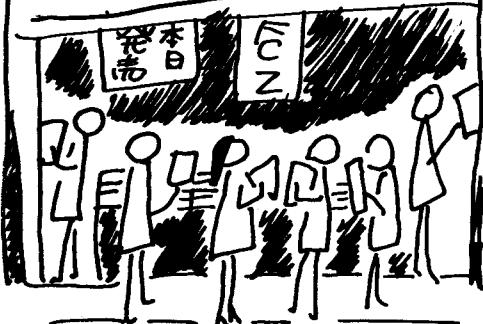

VHF RX用アリアンス三題

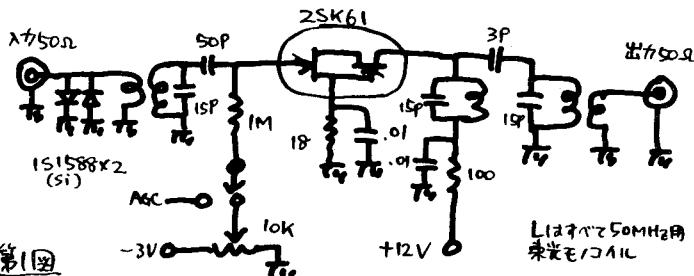
1 ローバイアスアリアンスの実験。JH1QXE発明
特許。CQHAMRADIO FEB. 76 P 348.



第1回

アリアンスは3SK35等のMOS FETが選択された理由で使われることが多い。MOS FETは内部構造がカスケード接続と等価である。

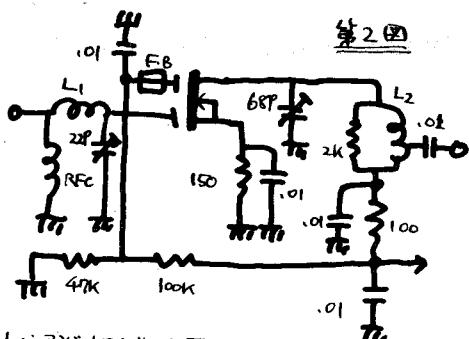ZSK61はカスケードFETである。これを使ったところ3.3SK35のアリアンスと選択されたときに内蔵電源が省略された。



L₁: アンテナトロイダルコア T50-10. 25回
L₂: " 22回
FB: フライトビーズ (発振止め)

2 アリアンス ついこの考察

JH1JMF 金輪OMOのJAMSAT会報からのPick up.

CQ HAM RADIO MAR. 76 P 386

ダウンリンク用アリアンス。28MHz用。この回路
(第2回) その特性は次のとおり

FET.	3SK44	3SK48	3N140	3N140
ゲイン dB	32	26	30	30
NF dB	2.0	1.2	0.9	1.1

FETの最高インピーダンスは2~4kΩであり、一般的な回路ではその値にならない。

この回路ではこの値を改良した。そのことにより後述よりNFを上表の値にすばらしい値を得た。

3 KLMのアリアンス JA1LZK投稿。VHF144

MHzバンド。CQHAMRADIO MAR. 76 P 366.


144MHz EMBeRの向かい

気の高いJ-FET U-310

と同じアップをつかったJ-U-310を使っています。

コイルはプリントコイル使用で
NF 2dBだそうです。

これはライナ-212組み込み
4x16 IEEE EMEが開け
ます。

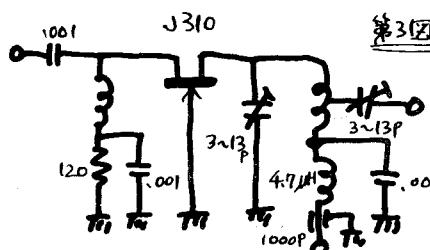

第3回

こうしてII3II3の回路を見ていいるとどの回路が一番良いのか迷ってしまいます。

一番良いのはII3II3作って比較することでしょう。

感度、NF、特に選択のバランスのとれたアリアンスがほしいものです。

最近真空管が見直されています。そのうち最新の技術、ニューピースタ使用混変調は強いアリアンスの作り方なんて記事が出て来るが、も知りませぬ。



* JA2KNS 中さん The F.C.Z. 第15号大変お味深く読ませていただきました。

自作派の私にとって役立つ記事ばかりですが、限られたページ数があるので、「読者通信」「雑誌情報欄等削ってもっと製作事例を。出来ればページ増が望ましいのですが。

* JI1MWU 柳沢さん 当局は、そこらへんにあるものや、人からもらったものを利用して、何かFBなものがつくれないかとよく考えたりする。The F.C.Z.にはそのような記事が載っているので参考で読みしてみようと思います。

* 中塙さん CWの記事、たくさんのおもしろい。又、新製品(CD等)の色々な使い方などを教えてほしい。「CWをステレオで聴こう」おもしろく読ませてもらいました。今後ともよろしく。

* JH6INI 溝部さん みななかエークを編集で良いと思います。私は、いろいろなものを作るのが好きで、何か手堅に作れて便利なものの記事をお願いいたします。貴社の広告もどんどん載せてください。

* JD1ADP 植名さん ある程度高いレベルの記事と楽しめるアイディア記事があるのでおもしろいと思う。この種の本は他にはないので、もっと内容アクティビティを上げたらうう良いと思う。桂、F.C.Z.個人の意見が多すぎるのではないか、読者に向ける形のほうが良いと思う。

* JG1IAK 井上さん初めて、F.C.Z.を見ましたが内容の豊富さに驚きました。これから購読するようになります。是非アンテナの製作集等を余計に出して貰うようお願いします。

難いします。無線は、アンテナを始めてアンテナに終ります。これから期待して毎号を読んでいきたいと思います。

* JI1NSV 宮城さん FCZ誌拝見しました。無線に興して幼稚園生で勉強不足のためすきい感じでした。

OMさんは申請係でいませんが初心者でもわかるところを取ります。このせいで頂ければ幸甚です。

* JE1QHA 白鳥さん 信頼資料を偶然The F.C.Z.を見つけました。内容のユニークさにハムの原点を感じました。

これから毎月楽しみたいと思いますのでゲンバッテください。

* JE1TXP 山崎さん 效率の良い安価な自作ANTを求めて、ハム専用局以来、市販ANTはほとんど使用せず、現在に至っています。

このヘンテナを紹介し、The F.C.Z.を知りましたことは大変喜ばしく思います。

自作派の端えど足掛りとなる事を祈ります。

只今、ヘンテナの解説中、翻訳です。

* ex JAISEI 武井さん 私は先日、アキバラで、The F.C.Z.誌を手に入れました。

見てびっくり、読んでびっくり、まさしくアマチュアの方によるアマチュアのための雑誌であったからでした。私は数年まごとにこの様な雑誌をさかしておりました。

* JG1GWL 杉本さん なんと嬉しいお手紙をいたしましたことでしょう、大久保忠さんというお名前にはなにか懐かしい感じがありましたし、お送りいただいたThe F.C.Z.の書籍版バックナンバーには、山や自然のことが多い、あってもうううと前からお知り合いでいたよな感じでしたものです。

人肉のカン——というより同じようなものを求める人肉同志のひきあうカ——というのはたいしたものです。

——中略——昔、アルカリ書いた、仲間と作った山小屋には今のところ重宝がありません。QRPでの運用をしたら電池さえあればよいと思いますが——昨年、TR2200を持ちついきましたら白馬の峰線を回折したのみと思いまが富山市の局が良く聞こえました。是非Eye-Ball QSOもさせていただきたいと思います。ご検査をお祈りします。



難波記ゆく。 Aug '76

高原の夢 立秋をすぎて、高原はもう秋の幕に渡り始める。ニッコーキスゲの黄色から松虫草のうすらさきへ。この何ヶ月か休みらしい休みをとらず馬車馬並みに動いて来た。この難波が出来て発送が終ったら、高原にでもいってひと休みしよう。アイデイアの泉のために。

うなぎ 長良川のう鰻、この漢に使ううは、海に住む、海うを使う。

うは鰻ばかりつかまるのではなく、その他の魚だからつかまることは違うだが、時たま、うなぎをつかまることがある。そんな時うはこの長いさかなをのみこむのにひどく難儀をするらしい。

そんなわけでこのさかなをうなぎといふ……。

けんし うち12往みついた。プードルのシローダ。先日も小生とシャレついていたが、急にファイトをなしこじました。

良く見ると、小さな歯齒が落ちていた。

犬にも歯齒と永久歯があるんですね。

ところでこの抜け歯は、もちろんハム歯でした。

キャットハンティングその後。

ヤージを紹介した。キャットハンティング。この話を聞いて、ようこんだ某氏、ハタ...ヒミツを打ち、「我が娘もつけやう」といったとか……。

混交調対策

最近の豪雪の感度はずいぶん良くなったものだが、その反面、混交調、相互夜調が発生して、全然向けなくなってしまうことがある。

7月 日に会わした 6月アンドダウンコンテストに参加のため、TR1300と、ハンテナを持って神奈川県津

久井郡の小倉山へ移動した。(前回慶のトライアル(参照)ところである。順帶完了して、さてとスイッチをオンしたところ、フーンといつた音にならないよな音で何も聞こえないのです。

ここ迄来て、何も聞こえないからとすこすこ帰る気にもなれず、あれこれ考えてみました。

混交調の原因は、RF回路にもよるのでしょうか、もう一つの考え方をすればアンテナの入力信号が華散(はさん)だということです。

そこで、TR1300の夜景手術をすることにしました。道具はメス1本~~1本~~ますなし。

アンテナのコネクタからリレーを経てRF回路に行くラインを切削してしまいました。

常識的には、これで何も聞こなくなるはずでした。でも、聞こえるのです。

しかもすごくクリヤー聞こえるのです。浮遊容量だけごくだけ入ってくるのですね。

結果、07~18迄の12マイル141局と交信できました。

1.5Wと10Wのタイトルマッチ。

同じ日、同じ小倉山で。

ボケットラのJR12SPといっしょにON AIRしていながら、先方のライナ6に当局の混交調に入るため(当局の方には入らない)送信を行なタイミングを合わせようじきをつけていたのですが、そのうち同一固波数でON AIRしたらどんなことになるかということになり、1.5Wと10Wのタイトルマッチが始まりました。

CQを出している局がいると両局とも未交信であることを確認した後、同時にコールするのである。たゞがこの局はさてもどちらも強(威)いた方を先にとつてくれるので、中12はすぐ、今苦労をなさった局もあつたようだ。

この勝負、20数局やり、東南は当局が、西北はR12SPが半強勝ちといふところだったのだが、最後に出でまた東京のJR14M0が当局を呼び、その次2SPを呼びと鳴っていたところ、全然別のローカル局に呼ばれZQRT。

TR1300のハックアット勝ちと決まりた。

不覚にモ

このF.C.Zを書き始めたところ、不覚にも夏みせを引いてしまった。暑いところへ、体中だるくって、頭が重いこの原稿が印刷屋さんへ行くのもおくれてしまった。

皆様も残暑にやられぬよう、お身体を大切に。

元祖!! 超アマチュアの店!!

ゲル-70で“まじめ”作ろう!! 寺小屋シリーズ”キット

N.O.	キット名	記事	定価	FCZ年商 購読者	10台以上
001	12V1A 定電圧電源	16	1,900	1,800	1,700
002	IC-石万能オーディオアンプ	16	600	570	540
003	移相型AF発振器(CW練習用)	16	380	360	340
004	ピカピカ	1,13 17	360	340	320
005	CWモニタ-	17	310	290	270

第2回

グレーシーミーティング

とき 1976年8月28日(土) 18~22時

ところ (有) FCZ研究所

人員 10名迄 電話で申し込み下さい。

真夏の夜の夢を楽しく語り合いましょう。



好評!! カ1回 カ2回
差動パリコン 入荷分先切
カ3回近日入荷

150PF耐压500V.
インピーダンスブリッジ用に最適。ハ
ムジャーナルNO1 P129 JA28KV山
口OMの記事参照 税 ￥2700 千共

DC 12V用ハンダコネクタ

20W, 30W, 50W


シガーポテクサービス付 税 ￥1,550
千 200
フィード移動、モービル、MOSIC
用に最適。《40W高効率》

バッケンバー(実物サンプル)
は付けられません

NO1~NO5の原判がエンゼツのため。
相当満もうして来ました。大分譲り難い
ものと思われますが、お値段打下。

1号~11号一式 税 ￥710 千 200
12号~16号一式 税 ￥1,160 千 300
12号~16号 各税 ￥90 千 60

キュビカルウッド用 グラスファイバースレッド

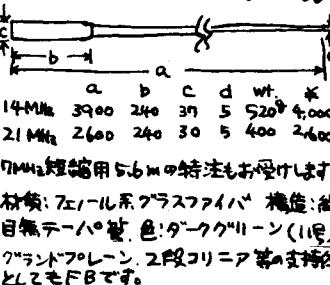

キット

トト TS511, 520用RFスピーカ
プロセッサ(NO12参照)

￥10,000 千共

CWステレオシステム(12, 13号)

￥1,340 千共

アバットホーン 8Ω2W ￥1,200 千 200
付

三端子アースネータ ￥500 千 50

50ΩT型不平衡ATT.
1, 2, 4, 8, 10, 16 dB.
小型トグルスイッチと組
めば高級アースネータの
出来上り。電子部品料 50
MHz.(アマチュア機器 200
MHz.)テクニカルデータ参照照。(15号)

フード移動用ホール (2.4GHz) ￥3,200

ジュラルミン製 3段つなぎワンタッチ
方式(ひとひねりで長さ自由)全長4m
縮めたとき 1.45m. 元 ￥32mmホロ
25mm. 50MHzの4~5エレハ木
をのせることが出来ます。フードテ
ー用に最適。

雨の日の物等用(室内)にもFBなため
XYLとのマッチング12フタえど。

HAM.BCLを
楽しむ人の店
FCZ
LAB

(有) FCZ研究所
〒228 宮間市栗原5288 TEL 0462521288
振替 横浜 9061

ミズホの新製品!!

ゼネラルカバー-VFO(440kHz~30MHz)+デジタルカウンタ-(MAX 30MHz)


直読マークー

「スカイアロ」DX555

(完成品)

定価. ¥24,800.

9月10日発売

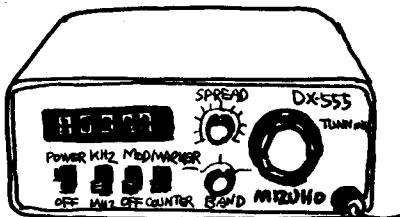

- ★ 希望する固波数がカウンター表示ですぐ“出て来ます。
- ★ 7桁のデジタルカウンタ(実標示5桁切換SWでゲートタイムを切換えることにより可能)として単独使用可能。
- ★ マーカーに変調かかりります。
- ★ AC電源を使用して動作の安定化をはかっています。
- ★ 重量によるコストダウンをはかりました。

★ 定格、発振周波数、440kHz~30MHz、最高捕捉周波数30MHz、表示部LED 10進5桁 實傳7桁、ゲート914 200ms, 2ms切換、ファインチューニング付、電源AC100V、160W×58H×215D、重量 2.8kg.

BCLコンバーター

「スカイコンバーター」

VX-1K

定価オールキット ¥8,800. 8月20日発売

ハム用144MHzコンバーター

144~146MHz→12~14MHz
感度1μV程度、電源006P.

アリナ基板完成調整済.

ワイヤ配線、構造の組立まで完
成出来る。AM, FM, CW, SSB (CWとSSBはBF0必要)をワ
ン、BCL付の改造不要。

HAM用 HF帯フリセレクター

SX-59 (ファイブナイン)

定価 ¥11,800. 9月10日発売.

貴重なDX局。信号があることはわかるのだが、了解できない。
もうちょっと感度がほしい。こんなときフリセレクターが
役立つ。

★スタンバイリレー内蔵、本体のグレードメークのどちらでも動
作可能。★FET 3石使用、最高2dB(7MHz) 最低
15dB(28MHz)のゲインが得られる。★RFアシテネー,
RFゲインコントロール内蔵回者の組み合わせで-20~-+20
dB可変 ★混交調妨害の除去モードFB。★Z=50~75

DC-701S	7, 14, 21MHz CW トランシーバー 出力2W	¥32,000
DC-7D(TR)	7MHzモードCW トランシーバー 出力1W	¥17,900
SE-2000P-1	144↔28MHz トランスバーター	¥29,800
SE-2000P-1	同上 トランスペーパー ユニット	¥19,800
SE-6000-1	50↔14MHz トランスバーター ユニット	¥14,800
SE-6000LA-1	50MHz用10Wリニアアンプ ユニット	¥ 9,800
MX-1D	Xtalマーカー	¥ 9,800
SX-1	BCL用アリセレクター 3.5~30MHz	¥ 8,800
KX-1	BCL用アンテナカッピラー 3.5~30MHz	¥ 7,800

★詳しくはテレ70円同封の上、当社FCZ係へカタログご請求下さい。

IZUHO

ミズホ通信(株)

東京都町田市森野2-8-6 T194
郵便番号194
TEL 0427(23)1049