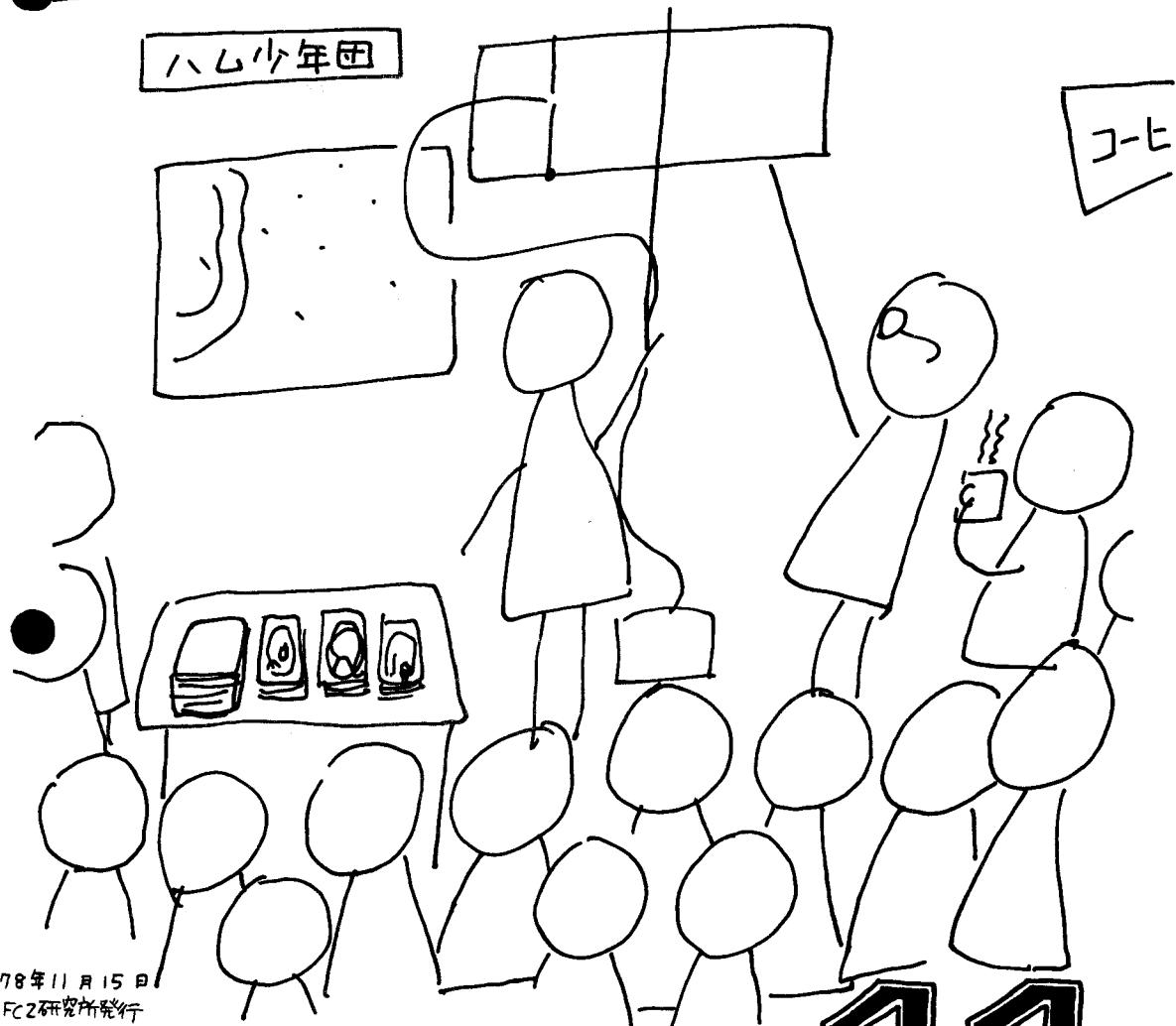


THE
**FANCY
CRAZY
ZIPPY**



1978年11月15日
(株)FCZ研究所発行

〒228、座間市栗原5288 Tel. 0462-55-4232

編集施行人大久保忠 JH1FCZ ex JA2EP

印刷 上條印刷所

年間会員料金 2,000円(税込) 1冊 120円 〒60円

毎月15日(土)発行

No. 44

NOV・1978

CONTENTS OF THE FANCY CRAZY ZIPPY NO.44

1 原点 ア...ピール	44-2
2 寺子屋シリーズ057 144MHz 固定用水平偏波ローカル用 ヘンテナ	44-3
3 寺子屋シリーズ056 光るレベルメータ	44-5
4 スリムヘンテナ その後 JAAA#028 JA7KPI/I 加藤宏美	44-6
5 ミズホローズキットシリーズ 7MHz QRP 送信機キット MODEL QP-7Kを作ろう ミズホ資料より	44-7
6 少年団のハムフェスティバル騒動記 JE1EHS 宮川直大	44-9
7 CMOSのCメータ⑥ JH1HTK 増沢隆久	44-10
8 AMH	44-11
9 JAAA	44-11
10 The QRP NEWS	44-12
11 読者通信	44-13
12 別冊ヘンテナ 正誤表	44-13
13 雜記帖	44-14

表紙のことば

さあさ 御立会い。これから始まるヘンテナは
昔はやった ガマの油、ハグの毒消しのたぐいとは全くちがうんだよ 御立会
ます”どこか”ちがう。
この会場ではとんだが家へ帰ると とばない なんてことはない
いやいや 御立会。これを持って山へ行ったらウリミたりに遠くへとぶんびよ。
そもそも、このヘンテナという代物。
短い方の一辺が 6分の1波長、長い方の一辺が 2分の1波長の棒を作り。
給電線を SWR 最低になる位置につなぐだけ。
こんな簡単なものだが、ウハウはいくらもある。
今日は特別、ヘンテナの作り方のわかるこの本と実験セットをオミヤゲに付けて
おマツリ価格。エイ 300円。ドウダ 安いだろ？
とは云っていなかつた 木目櫻原ハム少年団のかつやく。(ハムフェス会場にて)

ア...ピール

① HAMの原点は自作した送信機により QSOすることにある

② しめるに現在では、自作機の実験を行うにはその都度変更申請(届)を提出しなければならない

③ 自作機で自由に実験できる包括免許という制度を採用している国がある(例アメリカ)

④ 包括免許は自作派HAMにとって理想的であるが我が国の電波法規上すぐに許可される可能性はないと考える。

⑤ しかし、無線局の指定率に変更をきたさない範囲の低電力(例3W)



に(会員の協力によって)上記④項を実現すべく行動を起こされるよう希望す
る。

1978年10月27日

QRP CLUB 会長 増沢隆久
(JH1HTK)

AM保存会 会長 高田継男
(JA1AMH)

に於いて自由に実験できるようにするこ
とは現行法の精神からみても可能性は
あるように思える。

⑥ もし上記案が実現したら JARL のハ
ムの健全な発展に寄与すること大である
と考える

⑦ 私董はここに JARL が主体的

上記は第2回アマチュア無線(ハム)フ
ェスティバル会場に掲示されたアピール
全文です。これに対し 190 名の方々
から賛同署名を得ました。この主旨に賛
同される方の署名をおまちします(P-1参考)

144MHz
固定用 水平偏波 ローカル用

ヘンテナ

前号の雑記帖で、144MHzで水平偏波を使うことをおすすめしたところ。もうすでに使っているというお話しや、どうしたらいいかというおたずねをいただいた。

今月はひとつ、144MHz水平偏波を作つてみようと思ひます。

もっとも、あらたまつて144MHz用ヘンテナの作り方なんていっても、50MHz用ヘンテナの寸法をつめれば良いので、それからこれといった説明もいらないと思ひますが……

まず計算をやってみましょう。

145MHzの波長は、

$$\frac{300}{145} \approx 2.07\text{m}$$

水平偏波の場合のたてエレメントの長さは $\frac{1}{2}$ 入るので

$$\frac{2.07}{2} \approx 1.04\text{m}$$

また横エレメントは $\frac{1}{6}$ 入ですから

$$\frac{2.07}{6} \approx 34.5\text{cm}$$

となります。

いままでいろいろの実験から周波数が高くなるにしたがつて若干幅広の方が給電し易いようなので、横エレメントはこれを加味して36.5cmとしました。

50MHz移動用ヘンテナのブームがFBだったので、144MHz用に短かいものを作つてみました。

エレメントワイヤは0.6mmスズメッキ線7本よりのアンテナ線を使い、その両立端には圧着端子2-4を圧着ベンチを使って固定します。念には念を入れて半田を流しておきましょう。圧着ベンチをお持ちでない人は直接半田付けして下さい。


これをブーム(横エレメント)の先に4mm ISOネジとスプリングワッシャで仮止めします。

現在使つているアンテナのポールに、上記エレメントをブームラケットを使って固定して下さい。

エレメントワイヤがピンとほつたところで、ブーム先端のネジを本じめします。


これでヘンテナちくなつて来ましたね。

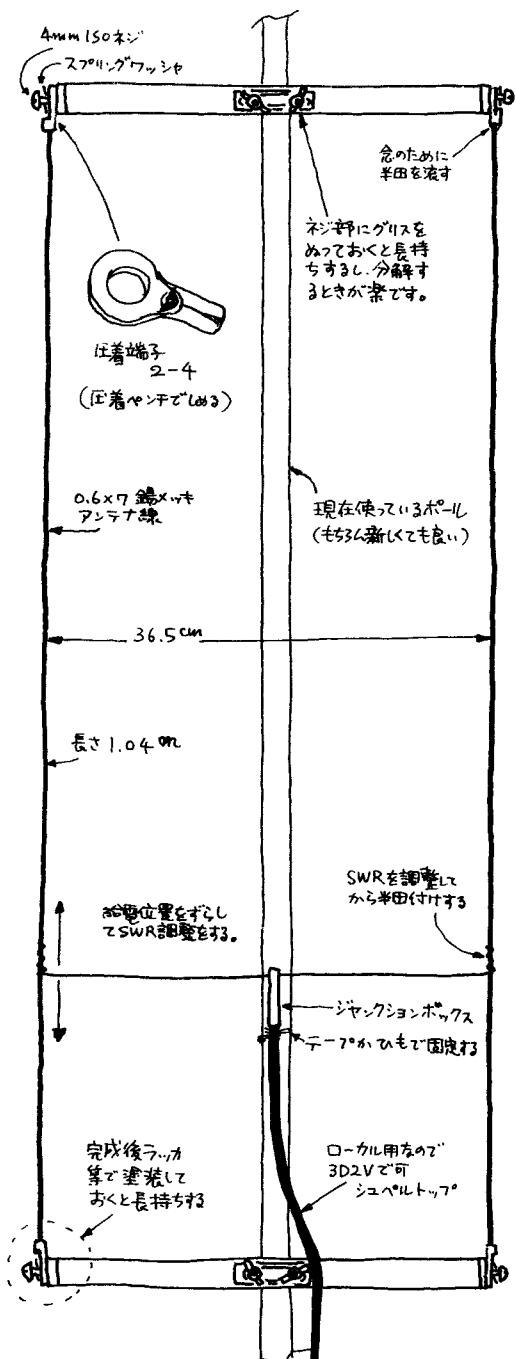これに給電線をとりつけば一応ヘンテナの完成ということになりますが、この給電線のつくり方にはちょっとしたコツ



《写真》144MHz水平偏波ヘンテナ全図。

がります。

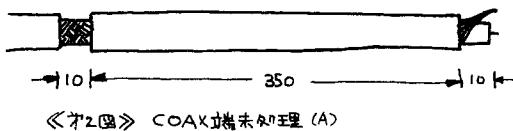


《**カ2図**》 COAX端末処理 (A)


まず、3D2V（ローカル用などの3D2Vで充分です）の端末をカ2図のように処理します。

中間部のひびくを10mm分とり去る作業は、NTカラッタ押しつけるようにして塩ビひびくのみ切りとります。

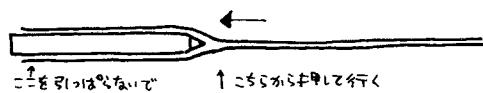3.5mm²電気工事用アミ線（なければCOAXのものをむいてもよい）を約40cm、中にペーパーレンを通して、平らにたたんごあったものを丸くして下さい。（**カ3図**）



《**カ3図**》 平らなアミ線を丸くする

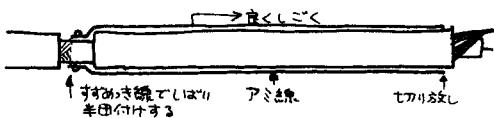


《**カ4図**》 アミ線をぶぶせる。

アミ線が丸くなったら、3D2Vにかぶせ、COAXの中間部ひびくをはがしたところへアミ線の先端を斜めにスズメキ線グリップでつけていためち、COAX内部のオペリエチレンがとけない度にすばやく半田付けします。

アミ線を良くしごき、いま半田付けした方から先端方向に向けて、自己融着テープかビニルテープをまいて下さい。


アミ線の先端は切り落とし、どこへも接続しないで下さい。

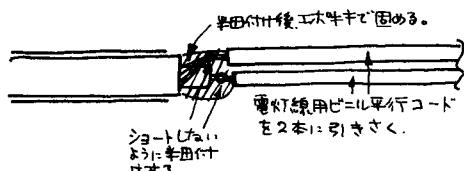


《**カ5図**》 COAXに給電線をつける。

次にCOAXの先端にビニル線を半田付けしますが、半田の量が多くて、Coaxの太さより太くならないように気をつけましょう。半田付けがすんだらエホキシで絶縁をかねて固定します。

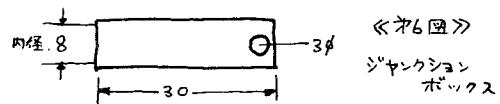内径8mm 長さ30mmのパイプ（アルミ）の先端部に、太さ3mmの穴を開けます（**カ6図**）




《**カ7図**》 ジャンクションボックスの内部。

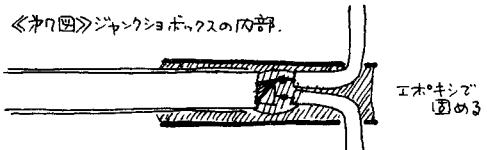

このパイプに、カ5図で処理した給電線をカ4図のように入れてエホキシで固めます。

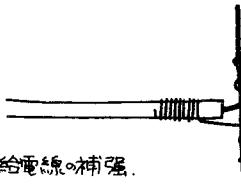こうして作った給電線を最初に作ったエレメントに取り付け SWRを調整した後メレメントに半田付けしますが、とのままだと、風に吹かれたとき弱いので、**カ8図**のように補強します。



《**カ8図**》 給電線の補強。

以上で144MHz水平偏波ヘンテナが出来あがりました。
トランシーバーにつないでみて144MHzでこんなにすい
でいたかと思うことでしょう。


これまで今後からのんびりとクラゲのオンエアモーティングが
たのしめますね。

手元に、水平偏波と垂直偏波のアンテナを切り替え3アン
テナセレクタを用意されると良いでしょう。

追記 このヘンテナを横にそのままおせばもちろん垂直
偏波用ヘンテナになります。

これを壁にはっておけば、室内アンテナとして使うこともでき
ます。アパート等でモービルホイップを使っているみなさん
には面白い実験ができると
思います。

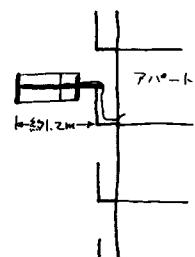これを2箇所では2パラ
ヘンテナも可能です。COAX
分割をしないで2パラ
ヘンテナについては次号で
ヘンテナ第2次角発計画ヒ
ート発表します。




光る

6級


レベルメータ

SN-16889P
使用

寺子屋シリーズ 056

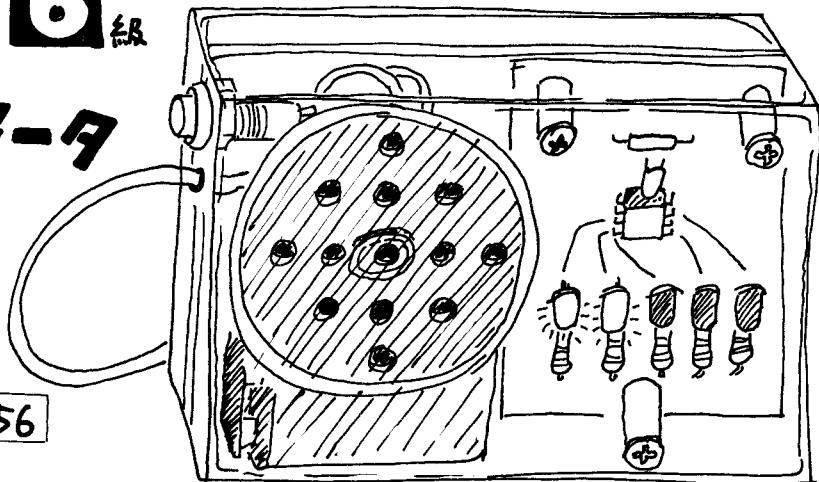

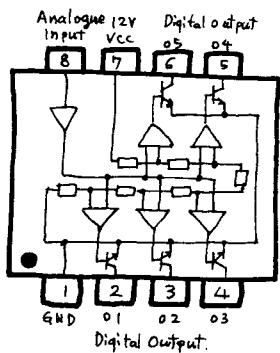
F.C.Z 36号で紹介した5段コンパレータIC SN16889を使って光るレベルメータを作ろう。




《カ1図》
SN16889P
内部接続図

SN16889Pの内部はカ1図のとおりです。

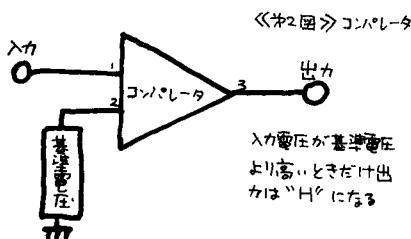8番ピンにつながっている△の記号はアンプです。□の記号は基準電圧発生回路で△の記号がコンパレータ。日本語でいうと電圧比較器です。その先につながっているトランジスタはLEDドライブ用です。



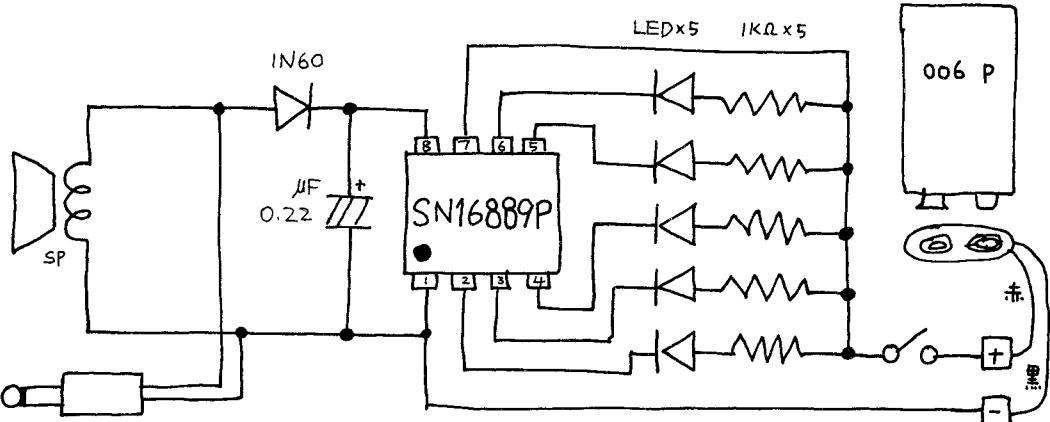

ラジオ・テープレコーダーの
イヤホンジャックへ

《カ4図》光るレベルメータ全回路図.

カ4図は、光るレベルメータの全回路図です。これをプラスティックケースの中に組み込み、プラグをラジオまたはテープレコーダ等のイヤホンジャックへつなぎ、SWをONにすると、スピーカから出る音に従ってLEDがピカピカと光ります。ラジオ等のボリュームをあけすぎると全部のLEDがつっぱなしになります。逆に音が小さすぎるとLEDは光りません。丁度良い音量に調整して下さい。

夜、部屋のあかりを消して音楽を楽しむのもオツなものです。
0.22μFのコンデンサの容量は小さすぎると、LEDはタ

イナミック表示のような光り方になります。音節による区切りがつきにくくなります。逆に大きすぎると早い音節についていけなくなります。



電源はカタロケでは12Vになっていますが、9V(006P)でもちゃんと動きます。SWを切ってもSP1は働きます。

AFのレベルメータだけでなく、このSN16889Pにはまだいろいろの用途がありそうです。例えは、光る電界強度計とか、光るSWRメータ、光るテスターなんても面白いと思ひます。拍手計も出来ますね。

その後のスリムヘンテナ

JAAA 028 JA7KPI / 加藤忠美。

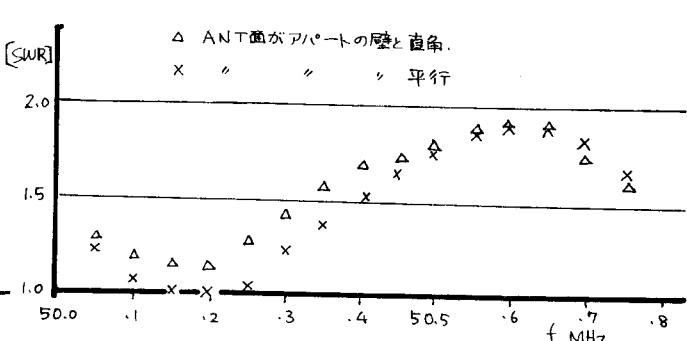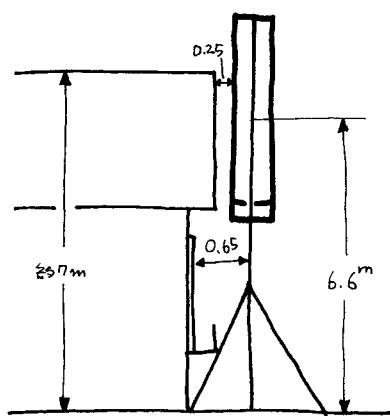下図のようにして回転がスムーズになりました。
アンテナ本体は以前のままで、SWRをはかってみると以前のRPTとはまるで違ったカーブが出て来ました。



前のリポートでは、壁面とのスキヤウが40cmもなかったはずです。(したがって完全にはまわせなかつた) また、共振周波数は以前より下がりました。(これは不思議、当然あがるものと思った)

とにかくこれでSSB, AMになんの支障もなくQRVできます。この1/15スリムヘンテナでも、50MHz帯に於いてSWR≤1.5の巾が400kHzもとれました。

そのうちマストをもう1本たててアンテナ全体を屋根の上に出すつもりです。

50.6附近からSWRがふたたびさがりますが原因不明です。

MIZUHO ローズキットシリーズ

7MHz QRP送信機キット

MODEL QP-7 を作ろう


MIZUHO QP-7 説明書より転載させていただきました

QP-7は空中線電力1Wの送信機のキットです。

本機の大きな特徴は、①抵抗やコンデンサを一つ一つかけてゆく、いわゆるバラキットと呼ばれるものです。ミズホではこの方式を「ローズキット」と呼んでいます。②回路は3ステージの本格的な送信機の構成で発振器のコレクタ電流がディップするようすや各段の調整が自分でできますから、送信機の働きを実地にマスターできます。③完成後はQRP 1Wの電信送信機として十分に実用になります。もちろん変調器をつければ、AMの電信送信機にもなります。④基本回路は7MHz用ですがコイルと一部定数を変更すれば 14, 21, 28 MHzに変更することも出来ます。

回路のはたらき

本機のブロックダイアグラムは図1のようになり、回路図は図2のとおりです。

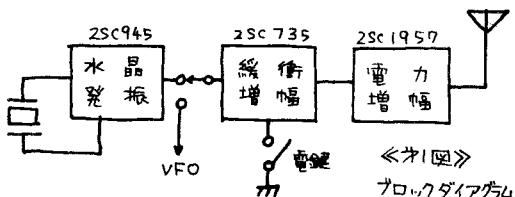

各段の働きを調べてみましょう。

① 水晶発振器。トランジスタを保ったピアスCB回路です。水晶は7.020 MHzが付属しています。この水晶はHC-25Uタイプです。水晶を別の周波数にして多く揃える程度を考慮のうえでQSOするのに便利です。

② 緩衝増幅器。これは、うしろの増幅器やアンテナの影響が水晶発振器に及ぼすのを防ぐためのものです。バッファとも呼びます。


③ 電力増幅器。ここでは、前の段からの小さな電力を十分な強い電力に増幅します。とはいってもQRP (小電力) ですから出力は1Wです。

コレクタ側の共振回路がみなれない回路ですが、これはパラマッチ回路を2段にしたものです。普通の並列共振回路よりもアンテナへのマッチング (整合) がとり易く高調波の出力も少くFBな回路です。

つくり方

トランジスタの足の向きとコイルをヒューズへないように気をつけてください。端子の回路とタッピング (プリント) しないように気をつけましょう。

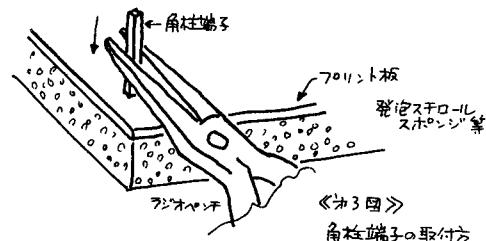一般に使えない部品に「角柱端子」と呼ばれる2cm位のピンがあります。これは図3のようにラジオペンチで指定



のところに押し込みます。

抵抗の表示は色わけ (カラーコード) になっています。この色で何オームの抵抗かわかるのです。まだ見てもわからない人は別表を参考に覚えましょう。

上の注意をもとにプリント板に印刷されている部品記号通りに各部品をさしこみ、ハンダ付けします。どんなにていねいに組立てても2時間はかかるでしょう。

基板のピン接続は図4のとおりです。

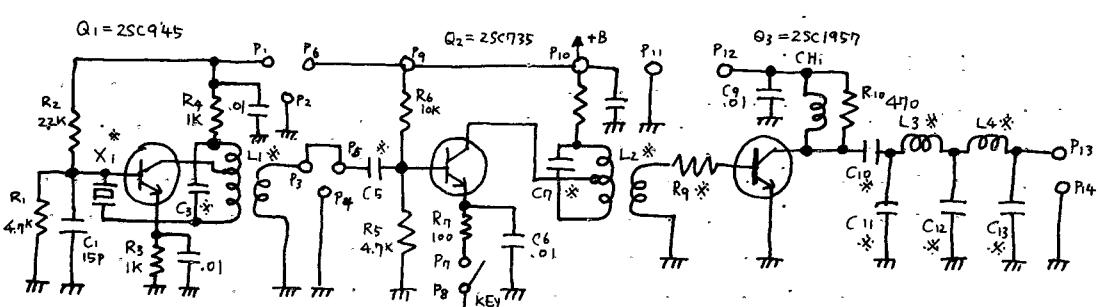


図2 QP-7 回路図

調整

調整は各段の同調を合わせる事だけです。

調整に先だって、走査简易型の高周波測定器をつくりましょう。

オカムコ、これはジャンク出身のチューニングメータ（ラジオやラジカセについている同調したときにふれるあの小さなメータ）にダイオードを1本つけるだけです。メータとダイオードは極性をまちがえるとメータの針が逆にふれてしまいます。

では、QP-7のピン脚を配線して、電力計があればP13、P14につないで、なければ同様に50Ωのダミー抵抗をつけてます。

電源をつなぎ、キーを押します。オカムコのようにメータの振れが最大になるように、コイルのコア（鉄心）をまわします。この送信機は、バリコンの代りにコイルのコアで調整します。


L₁、L₂は上記の要領で調整します。L₃とL₄は次後に調整して出力電力が最大になるところを求めます。

メータをつなぐとき

メータを発振器の状態や電力増幅のコレクタ電流をはかるときには、メータをオカムコのように指定のピンに接続します。


QP-7と受信機の組み合わせ

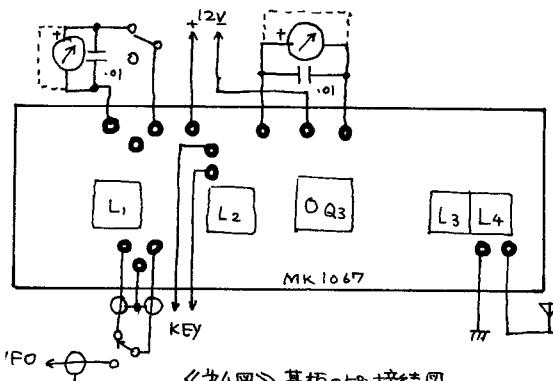受信機と組み合せたときは、アンテナ及び電源を切り換えるスタンバイスイッチが必要です。オカムコのように接続して下さい。



《オカムコ》基板のピン接続図。


《オカムコ》 QP-7 プリントパターン（原寸）

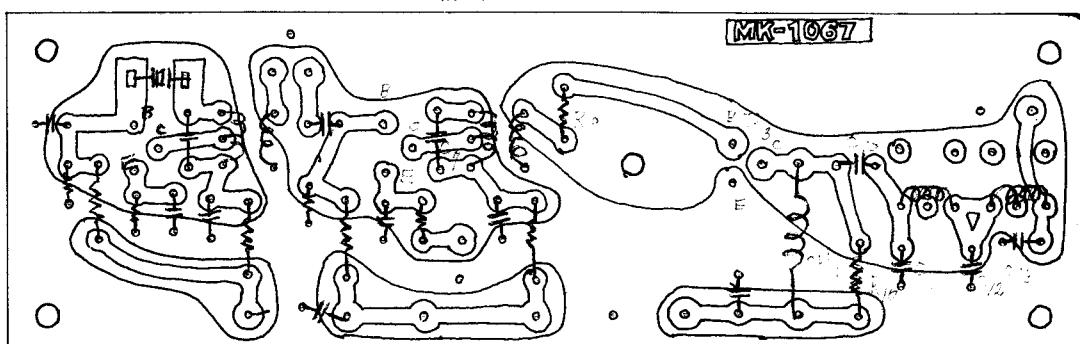

QP-7のバリエーション

各段のコイルと同調コンデンサ等をとり換えて定数の一部を変えて14~28MHzのTXにすることができます。（オカムコ）

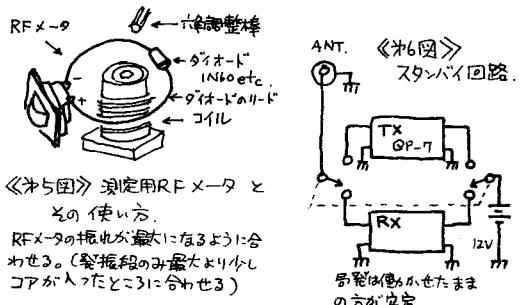7MHz以外のコイルはFCZコイル又は東光のモノコイルが使われます。又、0.5~1Wクラスの変調器をつければAM送信機になります。変調器にはミズ木のMA-1が最適です。さらにオカムコのようにVFOを付けることも出来ますので、バンド内をフルに使用することも可能です。



《オカムコ》 周波数による定数のちがい。

部品番号	周波数	7MHz	14MHz	21MHz	28MHz
L ₁		SL-92	SL-92	SL-93	SL-93
L ₂		SL-92	SL-92	SL-94	SL-94
L ₃		SL-95	SL-95	SL-96	SL-96
L ₄		SL-95	SL-95	SL-96	SL-96
R ₉ : Ω		22	22	22	15
C ₃ : pF		150	33	100	56
C ₅ : pF		22	22	22	33
C ₇ : pF		120	33	100	47
C ₁₀ : μF		.047	.01	.001	68pF
C ₁₁ : pF		47	68	47	47
C ₁₂ : pF		220	150	180	150
C ₁₃ : pF		180	120	120	47
X ₁ : MHz帯		7	14	21	28

《別表》

数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
カラーコード表	黒	茶	赤	橙	黄	绿	青	紫	灰	白

ハム少年団

ヘンテナ騒動記

JE1EHS 宮川直大

「えい、お祭だ、みんなが来らなきや乗せてしまえ！」10月29日早朝、東京晴海のハムフェスティバルのガランとした駐車場に下りたオイ印象でした。

率、我が少年団の指導員は「オメデタイ」人材にはことかきませんから、お祭の好きなこと、今日迄の間に毎夜2時～3時まで「ヘンテナポケットトック」のガリ切りをしていた本人から、ベニヤや角材を持っていて会場でパネルを組み立てるつモリのA君、朝5時からお弁当を買いに行ったB君とC君、これららの指導員に感化されて年々悪乗りの上手になっていく少年団員：……

9月某日、少年団指導員打合せの席上「ハムフェスティバルに参加するのも面白いけれど、何か会場で我々として出来る物はないかなー」という発言から私達のこのお祭りは始まったのです。「会場に来る皆さんが“ありやりや、ありや何だ？”とおどろくようなことをしようよ」「そうだね、少年団は営利団体ではないのだから営業的に活動される必要はないからね」こんな会話をスタートしてきました。「ねえ、昔のお祭、たのしかったねえ。何が嫌しかった？」「僕はあのガラス切り付きクルクルナイフ。指をつめられたおじさんが、あのしわがれ声で色々いいながら、上手にガラス切るのよね。それがうまいの。結局、買って帰っても何も切れないのでね。」

「私はね、年のせいか、ガマの油、後にはマムシや仲縫のハグなっちゃったけど」「そう僕の見たことはハグになっていてナイフをうざをやって、血どめがなんかしてたね」「私しや、墓相、家相、合気道といったところかな」

こんな具合に子供時代のお祭のたのしいことを話し合う中で偶然にもそれらにある共通点があることに気がついたのです。オ1に、機械的に響かせるもの、例えは桿船船やローソクの蒸氣船のように一見理解しにくく、しかし動きがとて大人でも夢中になる位のしいもの。オ2に説明者が観客に向て呼びかけるもの。オ3に価格が安く子供でも買えること、これらを満足させるものとして今回は「ヘンテナ」を扱うことになりました。

「さて今日は、今、日本中で話題になっているヘンテナの説明に来ました。こんな小さいヘンテナがなぜ私が飛ぶといわれているんでしょうか？……」最初のお客さんは3人でした。

ヘンテナのがママの油屋さんはタラリタラリと冷汗をかきながらの懇親会約20分、「そこで今日は皆さんへンテナの実験家帰ってすぐ出来るように、このヘンテナポケットトックと実験セットを用意しました。お祭り価格300円です。どうか買って下さい。いかがでしょう！」「はい、（組下さい）額をみておどろきました。JARLの会長さんだったのですね。

1回目はあまあ、聞いていた3人の方は皆買って下さいました。しかし、3回目のときはショックでしたねー。20人位聞いていたんですよ。説明があわてて「……いかがでしょう」あれあれ皆さん、すうっといっちやうじやありません。

あれはがっくりと来ました。怪め以外の言葉はないですね。

その半面、楽しいこともあります。お隣のコーヒーショップのおじさん、コーヒーよりもこちらの話に興味あるらしく、自分のベースから身をのり出してカウンタ越しに買ってくれました。その反対側の四街道養護学校クラブの方は「いつもは何を売っているんですか？え、商店じやないんですか？」なんて調子、さてその後、午前11時ころから本調子が出来始め、1回の講演(?)に20～30人を集めてコーヒーショップの前から四街道養護学校の前まで、丁度、音のステレオマークみたいに並ぶんですね。

さて、最初に用意したら50組の実験セットが売り切れで、追加分の50組の生産に入りました。そして20組位が机の上にたまつたので講演を始めたところ、ありやりや、すぐ売り切れちゃって、「ちょっと待ってね」として2～3人の中学生に待つてもらうような場面がありました。

当日のノルマは予定では150セットだったのですが(後日の計算では絶不足から13ヶセットだった)、これを午後1時に売り切ってしまいました。

さてその後はポケットトックのみ100円で買ったのですがこれを午後4時前30冊位机の上に残っていました。しかし信仰というの恐いものですね。(特定宗教は信神してしません)あと1回で終えるという確信のもとに、最後の講演。「さあいがでしょう、これさりです」ハッハッハッと机の上から消える本、でもまだ2冊残っている。よし読みだ。「あと5冊だ!!」と絶叫すると通路の人が寄ってきて2冊が目の前から消えた。気分を良くして夕方のスーパーの百屋でよろしく「あと3冊」と叫ぶと手に取って見ていた2人が「買う買う」とあわてて本をじてサイフを取り出した。

「あと1冊！」3人の人々が一瞬考え込む。「買う買う」「よし売った」さあさあの中から100円玉の出ことの違うこと、本人も慌てて眼を白黒。「ご苦労さんでした」コーヒーショップのおじさんがいってくれた瞬間、我々は240冊冊のヘンテナポケットトックを一日で売り切ることに成功したのだ。我々の口からヘンテナの話を聞いた人約500人以上、


— 次回下報へ続く —

クレージーメモ CMos CX-タ⑥

JH1HTK 増沢隆久

はじめに訂正をさせていただきます。

NO.41の図の左上の部分です。(電源が落ちていた)

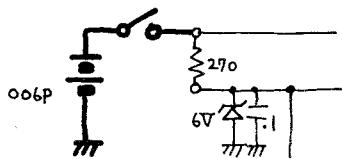

調整方法はかんたん。次のようになります。

① 上図の270ΩとはずしVR₂, VR₃を最大にしてSW₃の両端子間に電流計(テスタでよい)をつなぎ、電流計が2mAになるようにVR₁を調整する。

② 270Ωをハンドイオナし、SW₃をONにし、SW₁を2, SW₂をEの位置にする。VR₃を最大にした状態で、500μAのメータMがほんの少しプラス側に振れるようにVR₂

③ 手持ちのコンデンサとなるべく正確に値のわかっているものを用意し、SW₁, SW₂をそれが測れるレンジにセット

し、VR₃で零調をとる。測定端子(TおよびGND)間にコンデンサを接続し、メータが正しい値を示すように、L(C10s-1R9)のコアを調整する。

以上でオシマイ。③が感度調整だが、一つのレンジでやるだけでも全レンジが正しい感度になる。

測定方法もかんたん。

希望のレンジにSW₁, SW₂を切り換えてVR₃で零調を合わせてから、コンデンサを測定端子につければ良い。メータで直ちに容量が読みとれる。

SW₁が2にセットされたときはメータの数字を3倍する。

このCX-タの特徴

① ブリッジのように平衡なことをしなくても、容量が直読できる。

② 瞬時にメータが容量値を指示する(積分型のようにシーケンスと振れるのではない)

③ 測定端子からリード線で引っぱっても零調がとれる。

④ 感度が高め(このままで1PFから読める。メータの感度を上げればもっと高くすることが出来た) ナドナド

注意すべきこと。コンデンサと並列に抵抗があると(リクなど)大きな値を示す。アルミ電解コンデンサではブリッジと異った値を示した(どちらが正しいとも云えない)。ブリッジでは1kHzの両振り信号で測定しているのにに対し、本機では56Hzまたは167Hzの片振り信号で測定しているためと思われる。

次号では、簡易型のCMOS CX-タが寺子屋シリーズに登場します。ユニークな回路、ユニークなメータ算術期待下さい

P.9から続く

こんな楽しいお祭りはあったどうか(我々にとって)

大久保さんに「あの人たち利益あるのかなあ」と聞いた人が居たそうですから、ここでちょっと経済面からみてみましょう。少年団の輸送(マイクロバスをかりた)と入場料で12,800円を用意し、印鑑代が約6,000円かかりました。全収入からパンダ代を支払うと15,000円位の黒字ですが、印鑑代を引くと9,000となり、さらに輸送代と入場料をとると、ねえ立派な赤字です。

しかし、こんなことは気にしません。私は、もう一人の指導員と、天理教ハムクラブの休けいコーナで盈めしをたべていたとき、ちょうど隣の席にこられた親子ハムがあられました。このお父さんが突然「私はあなた達のためにひどい目にあってます。どうしてかわかりますか?」「せっかくハム

フェスティバルの会場に来たのに、今、私は家に帰りたくて、たまらないんです」「そう、原因はハンデナなんですよ。家へ帰って作りたくてうずうずしているんです。」

我々は夢を売ることに成功したらいい。一人でもこんな方がおられるならば「我々のお祭りは成功した」と言えると思う。

尚当日、会場に来られたFCZ誌の読者の方々とゆっくりお話しできなかったことが一番残念なことでした。

説明に使用したデータ等が、ガマの油方式でないことは読者の皆さんには御理解いただけたと思います。

また来年、夢を売りに行きたいと思いますが、皆さんにも、この「夢売り」に参加していただきたいと思いまして。



ABOUT AMH

みなさんにお願いした会員名簿用アンケートの集まりが悪いので編集に入れません。まだ提出してない方は至急ハガキ又はハガキ大の封に、(1)会員ナンバー、(2)コールサイン(3)氏名(4)住所、(5)以下のようにして100字以内で(6)何故AMを保存するか(7)どんな活動をしているか(8)AMのためのUTを記入して事務局へ提出して下さい。

(#014)
会員名簿の制作はJJ1NDX長山さんが全面的に奉仕して下さいました。その他にも協力していただけたとの連絡を下さった方々もいらっしゃいましたが距離等の関係から今回お御迷惑をかけました。御厚意ありがとうございました。

さて今日はもう一つ会員のみなさんにお願いがあります。それは祭典にてせましたQRPCCLUBとの共同アッピールの件です。会場ですでに署名して下さった会員の方もいらっしゃると思いますが、更に発展させるため次の活動を要請します。(1)現在署名をまだしていない方は下記例にしたがい署名をなるべく早くしませて下さい。(2)会場で署名された方、及び(1)の署名を提出した方は下記例(6)にしたがい、ローカル各局にその主旨をつたえ署名に協力していただき下さい。(1)はなるべく11月一杯に、(2)は12月一杯になります。多くて皆さん集めて下さい。

この活動があくまでも私事やものであってJARLの役員にやらせるものではありません。自主的な活動こそJAのアマチュア無線を盛り上げる原動力になります。

これらの活動によって集った署名は来年早々JARLへ提出すると共に、更にその活動を拡大していきたいと考えております

(1) 例 (a)

私は、1978年10月27日、QRPCCLUB並びにAM保存会会長名にて発表されたアッピールの主旨に賛同致します。

1978年 月 日

住所	氏名	コールサイン
----	----	--------

(2) 例(b) は例(a)の下部に各人の住所 氏名 コールサインを連記して下さい。用紙はなるべくハガキ又はハガキ大のもの又は大勢の場合はB5版として下さい。

以上の署名は会員でなくとも、この主旨に賛同していらっしゃる方でしたら同様式にて多数お送り下さい。

宛先は、〒228 座間市東原5288 大久保忠・氣付 QRPCCLUB 又は AMH 事務局として下さい。

新会員紹介

#138 JH4XFV 中川博俊, 139 JK1LEG 佐々木道哉

140 JG1SEJ 葦原 浩	164 JL1FBF 木下博信
141 JJ1DVB 桃原茂郎	165 JA1BGW 矢野邦雄
142 JA3CVN 谷河正昭	166 JK1ETS 上松 豊
143 JA1ANJ 菅原恒	167 JA1VX 香取光世
144 JA8VOV 佐野亮一	168 JK1PTO 吉口克朗
145 JG1GVR 斎田 靖	169 JK1BWG 市川哲郎
146 JA8DRJ 牧野 効	170 JK1FNL 小林直行
147 JJ1LYN 川上 翠	171 JK1HVU 安達 春
148 JK1VYE 今見良朝	172 JJ1VLH 濱戸謙治
149 JI1IRK 久世正弘	173 JK1PDD 蜂田進一
150 JA123789 小笠原 光	174 JJ1IWS 井本純夫
151 JL1CFV 高桑真樹	175 JK1WYQ 川俣 晶
152 JJ1HWS 棚田 健一	176 JJ1PBW 林 敏雄
153 JK1MGB 川合利昌	177 JK1JWR 平田雅久
154 JJ1HAN 今野正明	178 JL1AJL 濱野優樹
155 JK1PQI 玉井正明	179 JK1BYE 大野 啓
156 JK1LJK 工藤信一	180 村上智子
157 JH1MHN 大久保涼子	181 JL1CHJ 原田昌明
158 JJ1SWI 香川 合	182 JA12581 和泉健郎
159 JR1TTQ 高平淳一	183 JJ1UUS 宮下洋司
160 JK1BAN 田中	184 JJ1KCH 津滝 了
161 JK1QOK 栗原周一	185 JJ1TZK 中村雅一
162 JJ1NNG 高田潤一	186 JK1OVH 川井浩一
163 JF1LTV 今野芳弘	187 JK1HIG 干葉秀明
	188 JK1CZV 林 駿夫
	189 JK1OXY 倉田貴司



次の会員署名の方は至急アンケートを提出されました。4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23~27, 29, 31~34, 36, 39, 40

(1)会員署名、(2)コールサイン(3)氏名(4)住所(〒併記のこと)(5)アンケート①今まで自作したアンテナ、②一番面白かったアンテナ、③一番勞したアンテナ④これから作ってみたいアンテナ、用紙、ハガキ。
新入会員。

#032 JG1SEJ 葦原 浩	037 JK1FRH 松原弘行
033 JR6JZG 池部英一	038 JJ1QHG 佐藤亮祐
034 JA0FBM 吉川涉	039 JA40HC 勝部利夫
035 JA9LWB 棚田英一	040 JA1-25539 根本英明。
036 JA3C1J 福田正春	

10月27, 28, 29日に行なわれたハムフェスティバルに、筆007 村上さんが3エレクワード、2エレ位相給電ヘンテナ(共に144MHz用)を出展されました。他の方の参加がなく一オドリしかった感じです。来年はがんばりましょう。

JARL QRP CLUB

THE QRP NEWS

Vol. X No.8

NOV. 1978

SINCE JUN 1956

▶ ハムフェスティバルで 晴海のハムフェスティバルで日頃小さいことはやりやっている QRP CLUB が デッカイ アッパーIC をしました。 原稿に記した 包括免許への参考を我々で踏みださうというものです。

まだ署名をすましていない方は前段、AMH 様にあら要領で署名をお送り下さい。 小さな力でも、力を合わせれば大きくなるのです。

▶ RS 徒星. de #007 JAΦKOH AO-7. #18062, AO-8 #3240 で 2W ERPI により QSO 成功しました。 先月の末に打ち上げられたソビエトの RS 徒星は我々をよろこばせるに充分な徒星であることを私の得た情報によりお伝えします。

推定高度は 1,680 Km であるのに、なんと UP Link に必要な実効出力電力 (C.E.R.P.) が 2~3W であるということです。 最大でも、10W E.R.P. 以下で UP Link 出来るようにトランスポンダーが設計されているとのこと (LOW E.P.R. 以上で UP Link しないわけない)

ミズ木の 2m TCVR キット、各社のハンディ TCVR を充分 徒星通信がたのしめます。

RS 徒星は 2 台打ちあがられ、2 号については詳しいデータはありませんが、1 号より 15 分早く離していふとのことです。

RS 1 号は、

周期 120.29461 分

西極のずれ 30.0736525 度。

軌道傾斜角 85.55857 度。

高度 1,680 度。

可視距離 4,300 Km.


Up link 周波数 145.88 ~ 145.92 MHz

Down link 周波数 29.36 ~ 29.40 MHz

ビーコン周波数 29.402 MHz

(アルファベット "1", 数字 "2" + "3" のテレメトリーと "RS" という ID を CW で打っている。

例. B15U C43U L25U RS

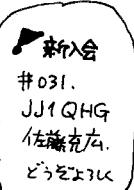

#031.
JJ1QHG
佐藤克尚。
どうぞよろしく

2 号は "RS" を 2 回打つ)

詳しくは CQ 誌等に載ると思いますが、オービットの詳しい Data がありが、PM 9:00頃 29.400 MHz でビーコンが聞こえます。 以上 JAΦ OSCAR USER NET より。

PS.1. ビーコンは非常に強力です。 AO-8 のそれより数 dB 強力なのは… しかし、 Down link, ビーコン受信用には FCB Lab #032A キットを使用した方が FB でしょう。

PS.2 RS 徒星はアムサットオスカー 徒星と並んでいます。(政治体制の違いからか?! KOH 私見)

▶ 4U1ITU de IWQRP de #003 JH1HTK

9 月下旬に、4U1ITU を訪問しました。 HTK フィルタ内蔵の 7MHz 1W CW 自作トランシーバを持ち込んで ON THE AIR させてもらいました。 正味 1 時間くらいだったと思しますが私が F3 IR と、常住オペレーターの Ted (F8RU) が DJB WR と仲良く 1 局ずつ交信できました。 QRP 1W と記入された 4U1ITU のカードを手に入れるのはこの 2 局がおそらく世界初ではないでしょうか。

▶ 1.9MHz 1W (分) de 1st 福岡 de #015 JJ1INO

1.9MHz で初めての福岡県との QSO が居切れになってしましました。 思のため QSL を送りましたが、相手局では当局の RST が受信できておらず、QSO は不成立でした。 しかし相手局の好意により、1 週間毎、毎日 2200 より 15 分間スケジュールを組んでくれました。 それから毎日相手局の SIG は 589 で聞こえましたが、当局の SIG はどちらかがでした。 しかし 5 日目の最後。 コールに返答があり、その後当局の RST を送るのに 5 分かかるしましたが何とか QSO に成功しました。 今まで最も感動した QSO がした VY TNX JA6FKX これが WAJA(19) 39/42 になりました。 RIG. 入力 1W, ANT LW. この日は小雨でアースが良くなかったのでしょうか?

▶ QRP AWARD STANDING

AJD. #20 JA1TCV. D クラス 21MHz CW 6/17

" " " " SSB 9/9

JCC 007 JAΦKOK C クラス 7MHz A, 34/50


019 JJ1VBV D クラス 50MHz AM 50/57

WAJA 015 JJ1INO " 1.9MHz CW 39/42

007 JAΦKOH C クラス 7MHz " 27/32

Km/W の記録表は次号にのせます。 Report を.....!

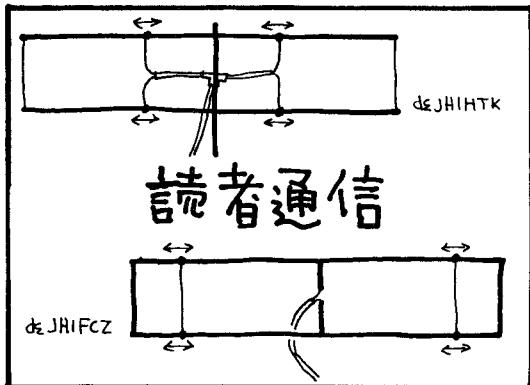▶ 100mW de JA1-JA8 de #023 JJ1QVG. 8月 8 日に、QRP(100mW) にて JA8 の局と QSO したとき(Es) の SWL リポートが届きました。 SWL は横浜緑区の JA1-24178 (JKISUA) です。 私の QTH は埼玉県上尾市 250 Km はあると思います。 末尾の "G" は VX0 付 200mW 入力、21MHz CW 車用 Ant は Whip です。 QRP を始めまだ日の暮れまでは本当にピックリさせられました。 雷後、ご本日も怖かったです。 この時は 1000 マイル/W ができる存在?



読者通信

* JE1FML 三橋さん

QRP CLUB
Km/Wについて疑問があります。すなはち電界強度は距離の二乗に反比例しますので Km/Wではなく Km²/Wを用いるべきだと思うのです。例えは単純計算で、1Wで100kmの局と QSOできたとすると、4Wでは200kmの局とQSOできることがあります。(ただし同じ信号強度) このとき1Wのは100km/Wであるのに対して4Wは50km/Wであり正確な比較ができません。ところが、Km²/Wだと、10000km²/W 4Wのとき 10000km²/Wと同じになります。理論的には、1Wで100kmも4Wで200kmも同じ電界強度ですから。QSOの確率も同じになります。したがって、Km²/Wで比較すれば、電力の差による不公平さはなくなります。実際の体験から1.9MHz CWで1Wで九州とは比較的勝てますが、5Wで那覇とやるにはさすがに困難あります。もし Km/Wで計算すると1Wで九州の方が2倍以上にもなっこしまうのです。

そこで Km/Wの使用をお願いしたいのですが!!

《事務局より》 Km/Wという考えはアメリカのマイル/Wから出たものです。1.9MHzの場合は街中通りのようなことが多く思いますが、50MHzでは10Wで100kmとはすこし1Wで1000kmとはす方が樂なことが多いのです(但しE)このような電離層反射の場合はずして Km²/Wができるかどうかはわかりません。また、入力700μWで100kmの交信はできましたが、入力70μWでは1kmもあすかしいのです。この場合は電力が大きいほど有利です。条件がちがえばレールもちがって来ますが、一つのレールで競争ないと競かるからなくなってしまいます。あなたの場合は、1.9MHzを得意しているのですからIWで九州とやるより、0.1Wで大阪あたりをねらうのがレールにそったのしみ方ではないでしょうか? もちろん Km²/WというスキヤククラスからCクラスになる限りですが。レールを作るのはつまづき

* JJ1NJX JAAA #008長山さん 来年の1月21日にJAAAの創立一周年を記念して「JAAAのヘンテナ実験室」をミーティングの形でやりませんか。Theヘンテナを発刊されたし、「こうしたら性能が良くなった」という経験的レポートもあることだし、The FCZの読者から「こんな実験をしてほしい」という要望を集めて開いたらと思います。

例えば、① 上下のエレメントは細い方がブロードか太い方がブロードか、② ヘンテナをねじってたてるとどうなるか、③ 左右の給電点をズラすとブロードになるか、④ 絶縁線の長さ、角度と性能の関係、⑤ SWRは高負荷側に相応しか、⑥ 共振点はいかずか、⑦ SWRの上限はあるか、⑧ たてエレメントはノンスリットないといけないか、等々。

◆ 1/21をFCZ LABは休業として、みんなで野外実験をするのも面白いですね。参加者各人がテーマ、材料をもって参加し(もちろんサポートも~~無~~!)公開測定をやるのです。屋ごはんはバーベキューでもして。企画を進めたいという人はTelして下さい。次号迄に計画をまとめましょう。

* JA8VCW AMH #129 海野さん、MIZUHOのD

X555をプリセレットに改悪?しようと思っています。さて少く(わからない)ですが、某紙のMSM561にはラッチがないのですが、DX555のMSM561は1番ピンにラッチのタイムコントロールが接続されています。このナゾをFCZ台に解説していただきたいのです。MIZUHOのOO81: 謝っ!!

FCZ誌に質問コーナを作ろう!! しかしFCZ誌全体がしかもんコーナかも?

◆ この質問はMIZUHOの高田さんにQSPしましょう。

* JHIHTK 増沢さん、こんなアンテナはどうでしょう。

マストが金属でいいからとにかくガチに作れると思うのですが……題して 2m用ダブルヘンテナ。(左上からト)

◆ 私も負けずに考えてみました。(カット下の図)題して、ダブル逆立ちヘンテナ、4パラも可能ですか。HW?

別冊ヘンテナ正誤表 P2. CONTENTS, 末のヘンテナ(P26)JJ1

JNX→JJ1NJX, P10. 図面:P13の図(4-1)と同じ図書を入れる, P11. 下から6行目、上下端のの間に廻のを入れる。が7回が抜けているので右図をどう入る。P13.

が14図(4-1): (a)と同じ目盛をつける。


P19. 左、下から14行 黒い記号を悪い記号へ。P21. 左2行目外します→なし? P22. 右、下から1行

アマチュア連体→アマチュアの連体


P48. 最後、P52へ巻く。をどう入る。P52中の左上へP48から続くをどう入する。表4.(裏表紙)移動用ヘンテナの価格￥8,000円共 あるのを 価格￥8,000円共。

但し、1979年3月31日迄送料無料サービス。と訂正。

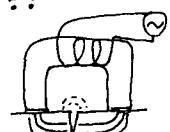お手許の別冊ヘンテナの上記部分について訂正。どう入をして下さい。JJ1NJX長山さん SORI es TNX.



オフセット法

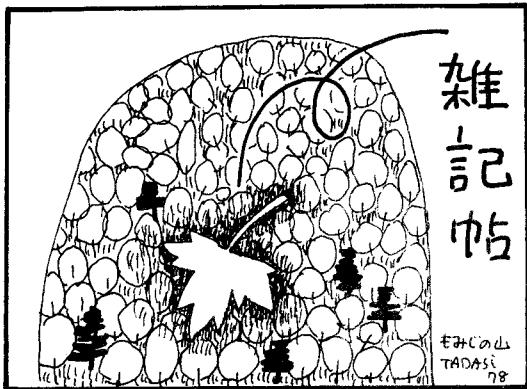

* 114フェス (10月27, 28, 29日の第2回ハイフェスティバル(正式には第2回アマチュア無線フェスティバル)に参加しました。前号の表紙のような店を出したのです。アイホールでてきた読者さんも多くのたのしい3日間でした。

今回は、別解ヘンテナの編集家がいて、ネット等の準備も満足にできなかったりして決して満足のいくものではありませんでしたが何事も経験、来年へのデータとしたいと思っていきます。

相模原ハイ少年団も人気があって墨山の人だからでした。来年はぜひ、ほかのグループでも、もよおし物を企画してみて下さい。AMH, JAAA, QRP CLUBは「準備不足で物足りない活塞が終りましたが」それでも会場にはり出したアーピーらしいは衝撃的でした。

* ウワサ。 JK1NMYが「大久保さん、知ってる? すぐこの郵便局にバクダン強盗が入ったのを」とかけこんで来た。犯人は逃げてしまったそうだが、応野次馬に行ってみることにした。郵便局の前に少し窓がまってあって、けいさつのバクダン修理の人がジユラルミンのたてのうしろから何かやっていた。ちょうど作業は進まないのですぐ帰って来たが、それから約1時間後、再び現地に登場してみた。近所のオバサンが家の中はあぶないと避なんして来ていたが、何でも、「郵便局に入った犯人は20万円入りの重金をつかんで逃げたのだろう」と、一人いたお客様の安全を考慮して局領地を金を渡したというのです。

そして並びるとときバクダンをうめたヒーローの局の前をほつたところ、カチカチ音のするものが出て来たので今、液体ちょっとをつかって凍らしてりる」というのです。それから1時半してみると、もうパトカーもいませんでした。

次の日の地方紙は小さく、この奇事が出ていました。それによると店内には客はなく、バクダンだ。赤軍だ。といわれて局長が非常ベルを押したので何ともらずに逃げたというのです。バクダンはよくあったのではないか、手に持っていたらしく、ウワサの内容は100%に近いデマであることがわかりました。

それにつけても何か事件があなるとこのようにデマがいかにも本当に起こるからコワイですね。気をつけましょう。

* Mylesのあじいちゃん FCZ 12号の表紙をかいてくれたMylesのあじいちゃんがハワイから観光で来日した。

Mylesは4世だからあじいちゃんは2世ということになる。日本語は漢字は読めないがカナは読める。言ふほうはペラペラで、むしろ英語の方が日本語的な感じがする。

終戦直後、横浜でアメリカ人向け宿舎をたてに来てたというので、一泊横浜の宿内をした。しかし、あは「えい!」のは県庁ヒグランドホテル、山下公園位で、あまりの変化にビックリして居られた。終戦直後の来日で1ドル15円のころだったのですが、PXの仲商とたばこをやみに流してもうけた話だとか、いろいろ面白い話をきかせもらつた。でも、戦時中の苦労は並たいていのものではなく、「二度と戦争をしてはいけないね」という話で話題もしんみりした。

今はドルが下がってしまった変だから、次は私達ハワイへやって来いとさせられた。ぜひそのうちハワイへ行って、良い空気と、日本の日本より日本的なハワイの実生活を見てみたいと思う。

* AMステレオ テレビのステレオ2ヶ国語放送が始まったころ。(10月始め)コンバータを使ってTVの音声をFMの周波数におさせばステレオが「鳴ける」という話をきいた。床でお客さんと話をしていると、音がくなら良いが2ヶ国語の場合、モノで聞くと日本語しか聞こえないのは何故か? という話になりました。実さいし「聞くのみならずはわかる」とTVコンバータを作つてみた。結果はまったくステレオにも2ヶ国語をもたらす失敗したが(その後発表されたシステムで失敗はあたり前だっただが) ZIPPY度らだけは確保できました。

先日のラジオ欄に今度はAMのステレオ放送というのがのっていました。アメリカでFM局に対抗するためにAM局がやり出したものだどうぞシステムについて何も説明してありませんでした。

ところで、キャリア位置を同じにとったUSBと LSB波にキャリアを用ひ注入すればAMになりますが、この場合、USBとLSBはちがう信号を流したらどうなるでしょう。普通のAM検波をすればUSB+LSBが検出されますが、これをフィルタでUSBとLSBに分け、プロセスで検波すれば立派にステレオになるのではないかでしょうか? 一時ハムジヤーナルをにぎわしたレシプロロードテイリング検波はこのシステムにピタリの気がしますが、いかがですか?

来年の文化祭に実験してみようという学校はありませんが、アイデア料はいたしません。

The FANCY CRAZY ZIPPY 別冊

ヘンテナ

The HENTENNA

全60ページ オール手書きの超力作!! ヘンテナ開発の「」、英文による紹介文等30ページ以上に及ぶ書下しに、FCZ誌バックナンバヨリ両編集を加えてここに登場。通し番号付き

価格 600円+税 200円(切手差金可)

内容: ヘンテナ(予備知識) ヘンテナの「」(発想、作り回実験、水平思考、給電法の確立、分離定数回路、角びループアンテナ論、電波を見よう、共振のメカニズム、ヘンテナ(=ヘンテナだ) 移動用ヘンテナの作り方 ヘンテナフォーク、ほくの21MHzヘンテナフォーク、ヘンテナのグレードアップ(3エレメントヘンテナ、リフレクタの位置とディレクタの長さ、バケットヘンテナ、DEUヘンテナ、パラボラヘンテナ、回転ヘンテナ、ヘンテナフォークの改良) 21MHzヘンテナ、43MHzヘンテナ、28MHzヘンテナ①②、7MHzバケットヘンテナの実験、ヘンテナとエレハ木の比較、50MHzターン型ヘンテナ、28MHzヘンテナの実験、NJXのヘンテナ実験室、登山用ヘンテナの製作、ヘンテナリポートその3、50MHzスリムヘンテナ、Let's make the Hentenna! そのデータ

本書は別冊のためFCZ誌の定期購読者であっても申込みの方にはお送りされません
2冊以上同時に御申込みの場合の送料は冊数にかかわらず200円に送算サービス

移動運用をやったことのある人はほど良さのわかる
寺子屋シリーズ 050

FCZの 50MHz 移動用ヘンテナキット
¥8,000+税 (但し1979年3月引違)
寺子屋シリーズ 050

50MHzの移動運用だったらこのヘンテナに優るものなし。
コンパクト(収納時全長1.14m) 軽量(ポール、ケーブル込全重量2.4kg) 高性能(エレハ木とくらべ絶対負けない) サイドヒルバッゲン(同じ山で2局もOK) 分割を独立してが手運搬(組み立て10分 分解5分)丈夫 A6063-T5材アルマイト処理管使用。

2mのローカルラグ4yuは水平偏波で!!
寺子屋シリーズ 057

FCZの 144MHz 固定用水平偏波
ヘンテナ キット
¥2,300+税 550.

ブーム、ブラケット、エレメント(端末外理済)、アミ線、シャンクションボックス、3D用コネクタ、エホキシ接着剤付。(ケーブル、ポールなし) 横に取付けねば垂直偏波になります。

寺子屋シリーズ 056 6級
光るレベルメータ
自分で作れ!!

056 ¥1,700+税 250 全キット
056-P ¥750+税 150 機能ペーパー
056-Pの内容は、IC, R, LED, C, Diのみ。
君のサウンドは光っているか? 灰用自在あなた次第!!

年末年始

年末は郵便がこみ合います12月10日以降の
通販の年内到着はあすかになります。なるべく
お早目に。 12月28日 大きいセール!!

12月30~1月4日 休ませていただきます。

寺子屋シリーズ 052 3級

トロイタルコアを使った
SWRメータ

パネル交換式インジケーター

¥1,850+税 250.-
インジケーターのパネルは下図(1)を使いま
す。盛衰電圧のdB表示
もできます。

寺子屋シリーズ 058 4級
パネル交換式
インジケーター

右図に示す交換パネル付
アルスケール200mAイン
ジケータ ¥600+税 150

MIZUHOのキットetc.

7MHz QRPTX QP-7 ¥3,000+税+サービス
ミニアン MA-1 ¥1,800+税 200.


あと2台!! 最後の SB-21 バラキット ¥48,600
往路の方はT01にて予約して下さい。SB-21の
バラキットはこの2台でオマケです。日本に
まちありません(書籍販売店はもちろん決済あります)

月・水・木・日 休日
FCZ研究所

〒228 熊谷市栗原5288 TEL 0462-55-4232 振替横浜9061

超小型パワー アンプ MINI AMP

MA-1

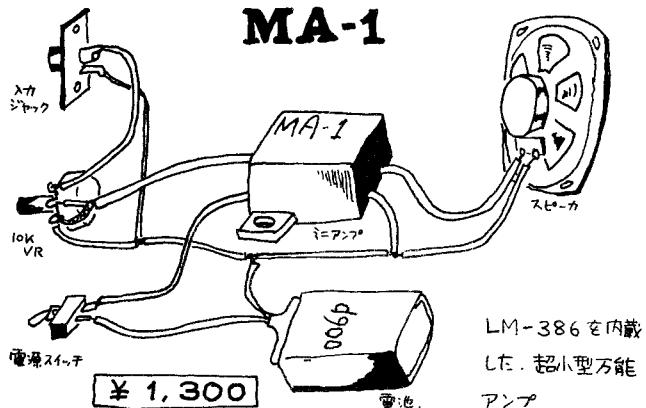

定格 定格出力: 0.7W(8Ω) 周波数特性 100Hz ~ 10kHz 電圧利得
26 ± 2dB. 入カインピーダンス: 50kΩ 負荷インピーダンス: 8Ω S/N
55dB. 番率: 1%以下 動作電圧 4~11V 消費電流 150mA/最大出力時

QRP送信機キット MODEL QP-7

¥ 3,000

本誌(44号) P-7記事参照

基本回路は 7MHz CW. 1W 機のキットですが、定数の交換により 14, 21, 28 MHz 機にもなります。

MINI AMP MA-1 と組み合わせれば A3 送信機にも変身します。

QRP とはいって 3ステージの本格派ですから JARL の認定ももちろんOKです。水島は HC-25U の 7.020MHz がついでいますが VFO, VXO を外付けすることもできます。

B
C
L
H
A
M


コンポーネント

貴局のリグをデジタルに!!

ア・7°・ダウル、7°ログラム 54MHz ハーマル機能付
カウンター 完成品

DX-008D

¥ 32,000

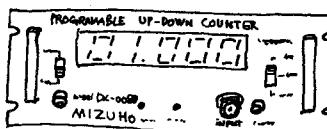

プログラマブルカウンター DX-008D は、オールバンド受信機、或は、ハム用トランシーバーのダイヤル表示をデジタル化するためのカウンターディスプレイです。

スカイチェンジャー AX-1 は単にアンテナを切り替え
るだけでなく、数々の新規回路を内蔵し 6本のアンテナを
6台の受信機に切り換えることができるアイデアあふれる新製品です

ニューフェース誕生!!

多回路アンテナ、受信機切換器
スカイエンジャー



AX-1

¥ 13,500

オーディオのマジシャン
オーディオプロ

AP-11

¥ 13,500

AP-11 は、受信機から出で来る音声を低周波で特別の処理をして耳ざわりな雜音やビート妨害を取除くアクティブフィルタ(バンドパス、ノッチ)内蔵のアンプです。どんな受信機にも改良しないで付けられます。

ジャックに1台手づくりを
—ミズホの願いです。—

IZUHO ミズホ通信(株)

事務センター 東京都町田市森野2-8-6 TEL 0427(23)1049
電子開発センター 東京都町田市高ヶ坂1818-1
TEL 0427(23)1049