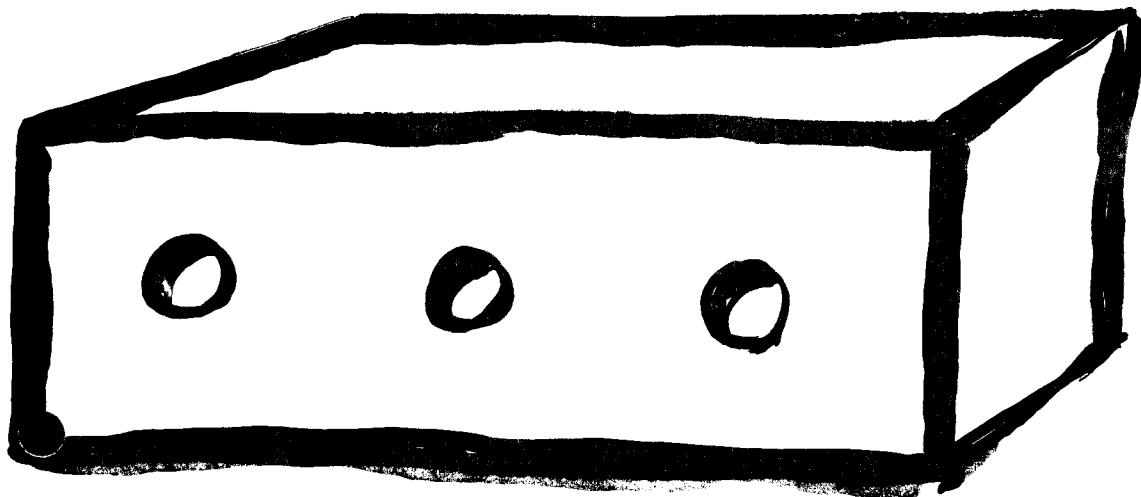


THE

FANCY CRAZY ZIPPY



1979年1月15日

(有)FCZ研究所発行

〒228 東京都大田区西馬込5288 Tel. 0462-55-4232

編集発行人 大久保 忠 JH1FCZ ex JA2EP

印刷 上原印刷所

年間購読料 2,000円(税込) 1冊 120円 60円

毎月15日(月)発行

No. 46
JAN・1979

CONTENTS OF THE FANCY CRAZY ZIPPY NO.46

1 原貞 今年の抱負	46-2
2 FCZ誌50号記念 簡易型受信機製作コンテスト 作品募集	46-3
3 外付VFO(FV-200)の効用とほんのちょっとの改造についてひとくさり JJ1NJX 長山 徹	46-4
4 イカサマハンテナその後	46-5
5 HTK式 簡易型 CMOS の CX-タ (寺子屋シリーズ061)	46-6
6 ワイヤレスモールス練習本 (寺子屋シリーズ062)	46-7
7 読者函件	46-8
8 The QRP NEWS	46-13
9 JAAA	46-13
10 直偏波用ヘンテナ	46-13
11 雜記帖	46-14

表紙のことば

Tiens! Il s'est endormi...
オヤ この羊 ゆむっちゃった…

サハラ砂少しばくのまんなかで飛行機が故障して不時着してしまったので、たった一人でエンジンをなおしていると Sil Vous plait.... dessine-moi un mouton! (すみません、羊の絵をかけてくれませんか?) という声がした。これが Petit Prince (小さな王子様) と私の出会いである。----- これは SAINT-EXUPERY の星の王子様のお話。

この不思議な星の王子様にたのまれて私はとうとう三つの穴のある箱の絵をかき Ça c'est la caisse, Le mouton que tu Voux est dedans (これは箱で、この中にあなたの羊が居る) などと C'est tout a fait comme ça que je le Voulais! (こんなのがほしかったんだよ) と星の王子様はいう。子供の純心さと大人の功利的な考え方を対比させたこのお話は、科学という立場で読んでもたのしいと思います。

羊年にちなんで l'astéroïde B 612 の Petit Prince (小惑星B612の星の王子様) から羊の箱をかりて来ました。あなたにはこの中でねむっている羊が見えますか?

今年の抱負

丁酉のビーという音で古い年は過去となり新しい年へすんぐん進んでいく。特に新年だといつてもきのうと特にわかるはずがないのだが人間の知恵はこの平坦な時間に区切りをつけたのだ。

今年こそあれをやろう、これをやろうと思うのだがなかなか実行出来るものはないものである。といつていいかげんに年の始めを踏み出すと何をやり出すかわからなくなってしまう。



はあるが発送のための封筒も多くなるようになり、かえって他誌への原稿の関係で15日というのはむずかしくなって来た。そこで48号から毎月1日発行という具合にしたいと思ひます。これだけだと横着の一言ですからそれに加えて巻序という言葉をつきました。

② FCZ誌も46号とともに良いいえはスタイルが定着したことになります悪くいえばマンネリです。このマンネリをいかに改善するか? 中国では批判も出はじめた文化大革命がい必要かも…

FCZ誌50号記念

トランジスタ2石、50MHz AM受信機の感度競争



簡易型受信機製作コンテスト 作品募集

早いものでFCZ誌も46号を発行する迄になりました。そして5月にはいよいよ50号です。これを記念して誰にでも参加できる催物を考えた結果表記のようなコンテストを開催することになりました。幸いミズホ通信(株)がスポンサーになっていただけすることになり1等に144MHz SSBトランシーバーという大型賞品を用意することができました。日頃伸びている腕にさらにみがきをかける良い機会です。みなさま方の多数参加を期待します。

記

(1) 概要 トランジスタ2石で50MHz AM用受信機を作りその感度を競い合う。

(2) 参加受信機の規格

- ① 周波数およびモード 50MHz A3
- ② 型式 自由
- ③ 使用トランジスタ 2石(FET含む)(トランジスタアレイ、バイFET、ICは不可、ダーリントン、カスケード接続トランジスタは可) ダイオードは自由に使って良い
- ④ 電源 9V.(DC6P用ストップを必ずつけること)

(3) 賞および賞品

- ① 1等 1名 SB-2M (ミズホ通信)
- ② 2等 1名 QP-21 キット (ミズホ通信)
- ③ 3等 1名 CMOS CX-1 キット (寺屋061)
- ④ ユニーク賞 1名(但し該当者ある場合は) 50MHz移動用ハンディ キット (寺屋061)

(4) 審査 ミズホ通信(株)においてSSGを用いAM30%変調にて最低検出可能電圧を測定しこれを比較する。(キャリアの検出ではなく、変調信号(1kHz)の検出を行う)

(5) 審査員 JA1AMH 高田雄男
JA1AYO 丹羽一夫
JH1FCZ 大久保忠

(6) 参加資格 本誌読者であることはか一かの制限はない。

(7) 参加費用 無料 ただし参加作品返送費用として100円切手3枚添付のこと

(8) 参加方法 別表型式の参加申請書に本頁下欄にあらわ

加重を添付したものを添え下さいへ送付のこと。

〒228 熊本市栗原5288

(有) FCZ研究所 内 簡易受信機コンテスト係

送付中の事故については一切責任を負いませんので運搬中にわれないよう重に包装してお送り下さい。(運搬中にわれたものをそのままの状態で審査します)

(9) 切手 1979年4月10日(消印有効)

(10) 発表 FCZ誌 50号 誌上

(11) 問い合わせ Tel 0462-55-4232 (FCZ LAB)

簡易受信機製作コンテスト参加申込書	
1979年 月 日	
氏名 (印)	
住所	〒
氏名	コールサイン
年令	職業
電話番号	
参加受信機の構成	
回路図	
A4	
気をつかった点	
3cm	
大きさはB5版(本誌1ページ大)	

このコンテストは、中学生から受信機の新技術アワードをめど大きなハンディがつかないようにと考案されています。

2石とした理由は1石ではいろいろな細工がしにくく、3石以上になるとありきたりの回路になってしまふと考えたからです。

超再生、再生検波、レフレックス、スーパーhetロダイイン、再生レフレックス、ダイレクトコンバージョン その他上記のグラフト回路等、高周波で大きくか、低周波で小さくか……。ガバレ!

外付VFO(FV-200) の効用とほんのちょっとの 改進についてひとくさり

JJ1NJX 長山 徹

不自由が製作のはじまり


持っているものは仲々違う気がしない。という人が人の常であります。私も多少なりもれず、一度上げたらもうヘンテモノのままで何をしておりません。RIGも3.5～50MHzまで一応ありましたが、FT-200を後輩に持っていくか、残るは88D、FT-50、P+6のみとなり。VFOのあるのはP+6だけになってしまったのでFV-200を何とかすることにしました。FV-200は2SC3722 2石のみ、RIGなしという代物だ。しかも本体につないば（Buffが一線入って）尚且つSWONから一瞬でマイナスに800Hz、それからおもむろに上昇してプラスに1.2kHzと2kHzを動いてしまう大変なものです。

P+6の場合はさらにすごく、QRHといふ用書きはこのRIGに火を入れてから1時間後の事にあるようなもので、それまでの間はオートマチックQSYと称しながらも時折キヤリブレートをとれば良い（ただしTS-600といった最新型の切れ3RIGをお使いの方にはそうもいきません）というところです。


しかしSSBに駆しては100Hz動くといらいらするとどう私共駆け出しにはきびしい現状が横たわっているのであります。

FV-200の安定化

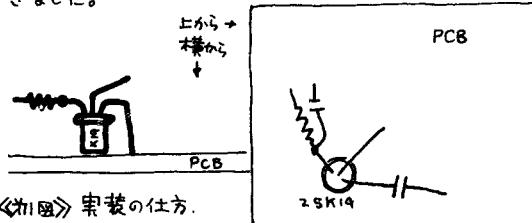そこで、FV-200を何とか安定化と思ふ、「アマチュアのU・VHF技術」に載っていた2SK19をBuffに足すという試みをやってみることにしました。改修部品数計5箇、シールドボックスのふたをあけるとプリント基板が何ヶ所かシヤーシーに半田付けしてあり、それをはずすのもめんどうなので2SK19をさかさまにして足を三方にひろげ各部につなぎました。




《第1回》実装の仕方。

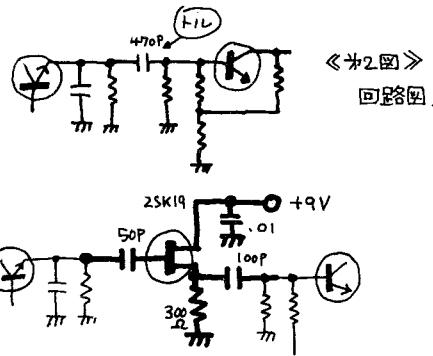

《第2回》
回路図

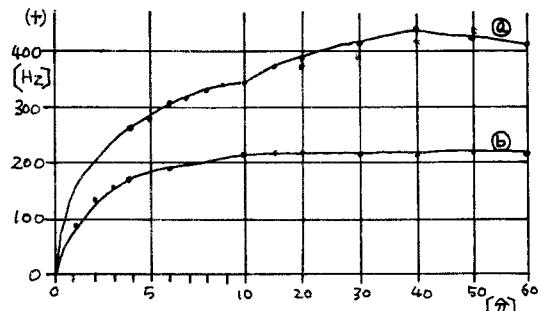そして2日後、JJ1NVN今北OM(CAMH#095)のお宅で1Hzランクを+カウンタで測定してみました。（勿論1Hzランクなどというのは冗談のつもり）第3回④が第1回以前とは逆に初期段階で上へ動いたのは2SK19をさかさまにしたからです（そうに決っています！）ただ、このときは



《第3回》改修後の温度特性

④ 室温 10~19°C (あけたて多い)
⑤ ~ 19°C一定

奥の部屋にストーブをいれたのを、ずい分動きました。二回目⑤は室温一定、15分以後、1Hzランクでもほとんど動かないのですが、fカウンタも同じ八重州のYC-500Jを使ったのを、変動が一致したのでしょうか（できすぎですもの）

良く動くいたずら子のVFOをおもちの方は、ういう3ハイインヒーダンスのBuffを1段いれてみたらいかがですか。「SSBハンドブック」によるとTr VFOの欠点は

① 電圧変動の影響を受けやすい……（私の場合） $7808 + SiDi \times 2 = The FCZ NO 19$

② 外部温度の影響を受けやすい……外付のため熱なし、ただし室温の変化でこれだけ動く。

③ Buff効果劣る…… 2SK19を入れました。

その直線性は5～5.5MHzで最大限300Hz自盛りとされました。流石ですね。おかげでfカウンタ内蔵は近期になりました。

P+6の手直譲

カウンタを内蔵せる手間がなくなったのでその代りに、パナ6のf直読を計画しました。

45MHzとVFOをアリミックスさせて50MHzをとりだし、パナ6にとびこませてfを読む方法です。

FCZ氏はSG-9を使ったとき大変苦労されたようですが(The F.C.Z. No 38) 私はそれを読んでも何のためらいもなくクリコンAの回路を用い、CB用Xtalを5倍オーバートーンで使いました。パナ6で聞いた限り 49.5~53MHzまで混交調節は見つかりませんので VFOの出力が小さいのだと結論しました。マーカには 50.6MHzのXtal(実さいには 50.608MHzでした)を一石の発振回路をつくり、それとVFOの出力をパナ6にとびこませて同調をとり 目盛を合わせています。ただし、このマーカーはFCZ基板にむき出して、水晶もアースしてありませんし 小さすぎてアース自体とったといふほどでもないので 手でぎったりするとがうございます。そこで手合わせをするときには常に同じ場所に置くことになっています。

今はハナ6で「12Kc Down!」などといって書んでいます。実態は、① VFOを12Kc下げる、②ハナ6のRXを合わせ③ おもむろにキヤリブレをとつてから「この周波数混信をどうしますか?」という取扱いになります。トランシーバーなら③はいらないわけです。

今後は、今計画、実験中の6m SSB-AM 2Mode機のhomeでのVFO(ハンディではVXOにします) 88D、FT-50の直読VFOとして使おうと思っています。

外付VFOをもっと利用しよう

外付VFOだけ買う人はあまりいないようですが、一台あるとすればらしく多用途に使えますので、ジャンク市とか中古セールとかで手に入れておかれたらいいかがです。

ただし、トリオのものは奥行きがないので 何やら組み込む人には不向きです。

将来これにfカウンタを組み込み VFOの出力だけですべて波型整形とかもいきく。今考えている回路で5000円もあれば良さそうです) 簡易SGとか全部のRIGのf直読とかいうCRAZYに考えられます。

今、私のシャックで最も 唯一の半導体を使ったものですから大事にしたいと思っています。

尚、気がついた事は、各VFOの公称安定度や、たまにもらったQRHレポートに安心しきってストップをつけて消したりしているとボカスカ動きますし、雑誌の記事も「Ta一定」などとかいてないものお動きすぎのように思える割には大丈夫だったりするようです。

以前の測定のときは こんなに温度変化を受けるとは思

わなかったので部屋の外でてもしたかも知れませんが、春だったのできっと温度の変化は無かったと思われます。

良く動くVFOほど QSOの中は室温を一定にしてしよう。
それだけでQRHが大分へるかも知れません

P.S

測定をしたあとで、「SSBハンドブック」やら何やらVFO関係の文章を読んで勉強したら、あの測定にはいくつかい限界つけなければならぬことがわかりました。

オ1にVFOの安定度は、そのVFOの上限近く、中央、下限近く、の三箇所で測定しなければ Cの温度補償特性との關係で重く、軽かないとは言い切れないということです。

上記の測定記録は VFOの中央で行ったことをお詫びします。

オ2に 貨物を加えたときの変動です。今から考えると倒えば貨物側にいろいろと長さを変えた同軸ケーブルをつないだみるとか、何か測定の方法があったかも知れないので、それがとて一般化されたデータとは言えないのですが、無負荷でfカウンタにつないでいます。

最後に、外付VFOの使い方を一つだけ教えておきます。


私はAMH井014のほこり(まみれる方ですが...)をかけて6mA3によく出ていますが、ローカルで4U-4WのTXを作りXtalで出ている人がいて近頃は皆そのFに出てるので外付VFOを使って待ち受けをしています。と言いまして河のことはないのですが何とこれがNJX式スケルチであります。ノイズの多いA3にキヤリヤをとびこませるとノイズが消えます。(こちあたりまえ)そこに他のキヤリヤが入るとピートが生じます(これもあたりまえ)この2つのあたりまえをかけ算すると、誰も出でこなければRXからは何の音も出でこないが、誰か出でくるとたとえ弱くても(これがたぶんのスケルチとちがう)「出て来ましたよ」とアザー(ピート)があるのです。しかも手からRXが「はずれてしまひ」ノイズが出てくるので「仲間ははずれになるのをあきれて何段もRXのAFをあげてみたりスケルチを開いてみたりしないで良いのです。

訪問のアザーがなるほど強調しない!!

イカサマヘンテナその後

45号のイカサマヘンテナはその後の実験から右図の寸法のときの方が SWRの調整がらくに出来ることがわかりました。

de JE1EHS
宮川

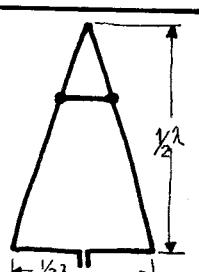


寺子屋シリーズ 061


簡易型 HTK式
CMOSのCメータ

FS 100, 1000 PF
2レンジ

級

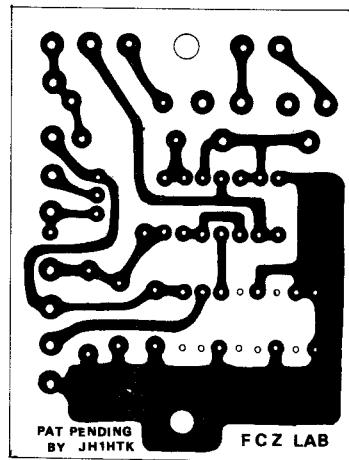

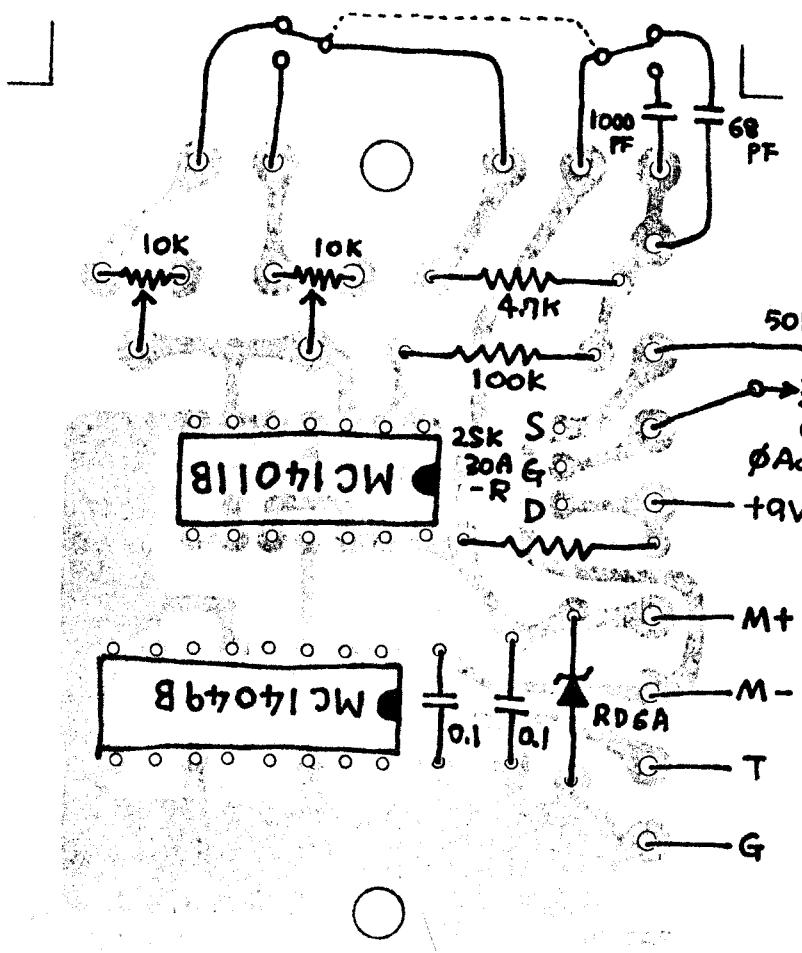45号の回路を2レンジ用としてコンパクトに基板化しました。回路的には各回路を食めたものです。FETは2SK30A-Rを使いました。PCB(プリント基板)のパターンは右図(原寸)のとおりです。部品の配置は下図を参照して下さい。CMOSは静電気ごわれやすいですから、特に冬の間はその扱いに注意して下さい。(特にストーガの入っている部屋、化粧の服、下着を着ているときは要注意です。精神衛生上はアースをつぎりながらやればOKです)(必要がないときはアルミニウムか導電スパンジで保護しておきましょう。)(基板上に組み立てられたものは安定しています)取付けは他の部品を全部取付た後にやって下さい。自信が出来るまではIC用ソケットを使うことにしましょう。ICの足と足の間隔はせまいのでハンダがブリッジしないように気をつけましょう。



メータは、0.5%のパネル式インジケータを使います。

パネルはフレスケールが10と3が一体になったものを使用します。

このCメータのレンジが1000PFと100PFフレスケールですから、フレスケールの標示をそれぞれ10X, 100Xと読みれば良いことになります。

インジケータのパネル交換の方法は次のとおりです。

① フレスケールが10と3のパネルをカットできれいに切る。

② その裏面に□この位の大きさの両面テープをはりつけます。

③ インジケータの上下面には、あるテープを離さないようにします。

④ パネルの左右下部の固定用孔を下側にのばす。

⑤ パネルを上側にすらしてはすす。

⑥ 交換パネルの両面テープ部をちょっと濡らしながら今迄パネルの入っていた場所にはめこむ。

⑦ 交換したパネルの下面がア

ラステイックの台の下面より下に下りて針の振れに支障を来さないように確認してからパネル面をあさえ、台とパネルを接着させよ。

④ 目盛をさらにこまかく振りたいときは黒インキ(ロットリングを偽うとFB)で書きこんで下さい。パネル上部のすき間に(自ら部分)に自分のコールサインや製作年月日を記入しておくのも記念になって良いと思います。

以上をケースに入れれば出来上がりです。電源は0.06Pを僕は+9VとGの間につなぎます。測定するCはTとGの間に入れます。このターミナルは陸式(旧大日本帝国陸軍の使用したターミナル)(陸タシともいふ)を使うと良いでしょう。

電源スイッチを入れると、メータが振りますからゼロ調整用のボリュームをまわしてゼロ点を合わせます。もしのとき、フルスケールが1000PFの方に切替SWがいっていたら(100PFのコンデンサをつながっている方)T端子に1000PFのスイロールコンデンサをつなぎます。そしてメータの振れがフルスケールを示すように半固定抵抗(10k)を調節します。

次に較正用コンデンサを100PFヒューズを切り換え、再びゼロ点を合わせてから、もう一つの半固定抵抗(100kの)をメータの針がフルスケールになるように調整します。

フルスケールのCの値を知りたいときは、発振回路のCをフルスケールにしたいCの値、例えば500PFフルスケールにしたいときは500PFのスイロールコンデンサにするという風にすればOKです(ただし100PF以下の場合はカットアンドトライによること)

以上で高機能超簡易型CMOS CX-タが出来あがりました手もとにありますコンデンサを100PFはかってみましょう。

セラミックコンデンサの値をはかりながらパンダゴテを直さけるとその値が大体わかるのもわかりますね。

バリコンの容量等は実にファンタスティックです。

[P.S.] このCMOS CX-タはJH1HTK増設OMIにより発明されたものでOMIによりPATの申請がなされております。本寺子屋シリーズ"061"はOMIより正式に認可されています。自家用の場合は特に問題ありませんが、営業上は注意して下さい。

寺子屋シリーズ"062

5級

ワイヤレス モールス練習機

<F2> FMラジオで受信する

これは便利なモールス練習機です。FMラジオ用ワイヤレスマイク(マイクはついてないが)にAF発振器を組み込みました。キーイングはマルチバイブレータを直接キーイングしていますがキャビリはありません。電波型式はF2です。


コイルの大きさをまちがえなければ83~86MHzあたりで信号が聞こえます。


応用法は広く、まずFMラジオを近くに置き普通の大きさでならせれば極く普通のモールス練習機になります。イヤホンヘッドホンで聞くことも出来ます。FMラジオを持ってれば一度に大勢の人が聞くこともできます。講堂みたいな広い所など備え付けのアンプでならすこともできます。

となりの部屋でも聞けますし、2台作れば2人で友達も出来ます。ラジカセを使えばロク音だってOKです。

とにかく便利なモールス練習機です。

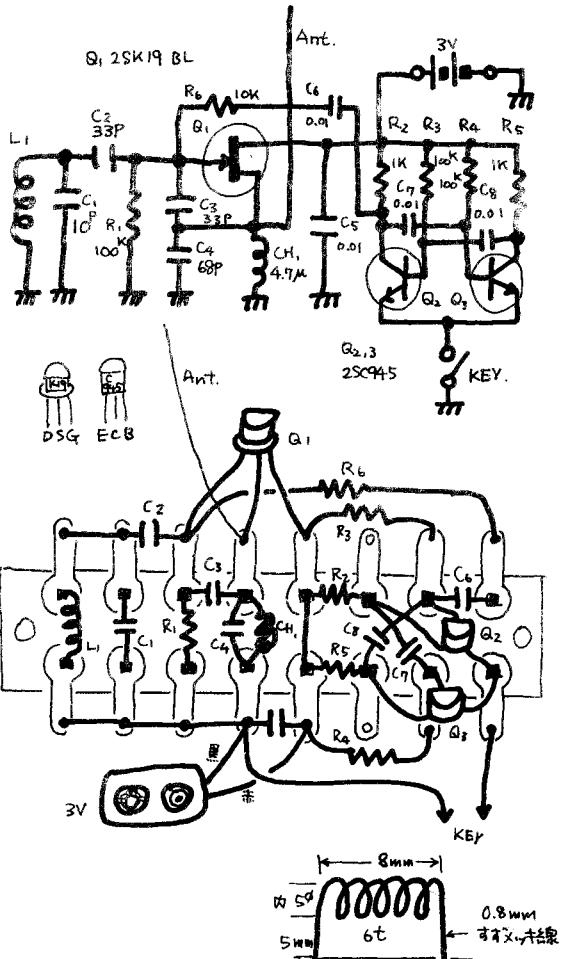これを社会にモールスの練習をして上級試験に合格するにはありませんか? OMさんも一作ってYMの指導に力をかして下さい。



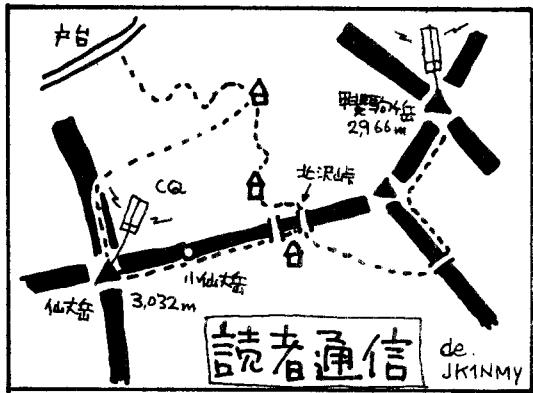

*JA1AMH 高田さん USAのVHFマニアルにたて5/8スロットといふヘンテナの類似品がのっていました。参考までにコピーを送ります。
(19 DEC '78)

* JA1ハ4#4ガイさん 「ヘンテナを考える」

以前、小生の意見を述べましたが、本誌に書かれている事項について具体的に専門的な知識を有するためか、反論される読者がおらず残念に思っています。

ところで長い間FCZ誌を読んでいて気がついたことがあります。それは「ヘンテナ」とは何か?です。

「ヘンテナ」とは何か? ヘンテナとは新興宗教「ヘンテナ教」の教祖様です。そもそもFCZ誌の目玉商品としての編集、経営方針によるものなのです。

新興宗教とは、いまさら説明するまでもないのですが、すべての事を教祖様に詰びつけてしまうのです。

「このアンテナもヘンですねえ」「このアンテナもヘンですねえ」といって全てヘンテナに詰びつけてしまうのがFCZ誌の編集方針なのです。そしてアンテナを変形しただけの新型ヘンテナ等と言っているのが「ヘンテナ教」にとりつかれた読者の皆さんなのです。

ヘンテナも初期のころはスケルトンスロットとループアンテ

THE SKELETON-SLOT ANTENNA

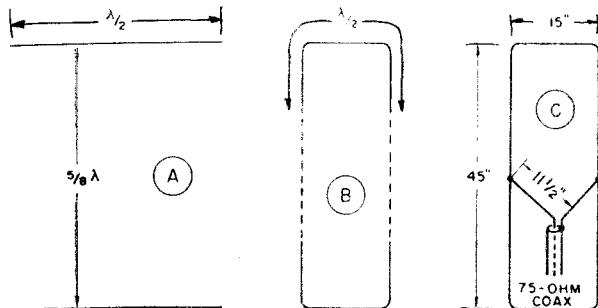


Fig. 9-40—Derivation of the skeleton-slot v.h.f. array. Only the driven element is shown, in the interest of clarity. Parasitic elements are lined up with top and bottom portions of the driven element, giving the effect of a stacked Yagi with $\frac{1}{2}$ -wavelength bay spacing.

A v.h.f. antenna that is very popular with British v.h.f. enthusiasts is shown in Fig. 9-40. Developed by B. Sykes, C2HCG, and sold by his company, J-Beams, Ltd., on both sides of the Atlantic, this so-called "skeleton-slot" array gets its name from the nature of its driven element, derivation of which is as follows:

Start with two half-wave dipoles spaced $\frac{1}{2}$ wave-length, one above the other, as at A. Radiation is mainly from the center portions of these, so the ends are bent toward each other, as in B. Then they are joined with what is essentially a wide-spaced transmission line, C, and fed with a fanned-out Y section and coaxial or balanced line. Balanced-to-unbalanced conversion, for feeding with 75-ohm coax, is accomplished with a coaxial sleeve as detailed in Chapter 8. This is not shown in the sketch. The name of the array comes from the fact that this radiator behaves in much the same manner as a slot in a plane of metal, but in this case the plane is reduced to a closed loop.

Polarization is in the plane of the 15-inch portions, or horizontal in the example. These

replace the usual driven elements in a stacked-Yagi system, and parasitic elements are lined up with them in the same way as in a conventional Yagi. Vertical spacing is $\frac{1}{2}$ wavelength. Dimensions given are for 145 Mc., and broader frequency coverage is claimed than would be the case for a Yagi of similar dimensions. Up to 7 parasitic elements are commonly used in each half of the array. Element spacing is similar to that employed in Yagi design.

Two or more of these stacked slot-fed systems can be placed one above the other or side by side, and fed in phase in the manner of stacked Yagis. Starting with about 72 ohms for the first set, a stacked pair will have a feed impedance of about 36 ohms, and so on. Spacing of the sets varies between 1 and 3 wavelengths, depending on the length of each bay, following the rules for Yagis set forth in Chapter 8. Slot-fed arrays are common on both 144 and 432 Mc. throughout the United Kingdom, and elsewhere in Europe. The foregoing information is published with the kind permission of The Radio Society of Great Britain.

ナの境をフラフアしていた様ですが、N0.45にも見られるように、「イカサマヘンテナ」はほんとうにイカサマでした。ごく普通のループアンテナ以外のなにものでもありません。ほんとうのことをFCZ説が書かねば無知な読者の皆さんのお知識は、どんどん曲げられて行く先は?になります。

以前小生が言った様に、「中味を知つていて遊ぶのは良いが……」と言ったのが良く理解出来ると思うのですが……。読者の皆さんを眞直ぐ導くためなのですがから危のため。

ヘンテナ2次開発計画はもとと理論的にやりました。FCZ説が「ヘンテナ教」の教本となるらしい様に。(31.DEC.78)

◆ ヘンテナとは「ヘンテナ教」という新兴宗教である」との説、楽しく拝見致しました。どういわれればなるほど「ヘンテナ教」というのもおもしろいですね。

この宗教に入門すると、構造が簡単で経済的に負担が軽く、性能の良いアンテナがその日のうちにたつのですから……。年2,000円の貢金だってそれ相応の見返りはあるはずです。この貢金のいやな人には「在家ヘンテナ教」という制度もある。近所の信者からお話をうかがう。それを信じればすぐにはヘンテナが建てられるのです。

こうして「ヘンテナ教」は多くの「アンテナに熱める民」を救って来ました。

こういう新兴宗教が出て来るとまっさきに論敵をいじめるのは、どこかの宗教に属している「狂信者」たちで、普通の人達は、「あーあの人達はまたヘンなおどりをおどっている」位の反応しかしないものです。

この「ヘンテナ教」の教義には「理論的でなければならぬ」ということはありません。あるいは「簡単で、性能の良いアンテナを作ろう」ということだけです。

したがって「ヘンテナ教」の産物であるアンテナがどのように理論化されたとしても、その理論が普遍的なものであるのなら私達にどうぞ何の異議もないところか。どんどん取り入れて同化することでしょう。

ところで「一見理論教」の狂信者であられるハムキキガイさん。あなたのヘンテナに關する理論をせひうかがいたいのです。と、いうのも、私達はあなたの「まともな理論」をまだうかがっていませんのです。

34号であなたは、「ヘンテナはスケルトンスロットだ」とおっしゃいましたが、ヘンテナの長さは $\frac{1}{2}\lambda$ 、スケルトンスロットの長さは $\frac{5}{8}\lambda$ ですね。まずこの辺を理論的に、半導に $\frac{5}{8}\lambda$ でなければならない理由のうらさけを特にお願いします。また、あなたが長さ $\frac{5}{8}\lambda$ といわれているのに、


$$S = \frac{6740}{f} \text{ インチ}$$

の計算式から導かれる数字はどうしても $\frac{5}{8}\lambda$ にはならないのです。これがアイシュタインの相対性原理に出てくる曲つた空間と関係があるとも思えず理解に苦しみます。さらにこの数字がどのような理論にもとづいて算出されているかもわかりません。

基本的には1/2λのダイポールを折り曲げて2本の給電線がないでいるとおっしゃいますが、給電線という以上の部分から電波が発射されないことを理論的に証明して下さい。もちろんヘンテナの場合も含めてお願いします。

スロットアンテナの給電位置をずらしていく記事はいくつもありますが、スケルトンスロットの給電位置をずらしていく論文はかってあったのでしょうか? もしこの2つが同じだとすると、J.D. KRAUS PH.D の書かれた「空中線」(岩村エカ説、近代科学社版) 第2巻、第13章 スロット空中線、ホーン空中線及び相補的空中線(P411)に、

13-1 スロット空中線 第13-1a図に示す空中線はニッ

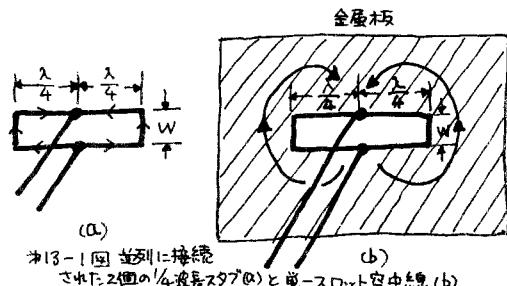

第13-1図 幾列に接続された2個の1/4波長スタブ(a)と単一スロット空中線(b)

の共振する $\lambda/4$ 波長スタブよりなり。これを二端式伝送線路に接続したものであるが、能率のわるいふく射器である。長い方の線は密着していて($W \ll \lambda$)並間に電流が流れるのでこれによる電界は打ち消されるようになる。両端の線は並間に電流が流れがあまり大きすぎずて能率的にふく射出来ない。したがって、このものから相当な電力をふく射するためには莫大な電流が必要となる。

一方で第13-1b図の空中線は非常に能率の良いふく射器である。この構造は平らな金属板に半波長のスロットを切るものである。スロットの幅は狭いけれど($W \ll \lambda$)、電流はスロットの端に制限されないで板一面に広がっている。これはスロット空中線の基本的なものであり、ふく射は板の両側面に等しく行われる。-----以下略-----という論文をどうかしやくすれば良いのでしょうか? わかりやすく説明して下さい。

ヘンテナの仲間である(と私は思っている)オーケヘンテナはあなたの理論でどうかいしやく出来るのでしょうか?

「イカサマヘンテナは普通のループアンテナ以外のなにものでもない」とおっしゃいますが、先端部をカットするとSWRが下

ないのはどうしてでしょう？もしインピーダンスマッチングのためあたり前というのなら、そういうアンテナが過去にあったでしょうか？それとも、「一見理論教」では、アンテナの模型は一切みとめず、フォーレテッドダイホーレモルーアアンテナといふのでしょうか？

アンテナの理論をさることながら、あなたの信す「一見理論教」では、理論をふりまわすことによってどんなアンテナを発明した実績がありますか？またそれが、私達アマチュア無線家の「アンテナに腐る」悩みもどう救い、また「しあわせ」にどのように寄与しましたか？

「実だなア」「実だなア」というお題目を上げながらも実験に実験を重ねる方がどれだけか科学的でありかつ創作的だと思います。また、理論より現象の把握、認識というものが大切だとも思うのですが、こうなってくるともう宗教戦争ですね。

この宗教戦争は自己のためやむを得ず行うものです。牧場として「ヘンテナ教總本山」The F.C.C.読書提供します。「一見理論教」の角バクが持つ、「ヘンテナ教」の空気投げがつか？判定はT中央が決ることになるでしょう。

和解の道はただ一つ、あなたが具体的にかつ理論的・シミュレーションなくヘンテナを解説することです。

最後に一言、ほっぽりそのデストロイヤみたいなふく面をとてみてはくれませんか。まともな論争をしたくなくなりますから……。

* JK1NMY 諸橋さん 岩手の南アルプスから初登用 1979年1月1日 戸台入山。冬山装備一式とIC502、移動用ヘンテナ及びパッテリーのべ35kgの荷物を背負子につけ30cm~1mの積雪の山道を6時間歩き、甲斐駒ヶ岳と仙丈岳の中間にある北沢峠にたどりつく。

1月2日 AM 6:30出発、風雪強し、時にバランスをくずしながらも10:30 仙丈岳到着、吹雪の中でヘンテナを組立て。組み立てが短時間ですみ、ヒジョーに助かる。Øエリア側にアンテナを設置。各エリアからパイルをうけたが-16°C 風速15mの風のため、時にQSOも途切れがちであった。残念ながら風雪が一段とはげしくなったため、1時間ほどで下山しなければならなかつた。ボールヘンまで凍りつき苦しいQSOだった。

1月3日、前日に引きづき、AM 6:30出発、仙丈峰より甲斐駒ヶ岳山頂へ向う。10:30 頂上到着、天候は快晴、風も昨日ほどではなかった。アンテナ設置、パイルをうけ、1時間30分で80局ほどつながる。Øエリヤ60%、及び2,3,Øが主だった。弱く入って来る信号も

あったが、Øエリヤの強い信号に消されてしまい確認できなかつた。やはりエリア指定をすべきであつた。

まことに天候が良く、日本中の山が見えた。アメリカも見えた？関東平野は雲海の中だった。

そのうちに風が強くなって来たので下山を開始、その夜は光沢峠の天幕に泊り、翌日無事戻台へ帰着する。


3000mまで登ると50メートルも良くとび、時間が許せばATDも可能だと思う。冬の3000mは寒さと風と材料の重さを克服できなければ実現できないと思います。

なお、交信局数はØ, 1, 2, 3エリヤ 113局でした。パートナーの和田さんに感謝しこの記を終る。

* JA2HPK 前島さん 当局は14MHz用のフオーケンテナを作り現在使用中です。とび具合は以前使っていた2エレのHB9CVと同等かやい悪いぐらいです。

ただ不思議と、コンディションの開き始めとフェードアウト気味のときはKW局を押えてペイロードに打ち勝つことがあります。特に南米方面やアフリカ方面に対してロングパスギルートが開け始めるときは2エレのHB9CV(給電点13m)の時代よりよくとんでくれるように思います。ただ絶対的な比較ができないのが現状です。このヘンテナに反射器をつけるべく実験中ですが何か良いアイデアがあったらと思っています。尚 当局のヘンテナは右図のように連フオーケンテナです。

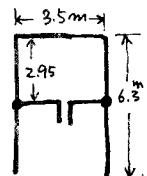垂直部の長さが1/4λよりやや長く14.2MHzでは6.3mで共振します。SWR=1.0になります。



* JL1HJT 渡口さん RS-501T, RS-501RおよびHENTENNAの製作にあたってのエピソード、感想等を随時報告します。小6と中1の間、つまり小学校卒業して中学校入学の1日前、4月4日に友達と国試受験、ふたりとも合格中の7月に父といっしょにねらめて秋葉原に行きRIGの高いところにおどろき、たゞアゼン。このころからラジオを作ったり簡単おもちゃを作りはじめ、月のこすかいのはとんどをエレクトロニクス関係の本に投資、テキストを読みはじめたのもこのころ(7月)から)このときヘンテナの記事をよみヘンテナの存在を知る。78年春、アマチュア無線運用マニアルを手にし、ふとたびHAMへの興味が沸き上がり、7月の末FCZOMと初めてのEye ball。RS-501T, R, ヘンテナのキットを買ひ、8月中にRS-501とHENTENNA完成、9月の初めにRS-501Rも完成。11月20日にJL1HJTのCallがある。

前あきはこのくらいにしてますRS-501Tですが、発振部と吸収部を1日目につくり、ドライブ段とファイナル段を2日目

になりました。各ステージの製作をするたびに調整し、乾燥、ドライブ送はいい調子で行き、ようやくファイナルの調整、安定化電源のSWをカットとONする。どうも様子があかしい。電源の電流計を見ると振り切っている。アカウと思ふSWを切ろうとした時、ファイナルの2SC1567を除くすべての半導体から青白い火花がパラッ、とか白い煙がスーと一本で上がりました。おしゃかになってしまいました。どうです。プラスとマイナスを並接続してしまったのです。

三日後、秋葉原へ行ってケースと2SC945-2C, LM386 1コを買ひに行き、そのよく日製作。ダーロードの豆電球が優らしいオレンジ色の光を発してくれたので一安心、もつがのま、モニタしようと友達からかりて来たRJX-601でモニタどうもよくない。交調が非常にきたないです。それから4日

①. クソ暑い中、全日、ハローテスト One two three... の重複、どうとうFCZOMI診察してもらう。2時間後に無事全快。(②. ファイナルの2SC1567がその前の並接続で半分になってしまった) きげん頬で家に帰り、家にて電源のSWをON。電流計を見はどうやうに並接続ではないよう。電圧計を見る。ナ. アント13.8Vのはずが20Vフルスケールのメータをふり切っている。ふたたびパラッ、とシュ。4日後に預金をはたいて秋葉原へ。親もこのところあきれはじめる。5日後に完成、電源へのまわりこみ防止用のパソコンもつけて RS-501T やっと完成!!

運用してみた感想は出力300mWでもアンテナさえよければ恐いほどよくとぶこと(CBトランシーバ比)半径20Kmくらいであれば十分家からON AIRできること。LM386の特性がまばらなことから3回ICを取り換えたが三つとも出力に差がありませんったときの差が大きくあらわれるようだ。FINAL 50のコイルがコイルのコアをまわしても全く変化が見られないなどです。

ヘンテナは、近所の水道工事屋から金属パイプと樹脂製ヘンテをもらって来て立てました。感想としては、SWRの調整があまりにも楽だったのでアンテナを作った実感がなく、気めけた感じです。


RS-502Rの方は2日で半田付無事完了、調整に入る。AF:OK, VXO:OK, RF増幅部よくない。どうも感度が下りてない。コイルを入れていくとなんだん感度が上っていくもののしまいにはギヤー、ピーなどと乾燥をおこす。数分後流れる覚悟で(?)コイルのコアを中に入れていく。きゅうに乾燥がとまり感度バツグンの所を見た。めでたしめでたし。RS-501Rはシンバルなものではあるが、なかなか実用になる感想で今後1月2日のQSOパーティのときは千葉や横浜の局からのCallがはっきりと聞こえました(QTH:横須賀)

全体を量じて、半田コテを持ってる時より調整棒を持つていた時間の方がはるかに多かったです。

春休みに大山もしくは高尾山へ移動する予定ですが、そのときこのRS-501T, RS-501Rの性能を知ることが出来ると思います。

◆ごくろさまでした。これだけがんばればRS-501は完全にあなたのものになりましたね。

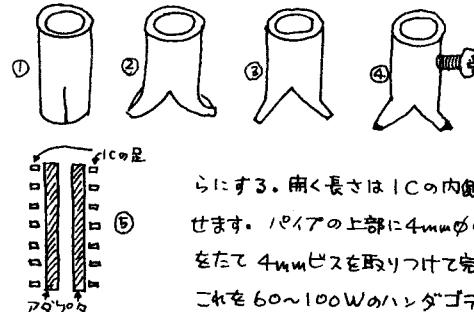* JA7LQR 金津さん あけましておめでとうございます。ひさしぶりにレポートします。みなさんICを基板から取りはずすときどうしていますか? 私は60W~100Wのハンダゴテにアダプタを取りつけて使用しています。アダプタは10mmの位の銅パイプ長さ50~60mmを用意し、その先端を全の位10~15mm位たてにせりこみを入れ、それを両方に開き両側を丸めて平らにし、底をヤスリでけすり平



らにする。聞く長さはICの内側に合わせます。パイプの上部に4mmのタップを立て4mmビスを取りつけて完ります。これを60~100Wのハンダゴテに取付け、4mmのビスでしめつけられれば使用可能

です。これでないとICの足をおさこともなく、それにしばやくきれいにICをはずせます。



これと同様にコイル(IFT)

用のアダプタも作り使用しています。

* JHIRNZ JAAA #003 中島さん 以前、HEN-TENNAを海外の局に紹介したことあります。FCZ局冊「ヘンテナ」みたいなうまい英文でなかったのでHEN-TENNAについてどの程度理解して下さったかは不安ですが、各局からの反応をお知らせします。

WØCDL: Very interesting about your Hentenna antenna. It must do a real good job for you. Now antennas are the main heat of a transmitter, so a good antenna will get you good contacts. I will have to study over your diagrams. One of these days I may out of the city and live on a hilltop where I can enjoy HAM RADIO. My dream of the future Hi! so if I do, then Your Hentenna antenna, may be the answer.

YB7AAU: Many thanks for QSO&QSL,
also for FB desception of the Hentenna.
WØCDLは10年来のコンテスト友達、彼の144MHzで
のローカルクラブのメンバーが HENTENNA を作るといつ
ていたが、その後「できた」という連絡はありません。ほたし
て Hentenna を初めて作る海外局はどの局でしょうか?
ぜひとも 2way Hentenna DX QSO をしたいのです。

***JJ1IZA 前田さん** ラジオのヘンテナの製作を読ん
で作ってみました。すごくよく飛ぶのがビックリしてしまいました。今、東京城南地区では JK1OTJ を中心にヘ
ンテナの話を3局が多くなって来ました。(50MHz)

***JH1ECW 阿部さん** 広い土地でアンテナをはってい
たときは気がつかなかったがアパートにヘンテナを上げてみて
ヘンテナの良さを認識しました。それにしてもヘンテナはす
ごく普及したものですね。「ヘンテナです」というと、「私も
使ってます」という人が多く、ヘンテナの構造を説明する
のに汗をかいた昔がうさみたいです。「別冊ヘンテナ」を
読んで又、ヘンテナとの因縁がフィーバーして来たみたいですね。

◆阿部さんはヘンテナ生みの親の一人です。

***JJ1AMY 井上さん** 大学入試の前だというのに
QSOパーティに出たくなって45号のイカサマヘンテナを基
にして、しかも大分短縮したものを部屋の中につくってみま
した。SWR曲線は室内アンテナのためか1.3が最低でした。
QSOパーティで12局と交信できました。(50MHz)



◆以上のお他沢山の方々から伟年鉴をいただきました。読上
よりあつく锦れ申し上げます。

48号はエ70111レ7-1レ号です

また、例年のとおり48号は全編エアリルフルーレ特集号で
す。表紙から廣告までどこからどこまでウソかいマコト
か? 今からよりもかけて情報を集めています。

36号でバカにされて「チキシヨー!!」と思ったあなた。ウ
ソのようなホントの話かホントのようならその話をお送り下
さい。ただし原稿の最後には必ずホントの答を書いて
おいて下さい。(49号で答を書く關係から)

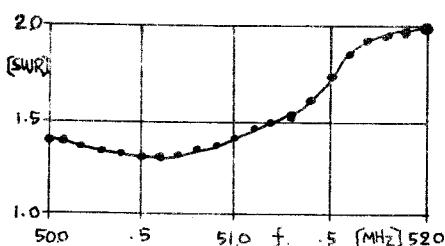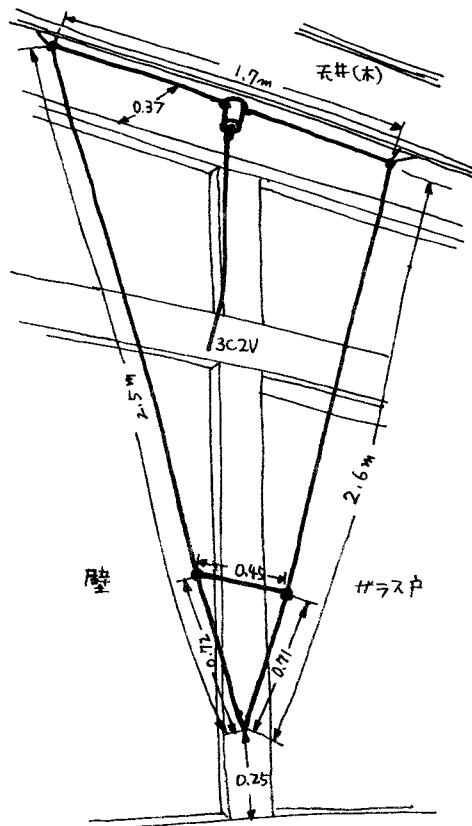とにかく、全編をエアリルフルーレ特集とする本は世界広いと
いえども The F.C.Z 位のものだと思ひますがいかが?



相模原ハム少年団主催

OMの話を聞く会 <初回>

とき 1979年2月2日(金) 19:00 ~ 21:00
ところ 相模原市北公民館 国鉄 横浜線淵野辺
南口駅前、駐車場あり。

おはなし JA1AMH 高田謙男さん

「真空管時代の送信機、受信機
自作の思い出」

入場料無料。あまり広くない会場でじっくりとOMの話を
聞けるように計画しました。お問い合わせ先、JE1EHS
宮川 0462-55-5730

JARL QRP CLUB

THE QRP NEWS

Vol. X No 1

JAN. 1979

SINCE JUN 1956

JJ1INO #015 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。1/2のQSOで、YLP-ティは14MHzを主に参加し30局、WAJA+2、JCC+10の成績でした。私はコンテストが好きで良く参加します。昨年のJA5コンテストにも1.9MHzで参加し、QSO1局でログは提出しておきました。ところが後日、関東エリヤ 1.9MHzオーバーの賞状が送られて来て大変おどろきました。どうも参加局は当局のみだったようです。(JARL NEWS 12月号 P33参照) QRPのためにコンテストでの入賞など考えてみなかったのですが、入賞するとうれしいものです。YLパ-ティコンテストはOM-CW-Bクラス 18位でした。H:



第1回屋外ミーティングを相模川の座間と厚木を結ぶ座架橋上流で行います。6mでゲイン測定、2mで新しいスタイル、給電法の実験をしたいと考えています。結果は次号で報告する予定です。

新入会員は次のとおりです。

- #041 JR1RWD 高城秀康 横浜市南区
042 JL1BDP 清水景介 海老名市
043 JK1LEG 佐々木津哉 府中市
044 JK1AIN 中村幸伸 東京葛飾区
045 JR6NGV 藤島正剛 佐贺市
046 JK1HSR 高松茂 南京世田谷区
047 JG3HMS 斎 征二 富士川市
048 JR6KYK/1 岸 俊哉 東京荒川区
049 J11EIX 斎藤弘道 市川市
050 JJ1OHJ 萩野達雄 成田市
051 JA6HW 角居洋司 行橋市
052 JL1DRF 吉田勲 筑紫野市

新しいメンバーからのフレッシュなレポートを期待します。

RS衛星 de JA1TAZ RS衛星のビーコンについて…

ビーコンの最後が

UK: トランスポンダ OFF

WO: トランスポンダ ON

です。土曜日と日曜日にトランスポンダ ONになりますが、FM局等の強いUPLINKがあるとトランスポンダが OFFになるようです。

RS等情報交換ネットが東京中心で下記のとおり行われています。

144.300 月曜日 22:00~

430.250 " 22:20~

3.550附近 : 23:00~



14.280 日曜日 20:00~


#010 JA0AS TVのアンテナを移動したところ今度出なかったTV1が発生! 21, 28MHzでは1Wでも出てしまうあります。アンテナを元のところもどろかしら?

QRP, QRP, QRP 今月のQRP NEWSはこれぞオシマイ!! 情報源自身がQRPなのか ActivityがQRPなのか 会報位の内容をもう少しQROしませんか? 次号のこのページを盛り上げてみようではないでしょうか?!

垂直偏波用ヘンテナ

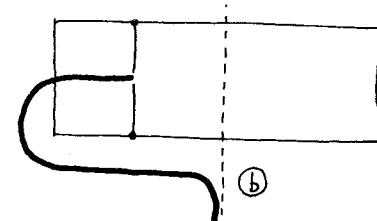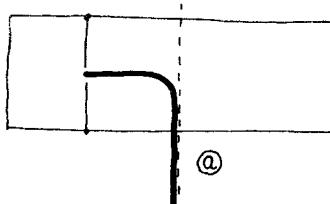2m等で垂直偏波のヘンテナを作つてSWRが下らないといふ質問をいただきますが、ケーブルの引きまわし方を工夫すると良いようです。下図④はハイインピーダンス部をケーブルが通るのでNGです。⑥のように処理して下さい



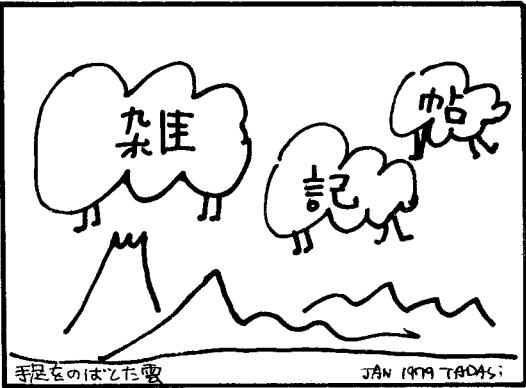

* クレージ事始め あけましておめでとうござい ます。本年もあい波らず馬鹿馬鹿しいお詫しにあつき合い下さ いますよう心からお頼り申し上げます。

昔から正月にかけて鹿志望高原に出かけていました。息子
が大きくなってスキー場がけなくなり新しい場所をかっても一
年におけるかどうかわからぬということでおやじの難と、オマ
ケにMHNのスキーまで取り上げられてしまいました。

はじめのご白間は日頃のね不足からかひるねばかりしていた
が、プラスティックのソリが2台あること思い出しMHNとス
キー場に出かけてみました。

オ1ゲレンデの一一番下の方で、家族づれで来ている供養が
ソリをやっていたのでしばらく仲間に入って基礎技術をつけて
から、オ2ゲレンデに上った。こここの林窗コースはスキーでは
は快調にこなせるところだがソリではどんなんだろう?

まあとにかくすべてみてみようとコースに入ったものの、スピ
ードはぐんぐんつくし、スキーのように思うように曲ったり上
ったり出来ない。極限とスピードが上る。足でぬれにグレー
キをかける。雪付もりが上がり、次の鳥取競争会杯にとの雪が
つもってコースが全然見えなくなる。ソリをほおり出して雪ま
み地になつてようやく止る。そしてやあら立ち上ると今度は新
中雪のついたさでジーンとしごれて感覚がない。頬についた
雪を手で払うといばらくして感覚が戻ってくるからまたすべる。

以上の連続でようやく林窗コースを抜けオ1ゲレンデ上部
に出た。あとはだだつないバーンを下すとにかく止まらずに
すべることが出来た。この日の特訓ではさかではあるが
スラロームが出来るようになりました。

次の日、今日は焼額山の頂上からソリで下る計画を立てた。
午前中、オ1、オ2ゲレンデとスラロームをマスターし、オ3リ
フトを乗りついで肩立出た。義弟と息子がここをジャンクショ
ンとするダウンヒルコースをすべるというので私磨もそれにつ
き合うことにした。このコースはスキー 中級上級コースで
スキーをはいても中央部にある尾根筋のアイスバーンには辛
くなるが、エッジのないソリでは走り動かすすい分苦労した。

アイスバーンをすぎると適当に氷度の有る広いバーン。ここで
のスラロームは快適なもの。

オ4リフトに乗ろうとしたところ「リフトには乗せますがど
こをすぐですか?」といふ珍らしい事をされた。いや
渴って来たのでこれから上るのです」というと「ダウンヒルを
すべったのですか?」と虚き返された。どうやらスキー場が出来
てからプラスティックのソリによるダウンヒルは初めてのことだつたらしい。

オ6、オ7リフトを乗りついで肩立出、オ4リフトを使って
焼額山の山頂に立ったのは16時15分。つめたい乳色の雲
の中であった。

あたりも冷えて来たのでソリのすべりは快調なもの。スラ
ロームで右に左に標高差500mの斜面を一気にすべりあり
た。

ぶり返るとタヤミに赤くやけた雲が2つばかり、「焼額山の
肩あたりが異様に青く光って、スキー場は青くになり始め
いた。

この2日前で2人は完全にソリ気持ちがいいになってしまったよ
うです。

あとがき―― プラスティックソリのテクニックは、グリセ
ードのスラロームテクニックと同じです。前傾姿勢で足首
を雪面にフラットにし足先を左右に振って方向を定めます。
後けい姿勢になるとソリスピードが出ます。

* FCZのアンテナおもしろ講座。初号のラジオ 1月号より1年間の予定で「FCZのアンテナおもしろ講座」 が始まりました。この講座はアンテナのメカニズムの基本 から読者のみなさんに考えていただく型式を取り、他のアン テナ講座と一緒にしたものにしようと考えています。ぜひ皆一読 を!!

* 文芸同人誌? 今月はずいぶんたくさんの方々からレ ポートをいただきまして、読者通信は実に5ページになつ てしましました。(ハムキ4がいさんから手持紙に反論を 書いたことも開催していますが...) 今年は文芸同人誌の 色彩の強いものになつたようです。多く、次号も 読者通信 欄にはきやかになることでしょう。

それにしても本号の発行はあくまでも正月休み
のあとお店のお客さんの応接、通信販売 etc. etc. . .

何から何までMHNヒニンでやっているのでどこかで
何かがあれば「めらす」どこかに しわよせがあらわれる
現状です。これでは風邪を引く時間もありません。

新しい回路の実験もむずかしいですね。

でもガンバナク、チャ!!

73.

FCZ

記50
放送型受信

製作コンテスト

'79あけましておめでとうございます。

<p>N社 タクシー無線機 オールトランシスタ (中古) 430 改造可能!! モービルハム 1978年5月号に1200MHzへの改造記事あり。トライオのトランシーバーのクリスタルが使えます。アンテナの実験ローカル通話に最適品。 あと7台!! 送料共 ¥14,000</p>	<p>The FANCY CRAZY ZIPPY No 41 両版が出来ました。バックナンバーを扱 けている方はお申込み下さい。¥120(切) 丁60(手)</p>
<p>FCZハムバンドコイル 1.9~14.4MHz 各バンド 10S.075A付 各バンド用共 1コ ¥150 上記アマチュアヨコハマ市本郷町6-29南店、営業時間10時~18時 山手アマチュア、小金井アマチュア、池袋アマチュアにもあります。</p>	<p>50MHz 移動用ヘンテ 厳冬の南アルプス4千丈、甲斐駒ヶ岳頂での QRVを可能にしたアンテナ ¥8,000 丁700 (3/31迄送付) 無料サービス</p>
<p>50Ωケーブル 1354 (1D2V相当) 1mにつき ¥70 丁8m迄 100 仕入値が上がったため若干値上げさせて頂ました</p>	<p>寺子屋井 061 2レンジ 4級 CMOSのCメータ PCB付 ¥2,700 丁250 (2月10日より) PCBのみ ¥600 丁70</p>
<p>寺子屋井 059 4級 50MHz 高1 レフレックスステレオ このたのしくなるおあらかな愛信件。FOXハンド に最高! ¥1,680 丁150</p>	<p>寺子屋 008 3級 50MHz 300mW AM送信機 AMは無線電話の原産地。2枚のラジオ板: 作3年作成送信機 ¥4,800 丁300</p>
<p>寺子屋井 009 3級 50MHz 10mW AM送信機 ユニーク!! MODトランジスタ。変調度も向上。 006P2オニア ¥3,200 丁150</p>	<p>寺子屋井 024 2級 008用 VXO 008の水晶をこれにさし込むとやわらかい 水晶: 廉価 ¥1,150 丁200</p>
<p>寺子屋井 032 (各バンド用あり) 4級 ロードアイズ RF 7011アンプ カスケードFET使用。精緻な回路だが高性能 好評です。 ¥1,000 丁100</p>	<p>寺子屋井 026 2級 50MHz シングルスレーベ 50MHzから一気に455kHzに! AM用シン グルスレーベ ¥5,900 丁300</p>
<p>寺子屋井 051 4級 ヘッドマイク コントロールBOX付 超!! 全重量 20g!! コントロールBOX、4pinマイク コネクタ付 ¥1,570 丁250</p>	<p>寺子屋井 019 6級 50MHz ヘンテナワイヤキット 3D2V 10m付。ゲインは4~5エレハムに匹 敵! ヘンテナ内に: ¥1,600 丁550</p>
<p>MIZUHO 全製品 通販致します。価格送料お 問い合わせ下さい</p>	<p>寺子屋井 048 6級 認定機器用 ANT バラン 出力 30W迄OK 総数を加減すれば3.5~ 144 OK安い!! ¥350 丁100</p>

字で書いた地図 先づ 東京方面から車利用の
場合。 東名高速の横浜インターチェンジ、相模原方面
に出、246号線を左折。 目黒の交差点で16号を直進し。
道なりにしばらく来るとやがて小田急江の島線つるまの
駅を通過。今しばらくくると右へ厚木方面へのバイパス
があり、これを右折して3番目の信号を左折(厚木)し
次の信号を右折して右側13目の通りを右折 右側13軒目。

有限会社

FCZ研究所

〒228 座間市栗原 5288
TEL. 0462-55-4232 振替 横浜9061



1979年の春を迎え
ますますのご活躍を
お祈り申し上げます

ミズホ通信株式会社

QRP送信機キット

7MHz CW **QP-7**

21MHz CW **QP-21**

共に ¥3,000

本誌44号で紹介した QP-7 に加えて 21MHz CW 1W 送信機キット(基板付)を新発売!! 従来、プリント基板で製作すると、とかく回路図が頭に入らないという欠点がありました。QP-21では、この欠点を克服するアイディアを開発しました。すなわち回路図のとおり組立てられるプリント基板を発売したのです。これでキット製作による回路オシillosもなくなるでしょう。MINI AMP MA-1(1,300円)と組み合わせれば AM 受信機の実験も可能です。将来、VXO の発売も計画していますので、実用機としての機能を充分もっています。クラブでの製作講習会にも御利用下さい。

SSB・CW
**144MHz
トランシーバー** **SB-2M**

SB-2M 完成品 ¥42,600
SB-2MK プリント板完成キット ¥39,600

JARL認定機(CMK-1) 144.1~144.3(VXO4ch)
春です。野山に飛び出して GW記録をのはそう!!

9MHz SSB
ジオレータユニット **SG-9**

¥14,800

41MHzのVXOと組んで 50MHzトランシーバ、
5~5.5MHzの外付VFOと組めば 14MHzの
トランシーバ。トランスペーテを作ればオールバンド!!

MAX 54MHz
ア...ア...ア...ア...ログ
デム+1-マルカウント **DX-008D**

¥ 32,000

トランシーバの外部VFO端子、受信機の局番に接続するだけです。受信周波数を表示します。中周波がどのような周波数でもアリセート出来ます。標準カウントとしてもOK

オーディオ
プロセッサ **AP-11**

¥ 13,500

アクティブフィルタ(バンドパス、ノッチ)内蔵のアンプです。どんな受信機にも改造なしで取付けられます。
夜の放送波(MF)で試せばその性能は即納得!!

シャックに1台手づくりを
—ミズホの願いです。—

IZUHO ミズホ通信(株)

事務センター 東京都町田市森野2-8-6 〒194
電子開発センター 東京都町田市高ヶ坂1818-1
TEL 0427(23)1049